



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



## تخصص اتصالات

الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

١٢٣ تصل

## مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة" لمتدربي تخصص "الاتصالات" في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب

الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

ظم العد

## الوحدة الأولى : نظم العد

**الجدارة :** التعرف على نظم العد المختلفة.

**الأهداف :** أن يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. النظام العشري للعد.
٢. النظام الثنائي للعد.
٣. النظام السداسي العشري للعد.
٤. التحويل بين هذه الأنظمة.
٥. العمليات الحسابية في نظم العد.

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٩٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٣ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة
- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بأساسيات الدوائر الكهربائية ولديه القدرة على التعامل مع

أنظمة الأعداد.

## مقدمة Introduction

تستعرض هذه الوحدة النظام الثنائي للأعداد (Binary number system) وعلاقته بالأنظمة المختلفة للأعداد حيث يعتبر من أهم نظم الأعداد المستخدمة في الدوائر الإلكترونية الرقمية ( Digital Electronic Circuits). كما تتناول هذه الوحدة العمليات الحسابية المختلفة للنظام الثنائي.

### ١- نظم الأعداد Numbers Systems

عند دراستنا لأي نظام عددي سنتناول النقاط الآتية:

١. أساس النظام.
٢. الرموز المستخدمة في النظام.
٣. التحويل من النظام العشري لهذا النظام والعكس.
٤. التحويل من هذا النظام إلى بقية الأنظمة.

### ١- ٢ النظام العشري للعد Decimal Numbering System

يطلق على النظام العشري للعد اسم نظام الأساس عشرة (10) لأنه يعتمد في تكوينه على عشرة رموز مختلفة وهي 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9، وللنظام العشري خاصية رتبة الرقم أو الوزن المكاني (Positional Weight) فعلى سبيل المثال العدد (128) نجد أن الرقم الأول (8) يقع في الرتبة الأولى (خانة الآحاد) ووزنه هو الثمانية، ويكون عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يمثل هذه الرتبة في 1 ( $8 \times 1 = 8$ )، أما الرقم الثاني (2) فإنه يقع في الرتبة الثانية (خانة العشرات) ووزنه عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يحتل هذه الرتبة في 10 ( $2 \times 10 = 20$ )، أما الرقم الثالث (1) فإنه يقع في الرتبة الثالثة (خانة المئات) ووزنه عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يحتل هذه الرتبة في 100 ( $1 \times 100 = 100$ ). وجمع هذه الخانات ينتج العدد المطلوب كآتي:

$$(1 \times 100) + (2 \times 10) + (8 \times 1) = 100 + 20 + 8 = 128$$

وبالتالي يمكن تمثيل العدد 128 كالتالي:

1	2	8
مرتبة المئات	مرتبة العشرات	مرتبة الآحاد
$10^2$	$10^1$	$10^0$

$$(128)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0$$

$$= 100 + 20 + 8$$

وفي حالة الأعداد الكسرية تمثل رتب الخانات لها بالأس السالب مرتبة من على يمين العلامة العشرية بدءاً من الوزن  $10^{-1}$  كالآتي:

$$10^2 \quad 10^1 \quad 10^0 \quad \bullet \quad 10^{-1} \quad 10^{-2} \quad 10^{-3} \quad \dots\dots$$

↑  
العلامة العشرية  
(Decimal Point)

### ١- النظام الثنائي للأعداد Binary Numbering System

يطلق على النظام الثنائي للأعداد اسم نظام الأساس (2) لأنه يعتمد على رمزين اثنين فقط هما (1,0) ، ورتب الخانات في النظام الثنائي من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (2) أي أن:

$$\dots 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

وعلى ذلك فإن العدد الثنائي  $(11001)_2$  يكافئ الرقم  $(25)_{10}$  كما يلي:

$$\begin{array}{cccccc} 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ (11001)_2 = (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = (25)_{10} \end{array}$$

❖ بعض المصطلحات المستخدمة مع النظام الثنائي:

■ عدد التشكيلات الثنائية (Number of Binary Combinations): عدد التشكيلات الثنائية تعني عدد الاحتمالات التي يمكن الحصول عليها من عدد معين من الخانات (bits). وهناك صيغة رياضية يمكن عن طريقها حساب هذا العدد من التشكيلات وهي :

$$N = 2^n$$

حيث:  $N =$  عدد التشكيلات الثنائية المحتملة

$n =$  عدد الخانات (bits)

وبالتالي فإذا كان عدد الخانات يساوي (2) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^2 = 4$$

وإذا كان عدد الخانات يساوي (3) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^3 = 8$$

وإذا كان عدد الخانات يساوي (4) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^4 = 16$$

■ أهمية رتبة الخانة الثنائية (Bit): في أي تشكيلة من التشكيلات الثنائية المحتملة لأي عدد من الخانات نجد أن الخانة الأولى في اليمين تحت رتبة  $2^0$  أي تساوي (1) أو يقال وزنها يساوي (1) وأن الخانة الثانية والتي على يسار الأولى تحت رتبة  $2^1$  أي وزنها يساوي (2) والثالثة تحت رتبة  $2^2$  أي وزنها يساوي (4) وهكذا. لذلك يطلق على الخانة الثنائية الأولى، الخانة الأقل وزناً أو الأقل قيمة (Least Significant Bit) وتكتب اختصاراً (LSB) ويطلق على الخانة الثنائية الأخيرة في أقصى اليسار الخانة الأكبر وزناً أو الأعلى قيمة (Most Significant Bit) وتكتب اختصاراً (MSB).

### ١ - ٣ - ١ التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي Decimal-to-Binary Conversion

للتحويل من النظام العشري إلى الثنائي نستخدم طريقة تكرار القسمة على 2 ( Repeated Division-by-2 Method).

أولاً: تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام الثنائي

لتحويل العدد العشري  $14_{10}$  إلى الثنائي، نبدأ بقسمة العدد 14 على 2، ثم نقسم خارج القسمة الذي نحصل عليه على 2 وهكذا حتى نحصل على خارج قسمة يساوي صفر (0). في كل خطوة من خطوات القسمة نحصل على باقي من خارج القسمة وهو الذي يالشكل العدد الثنائي. الباقي الأول الذي نحصل عليه يمثل (LSB) في العدد الثنائي والباقي الأخير يمثل (MSB)، وهذه الخطوات يمكن توضيحها كالآتي:






## ثانياً: تحويل الأعداد الكسرية إلى النظام الثنائي

كما رأينا سابقاً أنه يمكن تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام الثنائي عن طريق تكرار القسمة على (2) أما الأعداد العشرية الكسرية (Decimal Fractions) فنستطيع تحويلها إلى النظام الثنائي عن طريق الضرب المتكرر في (2)، ولتحويل العدد الكسري (0.3125) إلى النظام الثنائي نجري العملية التالية:

$$\begin{array}{l} 0.3125 \times 2 = 0.625 \\ \downarrow \\ 0.625 \times 2 = 1.25 \\ \downarrow \\ 0.25 \times 2 = 0.5 \\ \downarrow \\ 0.5 \times 2 = 1.00 \end{array}$$

الحامل

 

نستمر حتى نصل إلى العدد المطلوب من الخانات العشرية أو نتوقف إذا كان الجزء العشري يساوي (صفرًا).

مثال (١ - ٣): حول العدد العشري  $(39.25)_{10}$  إلى نظيره الثنائي.

## الحل

	الباقى	
$39 \div 2 = 19$	1	(LSB)
$19 \div 2 = 9$	1	
$9 \div 2 = 4$	1	
$4 \div 2 = 2$	0	
$2 \div 2 = 1$	0	
$1 \div 2 = 0$	1	(MSB)

ويكون الناتج :

$$(39)_{10} = (100111)_2$$

ثم نبدأ بتحويل العدد الكسري وذلك بتكرار الضرب في (2) كما يلي:

الحامل

$0.25 \times 2 = 0.5$	0 (MSB)
$0.5 \times 2 = 1.00$	1 (LSB)

وبذلك نحصل على:

$$(0.25)_{10} = (0.01)_2$$

ويكون الناتج النهائي للعدد المطلوب هو :

$$(39.25)_{10} = (100111.01)_2$$

## 1 - ٣ - ٢ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري Binary-to-Decimal Conversion

للتحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري تضرب كل خانة (Bit) في رتبة الخانة المقابلة لها أو وزنها ويجمع حاصل الضرب لكل خانة نحصل على العدد المكافئ.

مثال (١ - ٤): حول العدد الثنائي  $(1101001)_2$  إلى نظيره العشري.

### الحل

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	الوزن :
1	1	0	1	0	0	1	العدد الثنائي :
$(1101001)_2 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ $= 64 + 32 + 8 + 1 = (105)_{10}$							

يحول الكسري في الأعداد الثنائية بوضع خانات (Bits) على يمين العلامة الثنائية (Binary Point) تماماً كما في الأعداد الكسرية بالنظام العشري وتكون رتب الخانات أو أوزانها العددية في النظام الثنائي كما يلي:

$$\dots\dots 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \quad \bullet \quad 2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-3} \quad 2^{-4} \dots\dots$$

↑  
العلامة الثنائية

مثال (١ - ٥): حول العدد الكسري الثنائي  $(0.1011)_2$  إلى مكافئة العشري.

### الحل

$$\begin{array}{cccc} \bullet & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-4} \\ 0 & \bullet & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

$$(0.1011)_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 0.5 + 0.0 + 0.125 + 0.0625 = (0.6875)_{10}$$

## ١-٤ النظام السداسي العشري للعد Hexadecimal Numbering System

يطلق على النظام السداسي العشري اسم نظام الأساس ستة عشر (16) ويشار إليه بالأساس (16) لأنه يعتمد على ستة عشر رمزاً هي (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) مع ملاحظة أن الحروف (A,B,C,D,E,F) تكافئ الأرقام العشرية (10, 11, 12, 13, 14, 15) على الترتيب.

### ١-٤-١ التحويل من السداسي العشري إلى العشري Hexadecimal-to-Decimal Conversion

رتب الخانات في النظام السداسي العشري من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد 16 أي  $16^3, \dots, 16^0$  وهكذا وبالتالي فإن رتب الخانات أو أوزانها هي (1 16 256 4096 ...) وعلى ذلك يمكن التعبير عن العدد  $(522.39)_{16}$  كالتالي:

$$16^{-2} \ 16^{-1} \bullet \ 16^0 \ 16^1 \ 16^2 \text{ : الأوزان}$$

$$9 \ 3 \bullet \ 2 \ 2 \ 5 \text{ : العدد السداسي العشري}$$

$$\begin{aligned} (522.39)_{16} &= (5 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (2 \times 16^0) + (3 \times 16^{-1}) + (9 \times 16^{-2}) \\ &= (5 \times 256) + (2 \times 16) + (2 \times 1) + (3 \times 0.0625) + (9 \times 0.0039062) \\ &= 1280 + 32 + 2 + 0.1875 + 0.0351558 = (1314.222655)_{10} \end{aligned}$$

### ١-٤-٢ التحويل من العشري إلى السداسي العشري Decimal-to-Hexadecimal Conversion

طريقة تحويل الأعداد من النظام العشري إلى السداسي العشري تتم بتكرار القسمة على (16) والتي تماثل تماماً الطريقة التي استخدمت في التحويل من النظام العشري إلى الثنائي حيث اختلف في الأساس هنا فأصبح (16) بدلاً من (2).

أولاً: تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام السداسي العشري

لتحويل العدد العشري  $10(97)$  إلى مكافئه السداسي العشري فإننا نبدأ بقسمة العدد 97 على (16) ثم نقسم خارج القسمة الذي حصلنا عليه على (16) وهكذا حتى نحصل على خارج قسمة يساوي صفراً (0). في كل خطوة من خطوات القسمة نحصل على باقٍ من خارج القسمة وهو الذي يالشكل العدد السداسي العشري. والباقي الأول الذي نحصل عليه يمثل (LSD) والباقي الأخير يمثل (MSD) وهذه الخطوات موضحة كالآتي:

الباقي

$$\begin{array}{rcl} 97 \div 16 = 6 & 1 & \text{(LSD)} \\ 6 \div 16 = 0 & 6 & \text{(MSD)} \end{array}$$

وبالتالي يكون الناتج كما يلي:

$$(97)_{10} = (61)_{16}$$

مثال (١ - ٦): حول العدد العشري  $10(314)$  إلى مكافئه في النظام السداسي العشري.

الحل

الباقي

$$\begin{array}{rcl} 314 \div 16 = 19 & A & \text{(LSD)} \\ 19 \div 16 = 1 & 3 & \\ 1 \div 16 = 0 & 1 & \text{(MSD)} \end{array}$$

وبالتالي يكون الناتج كما يلي:

$$(314)_{10} = (13A)_{16}$$

ثانياً: تحويل الأعداد الكسرية في النظام السداسي العشري

يتم تحويل الأعداد الكسرية في خطوات مشابهة لطريقة تحويل الكسور في الثنائي وذلك عن طريق الضرب المتكرر في (16).

الحامل

$$\begin{array}{rcl} 0.78125 \times 16 = 12.5 & C & \\ 0.5 \times 16 = 8.00 & 8 & \end{array}$$

وبذلك نحصل على:

$$(0.78125)_{10} = (0.C8)_{16}$$

مثال (١ - ٧): حول العدد العشري  $(329.52)_{10}$  إلى مكافئه السداسي العشري.

### الحل

نبدأ أولاً بتحويل العدد العشري الصحيح وذلك بتكرار القسمة على 16:

الباقى

$329 \div 16 = 20$	9	(LSD)
$20 \div 16 = 1$	4	
$1 \div 16 = 0$	1	(MSD)

وبالتالى يكون الناتج:

$$\therefore (329)_{10} = (149)_{16}$$

وبتكرار الضرب في (16) يتم تحويل العدد الكسرى:

الحامل

$0.52 \times 16 = 8.32$	8	(MSD)
$0.32 \times 16 = 5.12$	5	
$0.12 \times 16 = 1.92$	1	
$0.92 \times 16 = 14.72$	E	
$0.72 \times 16 = 11.52$	B	
$0.52 \times 16 = 8.32$	8	(LSD)

فإذا فرضنا أن العدد المطلوب من الخانات العشرية هو ست (6) خانات فتكون نتيجة التحويل هي:

$$(0.52)_{10} = (0.851EB8)_{16}$$

ويكون الناتج النهائي للعدد المطلوب هو:

$$(329.52)_{10} = (149.851EB8)_{16}$$

### ١ - ٤ - ٣ التحويل من السداسي عشري إلى العشري Hexadecimal-to-Decimal Conversion

العدد السداسي العشري له رتب في الخانات من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (16)، وبضرب

كل خانة من خانات العدد السداسي العشري في رتبة الخانة المقابلة لها ثم جمع حاصل ضرب كل خانة

نحصل على العدد المطلوب.

مثال (١ - ٨): أوجد مكافئ العدد السداسي العشري  $(F9B)_{16}$  في النظام العشري.

الحل

$$\text{الأوزان : } 16^2 \quad 16^1 \quad 16^0$$

العدد السداسي العشري : F 9 B

$$\begin{aligned} (F9B)_{16} &= (F \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (B \times 16^0) \\ &= (15 \times 256) + (9 \times 16) + (11 \times 1) \\ &= 3840 + 144 + 11 = (3995)_{10} \end{aligned}$$

والأعداد الكسرية في النظام السداسي العشري يمكن تحويلها كما في الأعداد الثنائية وتصبح مراتب الخانات في النظام السداسي العشري كالآتي:

$$\dots\dots 16^3 \quad 16^2 \quad 16^1 \quad 16^0 \quad \bullet \quad 16^{-1} \quad 16^{-2} \quad 16^{-3} \quad \dots\dots$$

↑ العلامة السادسة عشرية

مثال (١ - ٩): أوجد مكافئ العدد السداسي العشري  $(A15.C3)_{16}$  بالنظام العشري.

الحل

$$\text{الأوزان : } 16^2 \quad 16^1 \quad 16^0 \quad \bullet \quad 16^{-1} \quad 16^{-2}$$

العدد السداسي العشري : A 1 5 • C 3

$$\begin{aligned} (A15.C3)_{16} &= (A \times 16^2) + (1 \times 16^1) + (5 \times 16^0) + (C \times 16^{-1}) + (3 \times 16^{-2}) \\ &= (10 \times 256) + (1 \times 16) + (5 \times 1) + (12 \times 0.0625) + (3 \times 0.0039062) \\ &= 2560 + 16 + 5 + 0.75 + 0.0117186 = (2581.7617)_{10} \end{aligned}$$

١ - ٤ - التحويل من السداسي العشري إلى النظام الثنائي Hexadecimal-to-Binary Conversion

عرفنا سابقاً أن النظام السداسي العشري يستخدم الرموز (0,1,2,.....,9,A,B,C,D,E,F) وأن

الحروف الأبجدية المستخدمة (A,B,C,D,E,F) تكافئ على الترتيب الأعداد العشرية (10,11,12,13,14,15). ، وبالتالي فإنه يمكن تحويل الأعداد من النظام السداسي العشري إلى ما يقابلها في النظام الثنائي، بحيث يمثل كل رمز من رموز النظام السداسي العشري بأربع خانات ثنائية (4-bits) كما هو موضح بالجدول (٢ - ١).

العدد العشري	العدد الثنائي	العدد السداسي العشري
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

الجدول (٢- ١) تمثيل العدد السداسي العشري كعدد عشري وعدد ثنائي.

مثال (١- ١٠): حول العدد  $(3A5)_{16}$  إلى مكافئه الثنائي.

الحل

$$(3A5)_{16} = \begin{array}{ccc} 3 & A & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0011 & 1010 & 0101 \end{array}$$

$$= (001110100101)_2$$

مثال (١- ١١): أوجد مكافئ العدد  $(B35.D1)_{16}$  في النظام الثنائي.

الحل

$$(B35.D1)_{16} = \begin{array}{ccccc} B & 3 & 5 & \bullet & D & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \bullet & \downarrow & \downarrow \\ 1011 & 0011 & 0101 & \bullet & 1101 & 0001 \end{array}$$

$$= (101100110101.11010001)_2$$



## ١-٤-٥ التحويل من الثنائي إلى النظام السداسي العشري Binary-to-Hexadecimal Conversion

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السداسي العشري يتم بتكوين مجموعات مكونة من أربع خانات ثنائية وذلك ابتداءً من يمين الفاصلة الثنائية للعدد الصحيح وعلى يسار الفاصلة الثنائية للعدد الكسري ثم كتابة ما يقابل كل مجموعة مكونة من أربع خانات بما يكافئها في النظام السداسي العشري.

مثال (١- ١٢): حول العدد الثنائي  $(110111101.101001)_2$  إلى نظيره السداسي العشري.

الحل

0001	1011	1101	•	1010	0100
↓	↓	↓		↓	↓
1	B	D	•	A	4

لاحظ أنه تمت زيادة صفرين على يمين الكسر وثلاثة أصفار على يسار العدد الصحيح.

$$(110111101.101001)_2 = (1BD.A4)_{16}$$

مثال (١- ١٣): حول العدد الثنائي  $(11010010011.011001)_2$  إلى نظيره في النظام السداسي العشري.

الحل

0001	1010	1011	•	0110	1000
↓	↓	↓		↓	↓
1	A	B	•	6	8

$$(11010010011.011001)_2 = (1AB.68)_{16}$$

## ١-٥ العمليات الحسابية للنظام الثنائي

## ١-٥-١ جمع الأعداد الثنائية Addition of the Binary Numbers

لإجراء عملية الجمع في النظام الثنائي، هناك أربعة قواعد أساسية لجمع الخانات الثنائية

(Binary Digits) وهي:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ carry } 1 \Rightarrow 10 \text{ (الحامل)}$$

لا تحتاج القواعد الثلاث الأولى إلى مزيد من الإيضاح، والقاعدة الرابعة تقول إنه في حالة جمع  $1 + 1 =$

10 وهي تعني رقم (2) بالعشري، والواحد (1) هو المجموع الواجب ترحيله إلى العمود التالي كما في

الجمع العشري العادي تتم عمليات الجمع للأعداد الثنائية وفق القواعد التالية:

مثال (١- ١٤): اجمع الرقمين الثنائيين 011, 110.

## الحل

نرتب الأعداد الثنائية بحيث تظهر في صورة أعمدة أو خانات واضحة كما يلي:

6	1	1	0
+ 3	+	0	1
9	1	0	1

(عشري)

مثال (١- ١٥): اجمع الرقمين الثنائيين 011, 100.

## الحل

4	1	0	0
+ 3	+	0	1
7	1	1	1

(عشري)

## ١-٥-٢ الطرح الثنائي Binary Subtraction

هناك طريقتان لإجراء عملية الطرح وهما :

١- الطريقة المباشرة أو ما يطلق عليه بالطريقة الحسابية.

## ٢- الطريقة المتممة.

وسنكتفي هنا بشرح الطريقة المباشرة، وسوف نتناول الطريقة المتممة بالتفصيل فيما بعد. لإجراء الطرح بالطريقة المباشرة (الحسابية) يجب معرفة القواعد الأساسية لهذه العملية مع ملاحظة أن المقدار المطروح منه على اليسار والمقدار المطروح على اليمين:

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \leftarrow \text{تكون النتيجة (1) واستلفنا (1)}$$

ويمكن تلخيص عملية الطرح في الطريقة المباشرة كما يلي :

- رتب الأرقام تحت بعضها بحيث تظهر في صورة أعمدة أو خانات واضحة.
- ابدأ من الخانة الأولى على اليمين متجهاً إلى اليسار متبعاً القواعد التالية في الطرح:
  - عند طرح (0) من (0) أو (1) من (1) نضع في الناتج (0).
  - عند طرح (0) من (1) نضع الناتج (1).
  - عند طرح (1) من (0) نضع في الناتج (1) ثم نغير كل (0) من الخانات التالية (في المطروح منه) إلى (1) حتى نصل إلى أقرب (1) فنغيره إلى (0).
  - أكمل بعد ذلك عملية الطرح باستخدام القواعد السابقة.

مثال (١- ١٦): اطرح المقدار (101) من المقدار (011).

## الحل

عندما استلفنا (1) أصبحت هذه الخانة (0)	→	0	1	1	المطروح منه
أستلفنا (1) من العمود الذي يليه فأصبحت		<del>1</del>	1	1	المطروح
الخانة تحتوي على (10) ويطرح (1) منها		- 0	1	1	
يصبح الناتج (1)		0	1	0	

## ١- ٥- ٣ المتمم الأحادي والثنائي للأعداد الثنائية

## One's and Two's Complements of Binary Numbers

إن أهمية المتممين الأحادي والثنائي يكمن في سماحهما لنا بتمثيل الأعداد الثنائية السالبة. والمتمم الثنائي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في أجهزة الحاسوب للتعامل مع الأعداد السالبة. وللحصول على

المتمم الأحادي لأي عدد ثنائي فإننا ببساطة نقوم بتغيير كل (1) إلى (0) ونغير كل (0) إلى (1) في العدد الثنائي كما يلي:

$$\begin{array}{r} 10110011 \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 01001100 \leftarrow \text{المتمم الأحادي} \end{array}$$

أما المتمم الثنائي للعدد الثنائي فإنه يمكن إيجاده بطريقتين كما يلي:

**الطريقة الأولى:** نقوم بإيجاد المتمم الأحادي كما سبق. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة العدد (1) إلى المتمم الأحادي الذي حصلنا عليه وبذلك نحصل على المتمم الثنائي أي أن:

$$\text{المتمم الثنائي} = \text{المتمم الأحادي} + 1$$

ومثال ذلك نفترض أننا نريد الحصول على المتمم الثنائي للعدد الثنائي 10110011. حيث يجب أولاً الحصول على المتمم الأحادي ثم نجمع عليه (1) لنحصل على المتمم الثنائي للعدد.

$$\begin{array}{r} 10110011 \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\ 01001100 \leftarrow \text{المتمم الأحادي} \\ \quad \quad \quad + 1 \leftarrow \text{نضيف (1)} \\ \hline 01001101 \quad \text{المتمم الثنائي} \end{array}$$

**الطريقة الثانية:** نقوم بالنظر للخانة الثنائية ذات القيمة الدنيا (LSB) من أقصى اليمين للعدد الثنائي فإن كانت تساوي (0) نقوم بكتابه ونستمر في ذلك وبمجرد أن نقابل أول خانة ثنائية تساوي واحداً عند ذلك نقوم بكتابة الواحد الذي قابلناه ثم بعد ذلك نقوم بقلب الصفر واحد والواحد صفراً وهكذا إلى أن ننتهي من كتابة العدد وفي حال قابلنا في الخانة الثنائية ذات القيمة الدنيا واحد فإننا نقوم بكتابه ثم نتبع الطريقة السابقة بقلب الصفر إلى واحد والواحد إلى صفر.

ومثال على ذلك، نفترض أننا نريد تحويل العدد الثنائي  $(10101101)_2$  إلى المتمم الثنائي:

$$\begin{array}{r} \text{المتمم الأحادي} \quad \left. \begin{array}{l} 10101101 \\ 01010011 \end{array} \right\} \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\ \leftarrow \text{المتمم الثنائي} \end{array}$$


## ١- ٥- ٤ تمثيل الأعداد ذات الإشارة Representation of Signed Numbers

النظم الرقمية التي تستخدم في الحاسب يجب أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأعداد الموجبة والسالبة على حد سواء ونتيجة لذلك فإن الخانة الثنائية ذات القيمة العليا والموجودة في أقصى يسار العدد الثنائي تمثل إشارة العدد، حيث يوضع في هذه الخانة (0) للعدد الموجب، ويوضع بها (1) للعدد السالب. فمثلاً في حالة العدد الثنائي المكون من ثمانية خانة ثنائية فإن الخانة الثنائية ذات القيمة العليا للعدد والموجودة في أقصى يسار العدد تمثل إشارة العدد (Sign Bit) وبقية الخانات تمثل قيمة العدد (Magnitude).

وهناك ثلاثة طرق لتمثيل الأعداد ذات الإشارة في النظام الثنائي وهي: إشارة المقدار (Sign-Magnitude) والمتمم الأحادي (1's Complement) والمتمم الثنائي (2's Complement).
 
### أولاً: نظام إشارة المقدار (Sign-Magnitude System)

عند تمثيل العدد الثنائي بنظام إشارة المقدار، فإن الخانة الثنائية (Bit) ذات القيمة العليا والموجودة في أقصى يسار العدد تمثل خانة الإشارة وبقية الخانات تمثل مقدار العدد. فمثلاً لتمثيل العدد العشري (+23) بنظام إشارة المقدار فإننا نكتب العدد كالتالي:



ولتمثيل العدد العشري (-23) فإننا نكتب ما يلي:

1 0 0 1 0 0 1 1 1

حيث نلاحظ أن الفرق الوحيد بين العددين (+23) ، (-23) هو في خانة الإشارة فقط.

### ثانياً: نظام المتمم الأحادي (1's Complement System)

الأعداد الموجبة في نظام المتمم الأحادي تمثل بنفس الطريقة التي تمت في تمثيل الأعداد الموجبة بنظام إشارة المقدار أما الأعداد السالبة فيتم الحصول عليها عن طريق إيجاد المتمم الأحادي للعدد الموجب. وكمثال على ذلك العدد العشري (-23) يمكن تمثيله عن طريق إيجاد المتمم الأحادي للعدد كما يلي :

العدد (+23) ← 0 0 0 1 0 1 1 1

العدد (-23) ← 1 1 1 0 1 0 0 0

حيث إن الإشارة في كلا العددين تمثلها الخانة الأخيرة ذات القيمة العليا الموجودة في أقصى يسار العددين.

### ثالثاً: نظام المتمم الثنائي (2's Complement)

كما في نظام المتمم الأحادي فإن الأعداد الموجبة في نظام المتمم الثنائي تمثل بنفس الطريقة كما في نظام إشارة المقدار. أما الأعداد السالبة فنحصل عليها عن طريق إيجاد المتمم الثنائي للعدد الموجب. فمثلاً العدد العشري (-23) يمكن تمثيله عن طريق إيجاد المتمم الثنائي للعدد (+23) كما يلي :

العدد (+23) ← 0 0 0 1 0 1 1 1

العدد (-23) ← 1 1 1 0 1 0 0 1

وكما ذكرنا سابقاً فإن نظام المتمم الثنائي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في النظم الحاسوبية.

### ١-٥ -٥ العمليات الحسابية مع الأعداد ذات الإشارة Arithmetic Operations with Signed Numbers

تعلمنا سابقاً كيف يمكن تمثيل الأعداد ذات الإشارة بثلاث نظم مختلفة، وهنا سوف نتعلم كيف تجري العمليات الحسابية المختلفة على الأعداد ذات الإشارة وسنكتفي هنا بشرح عملية الطرح فقط، حيث إننا شرحنا عملية الجمع بالتفصيل في الجزء (١ - ٦). ولأن نظام المتمم الثنائي كما أسلفنا هو الأكثر استخداماً لتمثيل الأعداد السالبة في أجهزة الحاسوب فسوف نكتفي هنا بشرح عملية الطرح باستخدام نظام المتمم الثنائي فقط. ولفهم عملية طرح الأعداد ذات الإشارة باستخدام المتمم الثنائي فإننا سوف نعطي بعض الأمثلة كما يلي:

مثال (١ - ١٧): اطرح المقدار 11111010 من المقدار 00001110 باستخدام المتمم الثنائي للأعداد.

### الحل

في هذه الحالة فإن:

$$14 - (-6) = 14 + 6 = 20$$

يمكن ترتيب العددين تحت بعضهما البعض كما يلي:

$$\begin{array}{r} 00001110 \quad (+14) \text{ المطروح منه} \\ + 00000110 \quad (+6) \text{ المتمم الثنائي للمطروح} \\ \hline 00010100 \quad (+20) \text{ الفرق} \end{array}$$

مثال (١ - ١٨): اجر عملية الطرح الآتية باستخدام نظام المتمم الثنائي:

$$(00001000)_2 - (00000100)_2$$

الحل

في هذه الحالة فإن:

$$8 - 4 = 8 + (-4) = 4$$

وبالتالي نجد أن:

0 0 0 0 1 0 0 0	(+8) المطروح منه
+ 1 1 1 1 1 1 0 0	(-4) المتمم الثنائي للمطروح
<u>1 0 0 0 0 1 0 0</u>	(+4) الفرق
<del>1 0 0 0 0 1 0 0</del>	

يهمل الحامل  
(Discard carry)

مثال (١ - ١٩): اجرِ عملية الطرح الآتية باستخدام المتمم الثنائي.

$$(11100111)_2 - (00001001)_2$$

الحل

في هذه الحالة فإن:

$$-25 - (+9) = -25 - 9 = -34$$

وبالتالي فإنه:

1 1 1 0 0 1 1 1	(-25) المطروح منه
+ 1 1 1 1 0 1 1 1	(-9) المتمم الثنائي للمطروح
<u>1 1 0 1 1 1 1 0</u>	(-34) الفرق
<del>1 1 0 1 1 1 1 0</del>	

يهمل الحامل  
(Discard carry)

## تدريبات على الوحدة الأولى

(١ - ١) حول كلاً من الأعداد العشرية الآتية إلى مكافئاتها الثنائية:

- a) 64                      b) 112                      c) 257                      d) 27.26  
e) 77.0625                f) 47.875                g) 33.125

(١ - ٢) حول كلاً من الأعداد الثنائية التالية إلى مكافئاتها العشرية:

- a) 11011                      b) 1110101                      c) 111111                      d) 1110.11  
e) 10101.1101                f) 1100001.11011

(١ - ٣) حول الأعداد العشرية الآتية إلى ما يكافئها في النظام السداسي العشري:

- a) 14                      b) 80                      c) 560                      d) 3000  
e) 62500                      f) 204.125                      g) 255.875                      h) 631.25

(١ - ٤) حول الأعداد السداسية العشرية التالية إلى مكافئاتها في النظام العشري:

- a) 9F                      b) D52                      c) 67F                      d) ABCD  
e) F.4                      f) B3.E                      g) 1111.1                      h) 888.8

(١ - ٥) حول الأعداد الآتية من النظام السداسي العشري إلى النظام الثنائي:

- a) 8                      b) 1C                      c) A64                      d) 1F.C                      e) 239.4

(١ - ٦) حول الأعداد الثنائية التالية إلى ما يكافئها في النظام السداسي عشري:

- a) 1001.1111                      b) 10000.1                      c) 110101.11001  
d) 10100111.111011                e) 1000000.000111                f) 1111100.1000011

(١ - ٧) أوجد حاصل جمع كل من الأعداد الثنائية الآتية:

- a) 100 + 111                      b) 1110.11 + 11.10  
c) 1111 + 1101                      d) 1001.101 + 1101.11

(١ - ٨) أوجد باقي الطرح للأعداد الثنائية الآتية بالطريقة المباشرة:

- a) 1101 - 0100                      b) 1001 - 0111  
c) 11010 - 10111                      d) 1100 - 1001

(١ - ٩) أوجد المتمم الأحادي لكل من الأعداد الثنائية الآتية:

- a) 00110101                      b) 11100100                      c) 00010101



(١ - ١٠) أوجد المتمم الثنائي لكل من الأعداد الثنائية الآتية:

- a) 11110110                      b) 01011101                      c) 00110011

(١ - ١١) اكتب العدد الثنائي المكافئ لكل من الأعداد العشرية الآتية في الشكل إشارة المقدار

بحيث يتكون العدد الثنائي من ثماني خانات (8-bits):

- a) +28                      b) - 83                      c) +99                      d) - 120

(١ - ١٢) اكتب العدد الثنائي المكافئ لكل من الأعداد العشرية الآتية في الشكل المتمم الأحادي

بحيث يتكون العدد الثنائي من ثماني خانات (8-bits):

- a) +14                      b) - 63                      c) +107                      d) - 122

(١ - ١٣) أعد حل السؤال رقم (٨) بحيث يكون العدد الثنائي في الشكل المتمم الثنائي.

(١ - ١٤) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام إشارة المقدار:

- a) 101110001                      b) 01100100                      c) 10110011

(١ - ١٥) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام المتمم الأحادي:

- a) 10011101                      b) 01100110                      c) 10101101

(١ - ١٦) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام المتمم الثنائي:

- a) 10101011                      b) 000111101                      c) 10111011

(١ - ١٧) اجرِ عمليات الطرح الآتية باستخدام نظام المتمم الثنائي:

- a) 00010110 - 00110011                      b) 01110000 - 10101111  
c) 10001100 - 00111001                      d) 11011001 - 11100111

# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

## الدوائر المنطقية البسيطة

## الوحدة الثانية: الدوائر المنطقية البسيطة

**الجدارة :** التعرف على الدوائر المنطقية البسيطة.

**الأهداف :** أن يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. التعرف على البوابات المنطقية.
٢. قواعد الجبر البوليني.
٣. التعبير البوليني لدائرة منطقية.
٤. تمثيل التعبير البوليني بدائرة منطقية.
٥. تمثيل دائرة منطقية بسيطة من خلال جدول الحقيقة.
٦. تحويل التعبير البوليني إلى جدول الحقيقة.
٧. تبسيط التعبير البوليني.

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٩٠٪.

**الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة: ٤ ساعات**

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة
- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بأساسيات أنظمة العد المختلفة.


## مقدمة

تعتبر البوابات المنطقية العناصر الأساسية لتكوين الدوائر المنطقية البسيطة والتي تعتمد عليها الأجهزة الرقمية المستخدمة في جميع أنظمة الاتصالات والشبكات. تستعرض هذه الوحدة البوابات المنطقية والتعابير البوليانية وكيفية تكوين جدول الحقيقة لكل بوابة واستخدام ذلك في تركيبات الدوائر المنطقية البسيطة وكيفية تبسيط التعبير البولياني وكذلك الدائرة المنطقية.

## ٢ - ١ البوابات المنطقية Logic Gates
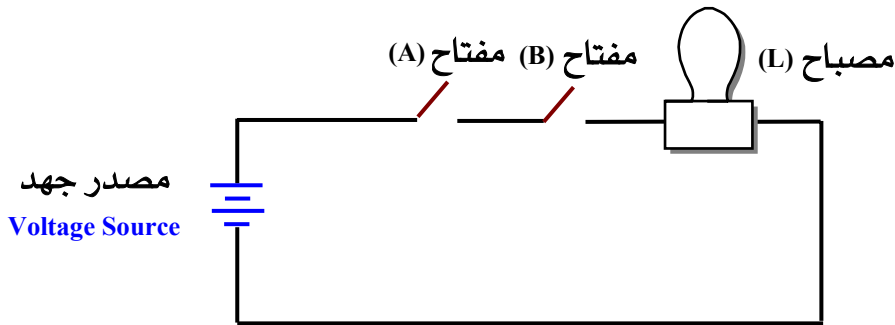
## ٢ - ١ - ١ بوابة AND AND Gate

تعتبر البوابة AND واحدة من البوابات الأساسية التي تدخل في بناء معظم الدوال المنطقية (Logic Functions)، ولها مدخلان أو أكثر ومخرج واحد، ووظيفتها الضرب المنطقي (Logical Multiplication)، ويمكن تمثيل هذه البوابة بعدد من المفاتيح الموصلة على التوالي في دائرة كهربائية كما هو موضح في الشكل (٢ - ١)، حيث المفتاحين A و B يمثلان اثنين من المتغيرات الثنائية (Two Binary Variables) وتكون قيمة أي متغير منهما تساوي (0) عندما يكون المفتاح مفتوحاً (Open) وتساوي (1) عندما يكون المفتاح مغلقاً (Closed).



الشكل (٢ - ١) تمثيل البوابة AND كمفتاحين على التوالي.


وحيث إن هذه الدائرة لها مفتاحان، فإنه يوجد هناك أربعة احتمالات لأوضاعها، و جدول (٢ - ١) يوضح هذه الاحتمالات الأربعة وحالة المصباح (L) عند كل احتمال، ويبين الجدول أن المصباح (L) لا يضاء إلا عندما يكون كلا المفتاحين مغلقاً، ويطلق على هذا الجدول اسم جدول الحقيقة (Truth Table).

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	غير مضاء
مغلق	مفتوح	غير مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

الجدول (٢ - ١) يوضح جدول الحقيقة للدائرة الالشيكل (٢ - ١).

الالشيكل (٢ - ٢) يوضح الرمز القياسي (Standard) للبوابة AND، والجدول (٢ - ٢) يبين جدول الحقيقة.

الدخل		الخروج
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

الجدول (٢ - ٢) يوضح جدول الحقيقة للبوابة AND

الالشيكل (٢ - ٢) يبين رمز البوابة AND

لاحظ أن الخرج يساوي (1) عندما يكون الدخلان A, B مساويان (1) فقط، وبالتالي فإنه لأي بوابة AND وبصرف النظر عن عدد المدخل، يكون الخرج مساوياً (1) عندما تكون جميع المدخلات تساوي (1)، ويمكن استنتاج عدد التشكيلات أو الاحتمالات للمداخل الثنائية لأي بوابة عن طريق العلاقة:

$$N = 2^n$$

حيث: N عدد التشكيلات المحتملة

n عدد المدخل للبوابة.

مثال (٢ - ١):

- استنتج جدول الحقيقة لبوابة AND لها ثلاثة مدخل.
- ما عدد التشكيلات لبوابة AND لها خمسة مدخل؟

## الحل

يوجد ثماني تشكيلات لبوابة AND ذات الثلاثة مداخل، ويوضح الجدول (٢- ٣) جدول الحقيقة لهذه البوابة.

المداخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

الجدول (٢- ٣) يبين جدول الحقيقة للبوابة AND بثلاثة مداخل.

تحسب عدد التشكيلات كالتالي:

$$N = 2^n = 2^5 = 32$$

يعتبر الجبر البوليني (Boolean Algebra) صيغة للمنطق الرمزي والذي يبين كيف تعمل البوابات المنطقية، والتعبير البوليني (Boolean Expression) هي طريقة مختصرة لإظهار ماذا يحدث في دائرة منطقية، والتعبير البوليني لبوابة AND ذات مدخلين هي:


$$Y = A \bullet B$$

أو

$$Y = AB$$

في معظم التطبيقات لا يكون دخل البوابة ثابتاً عند مستوى ثنائي معين ولكنه عبارة عن نبضات


(Pulses) تتغير بين المستوى المرتفع (HIGH) والمنخفض (LOW)، وكمثال على ذلك في الشكل (٢- ٣) كلا الدخلين A, B مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية  $t_1$  والذي يجعل الخرج Y مرتفعاً في هذه الفترة أي يساوي (1)، وخلال الفترة الزمنية  $t_2$  الدخل A منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (0)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى. يطلق على الشكل نبضات الدخل والخرج كعلاقة مع الزمن اسم المخطط الزمني (Timing Diagram).

 

الاشكل (٢- ٣) يوضح المخطط الزمني لبوابة AND بمدخلين.
 
## ٢- ١- ٢ بوابة OR Gate

تعتبر البوابة OR واحدة من البوابات الأساسية في بناء معظم الدوال المنطقية. والبوابة OR لها مدخلان أو أكثر ولها خرج واحد، ووظيفتها الجمع المنطقي (Logical Addition)، ويمكن تمثيل هذه البوابة بعدد من المفاتيح الموصلة على التوازي في دائرة كهربائية كما هو موضح بالاشكل (٢- ٤). وكما في البوابة AND فإن المفتاحين A و B تكون قيمة أي متغير منهما تساوي (0) عندما يكون المفتاح مفتوحاً (Open) وتساوي (1) عندما يكون المفتاح مغلقاً (Closed).



الاشكل (٢- ٤) يوضح تمثيل البوابة OR كمفتاحين على التوازي.


الجدول (٢- ٤) يوضح العلاقة بين أوضاع المفتاحين وحالة المصباح، ونلاحظ من هذه الدائرة ومن الجدول أن المصباح (L) يضاء عندما يكون أي من المفتاحين أو كلاهما مغلقاً.

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	مضاء
مغلق	مفتوح	مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

الجدول (٢-٤) يوضح جدول الحقيقة للدائرة الالشكل (٢-٤).

الالشكل (٢-٥) يوضح الرمز القياسي للبوابة OR، حيث يظهر الدخلان A و B والخرج Y ويبين الجدول (٢-٥) جدول الحقيقة للبوابة OR بمدخلين.

المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

الجدول (٢-٥) يوضح جدول الحقيقة للبوابة

الالشكل (٢-٥) رمز البوابة OR


OR

يلاحظ من الجدول (٢-٥) أن الخرج يساوي (1) عندما يكون أي من الدخلين أو كلاهما عند المستوى (1)، وأن الخرج يكون (0) عندما تكون كل المدخل عند مستوى (0)، والعبارة البوليانية لبوابة OR ذات مدخلين هي:

$$Y = A + B$$

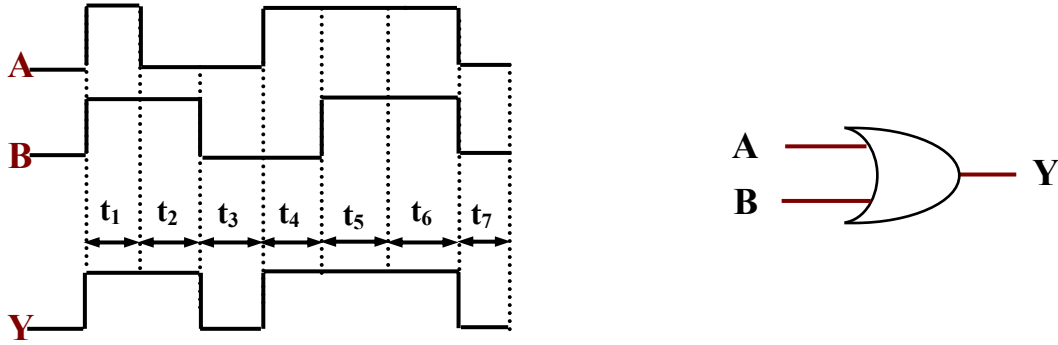في الالشكل (٢-٦) كل من الدخلين A و B مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية  $t_1$  والذي يجعل الخرج Y مرتفعاً في هذه الفترة أي يساوي (1)، وخلال الفترة الزمنية  $t_2$ ، الدخل A منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (1)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى.





الاشكل (٢- ٦) يوضح المخطط الزمني لبوابة OR بمدخلين.


### ٢-١-٣ بوابة NOT (العاكس) NOT Gate (INVERTER)

العاكس أو بوابة NOT تؤدي عملية يطلق عليها العكس (Inversion) أو الإتمام (Complementation). والعاكس يغير المستوى المنطقي للدخل إلى عكسه، فإذا كان الدخل (1) يتغير في الخرج إلى (0)، وإذا كان الدخل (0) يتغير إلى (1).

تعتبر البوابة NOT بوابة غير عادية وذلك لأن لها خرج واحد ودخل واحد، و الاشكل (٢- ٧) يوضح الرمز المنطقي لبوابة العاكس، أما الجدول (٢- ٦) فيوضح جدول الحقيقة لهذه البوابة.

الدخل	الخرج
A	Y
0	1
1	0

الجدول (٢- ٦) يوضح جدول الحقيقة للبوابة

 

الاشكل (٢- ٨) رمز البوابة NOT

NOT

من جدول الحقيقة نجد أن الخرج عكس الدخل، ويعبر عن هذه العملية بالتعبير البولييني الآتي:

$$Y = \bar{A}$$


### ٢-١-٤ بوابة NAND NAND Gate

كلمة NAND هي اختصار لكلمتي NOT و AND وتعني عكس AND، وهذه البوابة يمكن

الحصول عليها بتوصيل دخل بوابة العاكس مع خرج البوابة AND كما يبين ذلك الاشكل (٢- ٩)،

كما يبين الشكل الرمزي المنطقي لهذه البوابة حيث إنه رمز بوابة AND ولكن مع دائرة صغيرة عند الخرج والتي ترمز إلى بوابة العاكس، والجدول (٧ - ٢) يوضح جدول الحقيقة للبوابة NAND بمدخلين.

المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

الجدول (٧ - ٢) يوضح جدول الحقيقة للبوابة



الاشكل (٩ - ٢) رمز البوابة NAND

NAND

نلاحظ من الجدول أن الخرج يكون غير حقيقي (0) عندما تكون كل المدخل عند الواحد (1)، ويكون حقيقياً (1) عندما يكون أحد المدخل على الأقل عند الصفر (0)، وتعتبر البوابة NAND إحدى البوابات الرئيسية الهامة في الدوائر الرقمية حيث تستخدم على نطاق واسع في معظم النظم الرقمية وتؤدي عمل كل من بوابات NOT و OR و AND، أو أي تشكيلة من هذه البوابات، ويعبر عن عمل البوابة NAND بالتعبير البوليني:

$$Y = \overline{AB}$$

  في الشكل (١٠ - ٢) كلا الدخلين A و B مرتفع أي يساوي (1) خلال الفترة الزمنية  $t_1$  والذي يجعل الخرج Y منخفضاً في هذه الفترة أي يساوي (0)، وخلال الفترة الزمنية  $t_2$ ، الدخل A منخفض أي يساوي (0) والدخل B مرتفع أي يساوي (1) وبالتالي يكون الخرج Y يساوي (1)، وهكذا خلال الفترات الزمنية الأخرى.




الاشكل (١٠ - ٢) يبين المخطط الزمني لبوابة NAND بمدخلين.

## ٢-١-٥ بوابة NOR Gate

كلمة NOR تعني NOT و OR وهي تعني عكس OR، وهذه البوابة يمكن الحصول عليها بتوصيل دخل بوابة العاكس (NOT gate) مع خرج البوابة OR كما هو موضح في الشكل (٢-١١)، ويبين الشكل أيضاً الرمز المنطقي للبوابة NOR، وجدول الحقيقة للبوابة NOR بمدخلين موضح في جدول (٢-٨).

المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 



الجدول (٢-٨) جدول الحقيقة للبوابة NOR. الشكل (٢-١١) رمز البوابة NOR.

بمدخلين.

نلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) يكون غير حقيقي (0) عندما يكون أحد المدخل على الأقل عند المستوى (1)، والخرج يكون حقيقياً (1) فقط عندما تكون جميع المدخل عند الصفر (0)، وتعتبر البوابة NOR كما هو الحال في البوابة NAND من البوابات الرئيسية الجامعة في الدوائر الرقمية، حيث يمكن أن يؤدي عمل كل من بوابات NOT و OR و AND، أو أي تشكيلة منها. والتعبير البولييني للبوابة NOR هو:

$$Y = \overline{A + B}$$

  الشكل (٢-١٢) يوضح بوابة NOR بمدخلين A و B ذات نبضات متغيرة المستوى، ويمكن من خلال جدول الحقيقة للبوابة NOR الحصول على الخرج (Y) الموضح بالشكل.




الشكل (٢-١٢) يوضح المخطط الزمني لبوابة NOR بمدخلين.

## ٢-١-٦ بوابة XOR Exclusive-OR Gate

تسمى البوابة XOR باسم بوابة "أيهما وليس كلاهما" وتختصر إلى XOR-gate، ويوضح الشكل (٢-١٣) الرمز المنطقي للبوابة حيث تختلف عن البوابات السابقة لأن عدد المدخلات اثنان فقط.

المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

الجدول (٢-٩) جدول الحقيقة للبوابة XOR.

الشكل (٢-١٣) رمز البوابة XOR.


جدول (٢-٩) يبين جدول الحقيقة للبوابة XOR، ونلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) لا يساوي (1) إلا إذا كان الدخلان A و B مختلفين، بمعنى أن يكون أحدهما (1) والآخر (0) أو العكس، وتعطي خرجاً يساوي (0) عندما يكون الدخلين متساويين، ومن جدول الحقيقة يمكن استنتاج التعبير البولي لهذه البوابة وهو:

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$$

والذي يرمز إليه اختصاراً بالتعبير المنطقي:


$$Y = A \oplus B$$

 والعلامة  $\oplus$  تعني أن A منفردة أو B منفردة، ومن التعبير البولي السابق للبوابة XOR يمكننا بناء البوابة باستخدام بوابات AND و OR و NOT، وهذا ما يبينه الشكل (٢-١٤) حيث تقوم هذه الدائرة المنطقية بوظيفة البوابة XOR المنطقية.



الشكل (٢-١٤) البوابة XOR ممثلة بالبوابات AND و OR و NOT.

 الشكل (٢- ١٥) يوضح كيفية عمل البوابة XOR عندما تكون المدخل لها عبارة عن نبضات متغيرة المستوى، وكما ذكر سابقاً يجب النظر إلى المدخل بالنسبة لبعضها البعض حتى نتمكن من تحديد مستوى الخرج عند أي فترة زمنية.




الشكل (٢- ١٥) المخطط الزمني لبوابة XOR.

### ٢- ١- ٧ بوابة XNOR Exclusive-NOR Gate

عدد المدخل للبوابة XNOR لا يزيد عن دخلين كما هو الحال في البوابة XOR، ويوضح الشكل (٢- ١٦) الرمز المنطقي للبوابة، وجدول الحقيقة للبوابة XNOR موضح بالجدول (٢- ١٠)، ويلاحظ من الجدول أن الخرج (Y) لا يساوي (1) إلا إذا كان الدخلان A و B متساويين أي  $A = B = 0$  أو  $A = B = 1$  ويعطي خرجاً يساوي (0) عندما يكون الدخلان مختلفين .

المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

الجدول (٢- ١٠) يوضح جدول الحقيقة للبوابة XNOR

الشكل (٢- ١٦) رمز البوابة XNOR


ومن جدول الحقيقة يمكن استنتاج التعبير البولياني لهذه البوابة وهو:

$$Y = AB + \overline{AB}$$

والذي يرمز إليه اختصاراً بالتعبير المنطقي:


$$Y = A \odot B$$

 والعلامة  $\odot$  تعني علامة التكافؤ، ومن التعبير البولياني السابق للبوابة XNOR يمكننا بناء البوابة باستخدام بوابات AND و OR و NOT، وهذا ما يبينه الشكل (٢- ١٧) حيث تقوم هذه الدائرة المنطقية بوظيفة البوابة XNOR المنطقية.



الشكل (٢- ١٧) البوابة XNOR ممثلة بالبوابات AND و OR و NOT.

 الشكل (٢- ١٨) يوضح بوابة XNOR بدخلين A و B لهما نبضات متغيرة المستوى، وعن طريق جدول الحقيقة للبوابة XNOR يمكننا الحصول على الخرج (Y) كما هو موضح بالشكل.



الشكل (٢- ١٨) يوضح المخطط الزمني لبوابة XNOR.

## ٢-٢ قواعد الجبر البولياني Rules of Boolean Algebra

الجدول (٢-١١) يبين القواعد الأساسية للجبر البولياني والتي تستخدم في تناول وتبسيط التعبيرات البوليانية.

1. $A + 0 = A$	2. $A + 1 = 1$
3. $A \cdot 0 = 0$	4. $A \cdot 1 = A$
5. $A + A = A$	6. $A + \bar{A} = 1$
7. $A \cdot A = A$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$
9. $\overline{\bar{A}} = A$	10. $A + AB = A$

الجدول (٢-١١) القواعد الأساسية للجبر البولياني.


## ٢-٣-١ التعبير البولياني لدائرة منطقية The Boolean Expression for a Logic Circuit

لاستنتاج التعبير البولياني لأي دائرة منطقية، نبدأ من المداخل في أقصى اليسار متجهين إلى الخرج النهائي للدائرة وذلك بكتابة الخرج لكل بوابة، وكمثال على ذلك نفترض الدائرة المنطقية الموضحة في الشكل (٢-١٩)، ويمكن استنتاج التعبير البولياني لها كما يلي:

١. التعبير البولياني لبوابة AND والتي لها الدخلان  $B$ ,  $\bar{B}$  هو  $A\bar{B}$ .
٢. التعبير البولياني لبوابة AND والتي لها الدخلان  $C$ ,  $\bar{A}$  هو  $\bar{A}C$ .
٣. ويكون التعبير البولياني لبوابة OR والتي لها الدخلان  $A\bar{B}$ ,  $\bar{A}C$  هو  $A\bar{B} + \bar{A}C$ .

وعلى ذلك يكون الخرج النهائي للدائرة هو:


$$Y = A\bar{B} + \bar{A}C$$

 

الشكل (٢-١٩) دائرة منطقية تبين كيفية استنتاج التعبير البولياني للخرج.

مثال (٢ - ٢): اكتب التعبير البولياني للدائرة المنطقية الموضحة في الشكل (٢ - ٢٠).

الحل

 

الاشكل (٢ - ٢٠) الدائرة المنطقية لمثال (٢ - ٢) وتبين كيفية الحصول على التعبير البولياني للخروج. ويكون التعبير البولياني لخروج الدائرة النهائي هو:

$$Y = D(A + \bar{B}) + (B + C)$$

٢ - ٣ - ٢ تمثيل دائرة منطقية باستخدام التعبير البولياني

### Implementation of a Logic Circuit Using a Boolean Expression

يمكن تمثيل دائرة منطقية ما بمعلومية التعبير البولياني لها. لنفترض الآن أننا نريد تمثيل التعبير

البولياني الآتي:

$$Y = AB(C\bar{D} + EF)$$

عند تقسيم هذا التعبير البولياني نجد أن المتغيرات A و B ثم  $(C\bar{D} + EF)$  تمثل ثلاثة مداخل لبوابة AND، والمتغير  $(C\bar{D} + EF)$  يمكن تشكيله بأخذ  $\bar{D}$  و C على دخلي بوابة AND، وأخذ E و F على دخلي بوابة AND أخرى، ثم نأخذ كلاً من خرج البوابتين AND على دخلي بوابة OR، وعلى ذلك فإن البوابات المنطقية المطلوبة لتمثيل التعبير البولياني  $AB(C\bar{D} + EF)$  هي:

١. بوابة NOT لتمثيل المتغير  $\bar{D}$ .


٢. بوابتا AND لكل منهما مدخلان لتمثيل الحدين  $C\bar{D}$ ,  $EF$ .

٣. بوابة OR ذات مدخلين لتمثيل الحد  $(C\bar{D} + EF)$ .

 ٤. بوابة AND بثلاث مداخل لتمثيل الخرج النهائي Y.

والدائرة المنطقية التي تمثل التعبير البولياني السابق موضحة في الاشكل (٢ - ٢١).





الشكل (٢- ٢١) الدائرة المنطقية للتعبير البولياني  $AB(C\bar{D} + EF)$ .

## ٢- ٣ تمثيل دائرة منطقية من خلال جدول الحقيقة

### Implementation of a Logic Circuit via a Truth Table

يمكن الحصول على التعبير البولياني من جدول الحقيقة كما يلي:

١. نحدد من جدول الحقيقة تشكيلة المداخل التي تعطي الخرج  $Y = 1$ ، ففي الصف الثالث من الجدول نجد أن الخرج  $Y = 1$  حيث قيمة المداخل هي  $A = 0, B = 1, C = 0$ ، وتكتب بالتعبير البولياني على الشكل  $\bar{A}BC$  حيث يكتب المتغير برمزه إذا كان يساوي (1)، ويكتب بعكس رمزه إذا كان يساوي (0)، وبالمثل فإن الخرج يساوي (1) في الصف السابع من الجدول والذي يكتب بالتعبير البولياني على الشكل  $ABC$ .


المدخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

الجدول (٢- ١٢) جدول الحقيقة لدائرة منطقية ما يراد تمثيلها.

 ٢. بتجميع التعبيرات البوليانية التي تعطي الخرج  $Y = 1$  عن طريق بوابة OR نحصل على:

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

الحد الأول في التعبير البولياني السابق  $\bar{A}\bar{B}C$  يمكن تمثيله عن طريق تجميع المتغيرات الثلاثة  $\bar{A}, \bar{B}, C$  على بوابة AND، والحد الثاني من التعبير البولياني  $A\bar{B}\bar{C}$  يمكن تمثيله عن طريق تجميع المتغيرات الثلاثة  $A, \bar{B}, \bar{C}$  على بوابة AND، وبتجميع الحدين الأول والثاني على بوابة OR يمكننا الحصول على التعبير البولياني للخرج Y. والدائرة المنطقية التي تمثل هذا التعبير البولياني موضحة في الشكل (٢- ٢٢).



الشكل (٢- ٢٢) يوضح الدائرة المنطقية للتعبير البولياني  $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$ .

مثال (٢- ٣): استنتج الدائرة المنطقية المطلوبة لتمثيل جدول الحقيقة (٢- ١٣).

المدخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


الجدول (٢- ١٣) جدول الحقيقة للدائرة المنطقية المراد تمثيلها.

## الحل

التعبير البولياني لجدول الحقيقة المبين يمكن كتابته عن طريق تجميع الحدود التي تعطي الخرج  $Y = 1$  على بوابة OR كما يلي:

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

 ويكون التمثيل النهائي للدائرة كما هو موضح بالشكل (٢ - ٢٣).



الشكل (٢ - ٢٣) يوضح الدائرة المنطقية للتعبير البولياني  $\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$ .

## ٢ - ٤ تحويل التعبير البولياني إلى جدول الحقيقة

## Converting a Boolean Expression to a Truth Table

جدول الحقيقة ببساطة هو عبارة عن قائمة بالتشكيلات المحتملة لعدد المتغيرات وقيم الخرج المقابلة لها (1 or 0)، وللتعبير البولياني المحتوي على متغيرين هناك أربعة تشكيلات مختلفة ( $2^2 = 4$ )، وللتعبير عن ثلاثة متغيرات، هناك ثمانية تشكيلات مختلفة ( $2^3 = 8$ )، وهكذا. لعمل جدول الحقيقة للتعبير البولياني، نبدأ بكتابة التشكيلات المختلفة حسب عدد المتغيرات الموجودة بالتعبير البولياني ثم نضع (1) في عمود الخرج (Y) لكل حد موجود في التعبير البولياني، ونضع (0) أمام الحدود المتبقية، والمثال التالي يوضح ذلك.

مثال (٢ - ٤): استنتج جدول الحقيقة للتعبير البولييني:

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

### الحل

هناك ثلاثة متغيرات (A, B, C) في التعبير البولييني المعطى، وبالتالي فهناك ثمانية احتمالات أو تشكيلات مختلفة لهذه المتغيرات كما هو موضح بالأعمدة الثلاثة على اليسار في الجدول (٢ - ١٤). القيم الثنائية لكل حد من الحدود الأربعة في التعبير البولييني هي:

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C} = 000, \overline{A}B\overline{C} = 010, A\overline{B}\overline{C} = 110, ABC = 111$$

أمام كل من هذه القيم الثنائية يوضع (1) في عمود الخرج (Y) كما هو موضح بالجدول، ويوضع (0) للتشكيلات الثنائية المتبقية في عمود الخرج (Y).

المدخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

الجدول (٢ - ١٤) يبين جدول الحقيقة للتعبير البولييني  $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$ .

## ٢- ٥ تبسيط التعبيرات البوليانية باستخدام الجبر البولياني

## Simplification of Boolean Expressions Using Boolean algebra

تستخدم قواعد الجبر البولياني والتي سبق شرحها لتبسيط الدوال المنطقية وذلك لتمثيلها بأقل عدد من البوابات المنطقية، وبأقل عدد من المداخل.

مثال (٢- ٥): باستخدام قواعد الجبر البولياني بسط الدالة المنطقية الآتية:

$$Y = AB + A(A + C) + B(A + C)$$

## الحل

الخطوة الأولى في عملية التبسيط هي فك الأقواس الموجودة بالدالة فنحصل على:

$$Y = AB + AA + AC + AB + BC$$

نعوض عن قيمة الحد  $AA$  بالمتغير  $A$  (راجع القاعدة رقم 7 من قواعد الجبر البولياني) فتصبح الدالة:

$$Y = AB + A + AC + AB + BC$$

وبتطبيق القاعدة رقم 5 حيث  $A + A = A$ ، فإن  $AB + AB = AB$ ، وتصبح الدالة:

$$Y = AB + A + AC + BC$$

وبأخذ المتغير  $A$  عاملاً مشتركاً بين الحد الأول والثاني والثالث فنحصل على:

$$Y = A(B + 1 + C) + BC$$



وبتطبيق القاعدة رقم 2 حيث  $A + 1 = 1$ ، نجد أن:

$$Y = A \cdot 1 + BC$$

وأخيراً بتطبيق القاعدة رقم 4 حيث  $A \cdot 1 = A$ ، نحصل على:

$$Y = A + BC$$

  الشكل (٢- ٢٤) يوضح كيفية تمثيل الدالة بعد تبسيطها بأقل عدد ممكن من البوابات حيث يمكن تمثيلها باستخدام بوابتين فقط (الشكل (ب))، بينما يحتاج تمثيل الدالة الأصلية قبل التبسيط إلى خمس بوابات (الشكل (أ)).



الشكل (٢- ٢٤) تمثيل الدالة المنطقية لمثال (٢- ٥) قبل وبعد تبسيطها.

مثال (٢- ٦): ضع التعبير البوليني الآتي في أبسط صورة ثم ارسم الدائرة المنطقية للتعبير قبل وبعد التبسيط.

$$Y = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

### الحل

بأخذ الحدين الأول والثاني مع بعضهما ، وكذلك الحدين الثالث والرابع، نحصل على:

$$\begin{aligned} Y &= (\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC) + (A\overline{B}C + ABC) \\ &= \overline{A}B(\overline{C} + C) + BC(\overline{A} + A) \end{aligned}$$



وبتطبيق القاعدة رقم 6 نحصل على:

$$Y = \overline{A}B \cdot 1 + BC \cdot 1$$

ثم بتطبيق القاعدة رقم 4 نحصل على الصورة النهائية للتعبير البوليني وهي:

$$Y = \overline{A}B + BC$$

  
الشكل (٢- ٢٥) يوضح تمثيل التعبير البوليني بالبوابات قبل وبعد عملية التبسيط.



الشكل (٢- ٢٥) تمثيل الدالة المنطقية لمثال (٢- ٦) قبل وبعد تبسيطها.
 
## تدريبات على الوحدة الثانية

(٢- ١) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة AND ذات المدخلين A, B، إذا كان الشكل نبضات الدخل على المدخلين موضح في الشكل - ١.




الشكل - ١

X

(٢- ٢) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة OR ذات المدخلين A, B، إذا كان الشكل نبضات

الدخل على المدخلين كما في الشكل - ١.

 
(٢- ٣) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة NAND ذات المدخلين A, B، إذا كان الشكل نبضات الدخل على المدخلين كما في الشكل - ٢.



X
 
## الاشكل - ٢

(٢ - ٤) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة NOR ذات المدخلين A و B، إذا كان الشكل نبضات الدخل على المدخلين موضح في الاشكل - ٣.




## الاشكل - ٣

(٢ - ٥) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة XOR ذات المدخلين A و B، إذا كان الشكل نبضات الدخل على المدخلين كما في الاشكل - ٣.

(٢ - ٦) ارسم الشكل المخطط الزمني للخروج X لبوابة XNOR ذات المدخلين A و B، إذا كان الشكل نبضات الدخل على المدخلين موضح في الاشكل - ٣.

 (٢ - ٧) اكتب التعبير البولييني للدائرة الموضحة في الاشكل - ٤.



## الاشكل - ٤

(٢ - ٨) ارسم الدائرة المنطقية لكل من التعبيرات المنطقية الآتية:

a)  $\overline{AB} + \overline{A}B$

b)  $AB + \overline{A}B + \overline{A}BC$



c)  $\overline{A}B(C + \overline{D})$

d)  $A + B[C + D(B + \overline{C})]$

(٢- ٩) استنتج الدائرة المنطقية لتمثيل جدول الحقيقة التالي:

المدخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(٢- ١٠) استنتج جدول الحقيقة للتعبيرات البوليانية الآتية:

a)  $(A + B)C$

b)  $(A + B)(\overline{B} + C)$

c)  $A(AC + \overline{A}B)$

d)  $A(A + \overline{A}B)$

# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

الدوائر المنطقية التوافقية

## الوحدة الثالثة: الدوائر المنطقية التوافقية

**الجدارة:** التعرف على الدوائر المنطقية التوافقية

**الأهداف:** يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. كيفية تمثيل الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام البوابات NAND و NOR فقط مع دراسة بعض النظريات التي تساعد في عملية التمثيل بهذه البوابات.
٢. طريقة التبسيط للتعبيرات البوليينية باستخدام خريطة كارنو (Karnaugh-Map) والتي يطلق عليها أيضاً اسم خريطة K (K-map).
٣. تتناول الوحدة دراسة وتحليل وتصميم الدوائر المنطقية التوافقية لعمليات الجمع والطرح الثنائي بأنواعها المختلفة.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٩٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٧ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة
- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بنظم الأعداد والبوابات المنطقية والدوائر المنطقية البسيطة.

## مقدمة Introduction

في الوحدة السابقة تمت دراسة البوابات المنطقية وتم استعراض كيفية تصميم الدوائر المنطقية البسيطة باستخدام هذه البوابات، وفي عدم وجود عناصر للتخزين، تُصنف الدائرة التي نحصل عليها بالدائرة المنطقية التوافقية (Combinational Logic Circuit). حيث يعتمد مستوى الخرج (0 أو 1) في أي لحظة على مستوى المداخل للدائرة.

وهذه الوحدة تتناول بالدراسة كيفية تمثيل الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام البوابات NAND و NOR فقط مع دراسة بعض النظريات التي تساعد في عملية التمثيل بهذه البوابات، و تتناول بالتحليل أيضاً طريقة التبسيط للتعبيرات البوليانية باستخدام خريطة كارنو (Karnaugh-Map) والتي يطلق عليها أيضاً اسم خريطة K (K-map).

وفي النهاية تتناول هذه الوحدة دراسة وتحليل وتصميم الدوائر المنطقية التوافقية لعمليات الجمع والطرح الثنائي بأنواعها المختلفة.

### ٣-١ نظريات ديمورجان Demorgan's Theorems

تعتبر نظريات ديمورجان جزءاً هاماً من الجبر البوليني، فهذه النظريات تستخدم لتحويل التعبيرات الجبرية من وضعية AND الأساسية إلى وضعية OR وبالعكس. كما تسمح لنا بحذف العلامات الفوقية (bars) من المتغيرات المتعددة، ويمكن كتابة نظريتي ديمورجان لمتغيرين على الشكل التالي:

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{نظرية ديمورجان الأولى:}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \text{نظرية ديمورجان الثانية:}$$

النظرية الأولى تغير من وضعية OR الأساسية إلى وضعية AND كما هو موضح في الشكل (٣-١) حيث تكافئ البوابة NOR في الطرف الأيسر البوابة AND ولكن بمدخلين معكوسين في الطرف الأيمن حيث تقوم الدائرة الصغيرة في المدخل مقام بوابة العاكس، ويمكن إثبات هذه النظرية عن طريق جدول الحقيقة كما هو مبين في الجدول (٣-١)، ويطلق على البوابة التي في الطرف الأيمن اسم بوابة AND السالبة (negative AND).



الشكل (٣- ١) التغير من وضعية OR إلى وضعية AND

المدخل		الخروج	
A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

الجدول (٣- ١) يبين إثبات نظرية ديمورجان الأولى.

النظرية الثانية تغير من وضعية AND الأساسية إلى وضعية OR كما هو موضح في الشكل (٣- ٢) حيث تكافئ البوابة NAND في الطرف الأيسر البوابة OR بمدخلين معكوسين في الطرف الأيمن، ويمكن أيضاً إثبات هذه النظرية عن طريق جدول الحقيقة المبين في الجدول (٣- ٢)، ويطلق أيضاً على البوابة التي على اليمين اسم بوابة OR السالبة (negative OR).



الشكل (٣- ٢) يوضح التغير من وضعية AND إلى وضعية OR.

المدخل		الخروج	
A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

الجدول (٣- ٢) يبين إثبات نظرية ديمورجان الثانية.

الأمثلة الآتية توضح كيفية تطبيق نظريات ديمورجان على ثلاث متغيرات وأربع متغيرات.

مثال (٣ - ١): طبق نظريات ديمورجان على التعبير البولياني التالي:

$$Y = \overline{(A + \overline{B} + \overline{C})} \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$$

الحل

$$\begin{aligned} Y &= \overline{(A + \overline{B} + \overline{C})} \cdot (\overline{A} + B + \overline{C}) \\ &= \overline{(A + \overline{B} + \overline{C})} + \overline{(\overline{A} + B + \overline{C})} \\ &= \overline{A} \overline{\overline{B}} \overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}} \overline{B} \overline{\overline{C}} = \overline{A} B C + A \overline{B} C \end{aligned}$$

مثال (٣ - ٢): طبق نظريات ديمورجان على التعبير البولياني التالي:

$$Y = \overline{(\overline{A} + B)} + CD$$

الحل

$$\begin{aligned} Y &= \overline{(\overline{A} + B)} + CD \\ &= \overline{(\overline{A} + B)} \cdot \overline{CD} \\ &= \overline{(\overline{A} \cdot B)} (\overline{C} + \overline{D}) \\ &= AB(\overline{C} + \overline{D}) \end{aligned}$$

## ٣ - ٢ الخواص العامة لبوابات NOR و NAND


### The Universal Property of NAND and NOR Gates

في الوحدة السابقة تم استعراض كيفية تمثيل الدوائر المنطقية باستخدام بوابات AND، وبوابات OR، والعاكس أما هنا فسوف نناقش استخدام بوابات NAND وبوابات NOR كبوابات عامة (Universal Gates) لتمثيل أي تعبير بولياني.

 
## ٣ - ٢ - ١ البوابة NAND كعنصر منطقي عام NAND Gate as a Universal Logic Element

البوابة NAND هي بوابة عامة لأنه يمكن استخدامها في تنفيذ عملية العاكس، وعملية AND، وعملية OR، وكذلك عملية NOR، والعاكس يمكن بناؤه من البوابة NAND عن طريق توصيل جميع


المدخل في مدخل واحد كما هو موضح في الشكل (٣ - ٣ (أ)) وذلك لبوابة NAND ذات مدخلين. ويمكن توليد عملية AND باستخدام بوابات NAND فقط كما هو موضح في الشكل (٣ - ٣ (ب)). والبوابة OR يمكن بناؤها باستخدام بوابات NAND كما في الشكل (٣ - ٣ (ج))، وأخيراً البوابة NOR يمكن بناؤها كما هو موضح في الشكل (٣ - ٣ (د)).




(i)

 

(ب)

 

(ج)

 


(د)


الشكل (٣ - ٣) يوضح التطبيق العام لبوابات NAND.
 
### ٣-٢-٢ البوابة NOR كعنصر منطقي عام NOR Gate as a Universal Logic Element


كما في بوابة NAND، فإن البوابة NOR يمكن استخدامها لبناء بوابات عاكس، AND و OR، وكذلك بوابة NAND، والشكل (٣-٤) يوضح كيفية توصيل البوابة NOR لتقوم بعمل بوابة NOT وبوابة OR وكذلك بوابة NAND.




(i)

 

(ب)

 

(ج)

 

(د)

الشكل (٣-٤) يوضح التطبيق العام لبوابات NOR.



### ٣ - ٣ تصميم الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام بوابات NAND و NOR

#### Design of Combinational Logic Circuits using NAND and NOR Gates

يستعرض هذا الجزء كيفية استخدام بوابات NAND و NOR وذلك لتمثيل الدوال المنطقية مع

الأخذ في الاعتبار أن البوابة NAND تكافئ البوابة OR السالبة (Negative-OR)، والبوابة NOR تكافئ البوابة AND السالبة (Negative AND).


### ٣ - ٣ - ١ التصميم باستخدام بوابة NAND

كما سبق فإن البوابة NAND تؤدي دالة NAND أو دالة OR السالبة، لأنه باستخدام نظرية ديمورجان الثانية:

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

NAND  $\xrightarrow{\quad}$  Negative-OR

 وعلى سبيل المثال الدائرة المنطقية الموضحة في الشكل (٣ - ٥).



الشكل (٣ - ٥) يوضح دائرة منطقية ممثلة باستخدام بوابات NAND فقط.

ويمكن استنتاج التعبير البولياني للخروج (Y) لهذه الدائرة كما يلي:

$$Y = \overline{(\overline{AB})(\overline{CD})}$$

ويتطبيق نظرية ديمورجان الثانية نحصل على:

$$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{CD}}$$


وبحذف الإشارات الفوقية (bars) نحصل على ما يلي:

$$Y = AB + CD$$

ويمكن تمثيل نفس التعبير البولياني للخروج (Y) كما في الشكل (٣ - ٦) حيث تم استبدال البوابة NAND على اليمين ببوابة OR السالبة، وحيث إن توصيل عاكسين على التوالي يلغيان بعضهما البعض

فإننا بذلك نحصل على الالشكل (٣ - ٦) ((ب))، وبالتالي فإن الدائرة في الالشكل (٣-٥) تكافئ الدائرة في الالشكل (٣ - ٦) ((ب))، ويقال إن:


$$(NAND-NAND-NAND) \equiv (AND-AND-OR)$$

 

الالشكل (٣ - ٦) يبين أن AND-AND-OR تكافئ الدائرة في الالشكل

الالشكل (٣ - ٧) يوضح دائرة منطقية ممثلة عن طريق بوابات NAND والمطلوب إعادة هذا المخطط

المنطقي باستخدام بوابات OR- السالبة.

 


الالشكل (٣ - ٧) الدائرة المنطقية المطلوب تمثيلها باستخدام بوابات OR-

معادلة الخرج (Y) للدائرة في الشكل (٣ - ٧):

$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{(\overline{AB})C}} \cdot \overline{\overline{(\overline{DE})F}} \\ &= \overline{(\overline{A} + \overline{B})C} \cdot \overline{(\overline{D} + \overline{E})F} \\ &= (\overline{A} + \overline{B})C + (\overline{D} + \overline{E})F \\ &= (\overline{A} + \overline{B})C + (\overline{D} + \overline{E})F \end{aligned}$$

 وباستخدام البوابة OR- السالبة المكافئة للبوابة NAND نحصل على الدائرة المكافئة كما في الالشكل (٣ - ٨)، ويمكن كتابة معادلة الخرج (Y) مباشرة من خلال العمليات المنطقية لكل بوابة.



الاشكل (٣- ٨) الدائرة المكافئة للشكل (٣- ٧) باستخدام بوابات OR-



مثال (٣- ٣): حقق كلاً من التعبيرين المنطقيين الآتيين مستخدماً بوابات NAND فقط:

(a)  $Y = ABC + DE$

(b)  $Y = ABC + \bar{D} + \bar{E}$

الحل

انظر إلى الاشكل (٣- ٩).

  

الاشكل (٣- ٩) الدائرتان المكافئتان للتعبيرين المنطقيين لمثال (٣- ٣)

٣- ٣- ٢ التصميم باستخدام بوابة NOR

كما ذكرنا سابقاً أن البوابة NOR تؤدي دالة NOR أو دالة AND- السالبة لأنه باستخدام


نظرية دي مورجان الثانية:

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

NOR

Negative-AND

 فلنأخذ كمثال الدائرة المنطقية الموضحة في الشكل (٣- ١٠).



الشكل (٣- ١٠) دائرة منطقية ممثلة باستخدام بوابات NOR فقط.

ويمكن استنتاج التعبير البولياني لهذه الدائرة كما يلي:

$$Y = \overline{\overline{(A+B)} + \overline{(C+D)}}$$


وبتطبيق نظرية ديمورجان الأولى نحصل على:

$$Y = \overline{\overline{(A+B)}} \cdot \overline{\overline{(C+D)}}$$

وبحذف الإشارات الفوقية نجد أن:

$$Y = (A+B) \cdot (C+D)$$

 
لاحظ أن التعبير  $(A+B)(C+D)$  يتكون من بوابتي OR وبوابة AND، وهذا يوضح أن البوابتين على اليسار تكافئان بوابتي OR والبوابة على اليمين تكافئ بوابة AND كما هو موضح في الشكل (٣- ١١) وهذه الدائرة أعيد رسمها في الشكل (٣- ١١) باستخدام بوابة AND - السالبة.



الشكل (٣- ١١) الدائرة المكافئة للشكل (٣- ١٠) باستخدام بوابات AND - السالبة.


الاشكل (٣- ١٢) يوضح دائرة منطقية ممثلة ببوابات NOR ، والمطلوب إعادة تمثيل الدائرة باستخدام بوابة AND- السالبة. نحصل أولاً على الخرج (Y) للدائرة كما يلي:
 
$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{(A + B) + C} + \overline{(D + E) + F}} \\ &= \overline{\overline{AB} + C} + \overline{\overline{DE} + F} \\ &= (\overline{AB} + C)(\overline{DE} + F) \end{aligned}$$



الاشكل (٣- ١٢) دائرة منطقية ممثلة ببوابات NOR فقط.

 وباستخدام بوابة AND- السالبة المكافئة لبوابة NOR نحصل على الدائرة في الاشكل (٣- ١٣).




الاشكل (٣- ١٣) الدائرة المكافئة للدائرة في الاشكل (٣- ١٢).

مثال (٣- ٤): حقق التعبير المنطقي الآتي باستخدام بوابات NOR فقط:

$$Y = \overline{\overline{ABC}} + (D + E)$$

الحل

انظر إلى الشكل (٣- ١٤).

 

الشكل (٣- ١٤) الدائرة المنطقية ممثلة باستخدام بوابات NOR فقط.


### ٣- ٤ خريطة كارنو Karnaugh Map

خريطة كارنو أو خريطة K هي طريقة مرئية لتبسيط التعبيرات الجبرية وتمثل جدول الحقيقة لأنها تعطي لنا كل القيم المحتملة للمداخل ونتيجة الخرج لكل قيمة. وبدلاً من تنظيمها على الشكل أعمدة وصفوف مثل جدول الحقيقة، فإن خريطة كارنو عبارة عن مصفوفة (array) من الخلايا (cells)، وتمثل كل خلية القيمة الثنائية لإحدى تشكيلات المداخل. وترتب الخلايا بطريقة تجعل عملية التبسيط للتعبير المعطى وتجميع الخلايا في غاية السهولة.

خريطة كارنو يمكن استخدامها مع تعبيرات بولينية لها متغيران، ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة متغيرات، ونكتفي بأربعة متغيرات فقط لتوضيح أساسيات التبسيط، وعدد الخلايا في خريطة كارنو يساوي عدد التشكيلات المحتملة للمداخل.

 
### ٣- ٥ التبسيط باستخدام خريطة كارنو Simplification using Karnaugh-map

عدد الخلايا في خريطة كارنو يعتمد على عدد المتغيرات (المداخل)، وكمثال على ذلك الشكل (٣- ١٥)، فهناك متغيران فقط هما (A و B) والمتمم لهما  $(\bar{A}, \bar{B})$  وبناء على ذلك فإن خريطة كارنو تحتوي على أربعة تشكيلات (00,01,10,11).



الشكل (٣- ١٥) إعادة ترتيب جدول الحقيقة في خريطة كارنو.

وكل خلية في خريطة كارنو ذات المتغيرين تمثل واحداً من تالشكيلات الأربعة للدخل وعملياً علامات الدخل (Input Labels) توضع خارج الخلايا كما هو موضح في الشكل (٣- ١٦) وتطبق على كل من الصف والعمود للخلايا. فمثلاً، الصف الذي أمامه المتغير  $\bar{A}$  يطبق على الخلايا العليا، بينما الذي أمامه  $A$  يطبق على الخلايا السفلى. ونرى في أعلى الخريطة المتغير  $\bar{B}$  يطبق على الخلايا التي على اليسار، بينما المتغير  $B$  يطبق على الخلايا التي على اليمين. وكمثال، فإن الخلية العليا التي على اليمين تمثل تشكيلة الدخل  $\bar{A}B$ .

 

الشكل (٣- ١٦) خريطة كارنو لمتغيرين ( $2^2 = 4$  خلايا).

الشكل (٣- ١٧ (أ)، (ب) يوضحان هيئة خريطة كارنو لثلاثة متغيرات (ثمانى خلايا)، وأربعة متغيرات (ست عشرة خلية).

	$\overline{BC}$	$\overline{BC}$	$BC$	$BC$
$\overline{A}$				
$A$				

(أ)

	$\overline{CD}$	$\overline{CD}$	$CD$	$CD$
$\overline{AB}$				
$\overline{AB}$				
$AB$				
$AB$				

(ب)

الشكل (٣- ١٧) خريطة كارنو لثلاثة وأربعة متغيرات.

و بعد التعرف على كيفية إنشاء خريطة كارنو، سوف نرى كيف يمكن أن تستخدم لتبسيط الدوائر المنطقية، وكمثال على ذلك نفترض أننا نريد تصميم دائرة منطقية لها جدول الحقيقة الموضح في الشكل (٣- ١٨ (أ)).

**الخطوة الأولى:** الحصول على التعبير البولييني من خلال جدول الحقيقة، وذلك بكتابة التشكيلة التي أمامها (1) في الخرج وبعد ذلك نجمع هذه التشكيلات باستخدام بوابة OR كما في الشكل (٣- ١٨ (ب)) والدائرة المنطقية المكافئة لهذه المعادلة موضحة في الشكل (٣- ١٨ (ج)).

**الخطوة التالية:** تمثيل هذا التعبير البولييني على خريطة كارنو لمتغيرين كما نرى في الشكل (٣- ١٨ (د)).



المدخل		الخرج
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


(ف)

$$Y = A \bar{B} + A B$$

$$A \bar{B}$$

$$A B$$

(ب)

 


(ج)

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0
A	1	1

(د)

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0
A	1	1

(هـ)

 

(و)

الشكل (٣- ١٨) كيفية استخدام خريطة كارنو في تبسيط دائرة منطقية.

عند تمثيل التعبير البولياني على خريطة كارنو يجب أن نتذكر أن كل خلية تمثل تشكيلة من التشكيلات الأربع المحتملة للمدخلات في جدول الحقيقة. الخرج (1) في جدول الحقيقة يجب أن يظهر (1) في الخلية المكافئة له على خريطة كارنو، والخرج (0) في جدول الحقيقة يجب أن يظهر (0) في الخلية المكافئة له على خريطة كارنو. وبناءً على ذلك فإن (1) سوف يظهر في الخلية السفلى على اليسار

(يمثل  $\overline{AB}$ )، وفي الخلية السفلى على اليمين (يمثل  $AB$ ). والتشكيلات الأخرى للدخل ( $\overline{AB}, \overline{A} \overline{B}$ ) وكلاهما يعطي (0) في الخرج، وبناءً عليه يجب وضع (0) في هاتين الخليتين العلويتين. تبسط المعادلات البوليانية بصفة عامة يمكن الحصول عليه عن طريق تطبيق قاعدة المتممات (Complements)، والتي تقول أن  $A + \overline{A} = 1$ . والآن وبعد تمثيل المعادلة البوليانية على خريطة كارنو كما في الشكل (٣- ١٨ (د))، الخطوة التالية هي تجميع الحدود ثم نحدد العامل المشترك بينها. فإذا نظرنا إلى خريطة كارنو في الشكل (٣- ١٨ (د)) فسوف نرى أن الخلايا المتجاورة (adjacent cells) تختلف في متغير واحد فقط، وهذا يعني أننا لو حركنا أي منها من مكانه إلى الخلية المجاورة له رأسياً أو أفقياً، فلن يحدث تغيير إلا في متغير واحد فقط، وبتجميع الخلايا المتجاورة المحتوية على (1) كما نرى من الشكل (٣- ١٨ (هـ)) فإنه يمكن تبسيط الخلايا باستخدام قاعدة المتممات وجعلها حداً واحداً، وفي هذا المثال الخلايا  $AB, \overline{AB}$  تحتوي على  $B$ ، وبالتالي يتم حذف هذه المتممات، وتكون النتيجة،  $A$  كما يلي:

$$Y = \overline{AB} + AB \quad (\text{الأزواج المجمعة})$$

$$Y = A(\overline{B} + B)$$

$$= A \cdot 1 = A$$

هذا التحليل يمكن استنتاجه بدراسة جدول الحقيقة للدائرة الموضحة في الشكل (٣- ١٨ (أ)) والذي نرى فيه أن الخرج (Y) يتبع تماماً الدخل (A)، وبناءً على ذلك تكون الدائرة المكافئة كما هو موضح في الشكل (٣- ١٨ (و)).

مثال (٣- ٥): صمم دائرة منطقية في أبسط صورة لجدول الحقيقة الموضح في الشكل (٣- ١٩ (أ)) مبيناً كل خطوة في عملية التبسيط.

### الحل



الخطوة الأولى هي رسم خريطة كارنو لثلاثة متغيرات، كما هو موضح في الشكل (٣- ١٩ (ب)).  
الخطوة الثانية أن ننظر إلى الخرج الذي يساوي (1) في جدول الحقيقة في الشكل (٣- ١٩ (أ)) ثم نقوم بوضع هذه الأحاد في الخلايا المكافئة لها على خريطة كارنو كما هو موضح في الشكل (٣- ١٩ (ب)) وبعد وضع (0) في الخلايا الفارغة المتبقية، نجمع الأحاد في الشكل أزواج كما في الشكل (٣- ١٩ (ب))، ثم نحدد من خلال الصف والعمود المتغيرات المشتركة في هذه المجموعات (الأزواج) لنرى أي متغير سوف

يتم حذفه تبعاً لقاعدة المتممات ففي المجموعة التي على اليمين  $A, \bar{A}$  يتم حذفها والنتيجة  $\bar{B}C$  ، وفي المجموعة التي على اليسار يتم حذف  $C, \bar{C}$  والنتيجة  $A\bar{B}$ .

والحدود السابقة المبسطة سوف تشكل لنا المعادلة البوليانية المكافئة بعد التبسيط والدائرة المنطقية، كما نرى في الشكل (٣- ١٩ ج)، وفي هذا المثال نرى أن المعادلة الأصلية تتكون من أربعة حدود كل حد منها يمثل بوابة AND بثلاثة مداخل مجمعة على بوابة OR بأربعة مداخل أي أن عدد المداخل الكلية يساوي ١٦ مَدْخَلاً، وبعد التبسيط أصبحت الدائرة تتكون من حدين كل منهما ممثل ببوابة AND بمدخلين مجمعين على بوابة OR بمدخلين أيضاً، وبالتالي يصبح عدد المداخل الكلية للدائرة بعد التبسيط يساوي ٦ مدخلات كما نرى في الشكل (٣- ١٩ ج).

المدخل			الخرج
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(١)

  

الشكل (٣- ١٩) تصميم دائرة منطقية باستخدام خريطة كارنو.

الآحاد (1's) في خريطة كارنو يمكن أن تجمع كأزواج (مجموعات من اثنين) أو مجموعات من أربعة، أو ثمانية، أو ستة عشر وهكذا لكل القوي 2. الشكل (٣- ٢٠) يوضح بعض الأمثلة للتجميع، وكيف أن خريطة كارنو تستخدم لتبسيط التعبيرات البوليانية الكبيرة. لاحظ أن المجموعات الكبيرة أي التي تحتوي على عدد كبير من الآحاد (1's) تعطي لنا حداً صغيراً وعليه تكون البوابات المستخدمة في التصميم لها مدخلات قليلة. ولهذا السبب يجب أن نبدأ بالبحث عن المجموعات التي تحتوي على أكبر عدد من الآحاد، فإن لم نجد نبحث عن الأقل وهكذا .

	$\overline{AB}$			
	$\overline{CD}$	$\overline{CD}$	$CD$	$CD$
$\overline{AB}$	1	1	1	1
$\overline{AB}$	1	0	0	1
$\overline{AD}$	1	1	1	0
$\overline{ABC}$	0	1	1	0
$AD$				

$$Y = \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}CD + \overline{AB}CD \\ + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} \\ + \overline{AB}CD + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}CD \quad (\text{قبل التبسيط})$$

$$Y = \overline{AB}\overline{C} + AD + \overline{AB}\overline{D} + \overline{AB} \quad (\text{بعد التبسيط})$$


(أ)

	$\overline{AC}$			
	$\overline{C}D$	$\overline{CD}$	$CD$	$CD$
$\overline{AB}$	1	0	1	1
$\overline{AB}$	1	0	1	1
$AB$	1		0	1
$\overline{AB}$	1	0	1	1
$\overline{D}$				
$\overline{BC}$				

$$Y = \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}CD + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} \\ + \overline{AB}CD + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} \\ + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD} \quad (\text{قبل التبسيط})$$


$$Y = \overline{AC} + \overline{BC} + \overline{D} \quad (\text{بعد التبسيط})$$

(ب)

 

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD \\ + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD \\ + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D} \quad (\text{قبل التبسيط}) \\ Y = \overline{B} + D \quad (\text{بعد التبسيط})$$

(ح)

 

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD \\ + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + ABC\overline{D} + \overline{A}BCD \\ + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \quad (\text{قبل التبسيط}) \\ Y = \overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + B\overline{D} \quad (\text{بعد التبسيط})$$

(د)

الشكل (٣- ٢٠) أمثلة مختلفة عن التجميع في خرائط كارنو.

مثال ٣- ٦: اكتب التعبير الجبري الذي يمثله جدول الحقيقة المبين في الشكل (٣- ٢١ (أ)) ثم قم بتبسيطه باستخدام خريطة كارنو.

المدخل				الخرج
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

الشكل (٣- ٢١ (أ)) جدول الحقيقة المطلوب تبسيط الدالة له.

الخطوة الأولى للحصول على التعبير الجبري يمكن كتابة الحدود التي تعطي الخرج (Y) في جدول الحقيقة والمساوي للقيمة (1)، كما في الشكل (٣ - ٢١ (أ)).  
وبتجميع هذه الحدود يمكننا استنتاج التعبير الجبري وهو كما يلي:

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

الخطوة التالية هي رسم خريطة كارنو لأربعة متغيرات كما نرى في الشكل (٣ - ٢١ (ب))، ونقوم بوضع الأحاد التي في عمود الخرج (Y) من جدول الحقيقة في الخلايا المكافئة لها على خريطة كارنو.

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	$C\overline{D}$	$CD$
$\overline{A}\overline{B}$	0	1	1	0
$\overline{A}B$	0	1	1	0
$AB$	0	0	1	0
$A\overline{B}$	0	0	1	0

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function Y. The map is a 4x4 grid with columns labeled  $\overline{C}\overline{D}$ ,  $\overline{C}D$ ,  $C\overline{D}$ , and  $CD$ , and rows labeled  $\overline{A}\overline{B}$ ,  $\overline{A}B$ ,  $AB$ , and  $A\overline{B}$ . The cells containing 1s are highlighted in yellow. Red arrows point to the  $\overline{C}D$  and  $CD$  columns, indicating the terms  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$  and  $\overline{A}B\overline{C}D$  respectively.

الشكل (٣ - ٢١ (ب)) خريطة كارنو للدالة في مثال (٣ - ٦).

وبالنظر إلى خريطة كارنو في الشكل (٣ - ٢١ (ب)) نجد أنه يمكن تجميع الأحاد في مجموعتين كل مجموعة تحتوي على أربعة من الأحاد (1's)، وبالتالي فإن الشكل المربع العلوي والذي يحتوي على أربعة أحاد المتغير B المتغير  $\overline{B}$  يمكن حذفهما وبالمثل المتغير C و المتغير  $\overline{C}$  وتكون النتيجة هي  $\overline{A}D$ . وكذلك

بالنسبة للشكل المستطيل على الخريطة والذي يحتوي على أربعة آحاد فإنه يمكن حذف كل من المتغيرات  $B$ ،  $\bar{B}$ ،  $A$ ،  $\bar{A}$  والنتيجة هي  $CD$ . والتعبير الجبري المبسط على ذلك يكون:

$$Y = \bar{A}D + CD$$

### ٣- ٦ دوائر الجامع والطرح الثنائية Binary Adder and Subtractor Circuits

يتناول هذا الجزء بالدراسة كيفية إجراء عمليات الجمع والطرح الثنائي فقط بواسطة البوابات المنطقية كأحد العمليات الرئيسة في الأنظمة الرقمية أو ما يطلق عليه الدوائر الحسابية للجمع والطرح الثنائي.


#### ٣- ٦- ١ دائرة الجامع النصفى The Half-Adder Circuit

سبق وأن درسنا القواعد الأربعة للجمع الثنائي، والجدول (٣- ٣) مراجعة لهذه القواعد حيث المدخل هي  $A, B$  والخرج يمثل حاصل الجمع  $[Sum(S)]$  والباقي المرحل أو الحامل  $[Carry (C)]$ .

المدخل		الخرج	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

الجدول (٣- ٣) القواعد الأربع للجمع الثنائي.

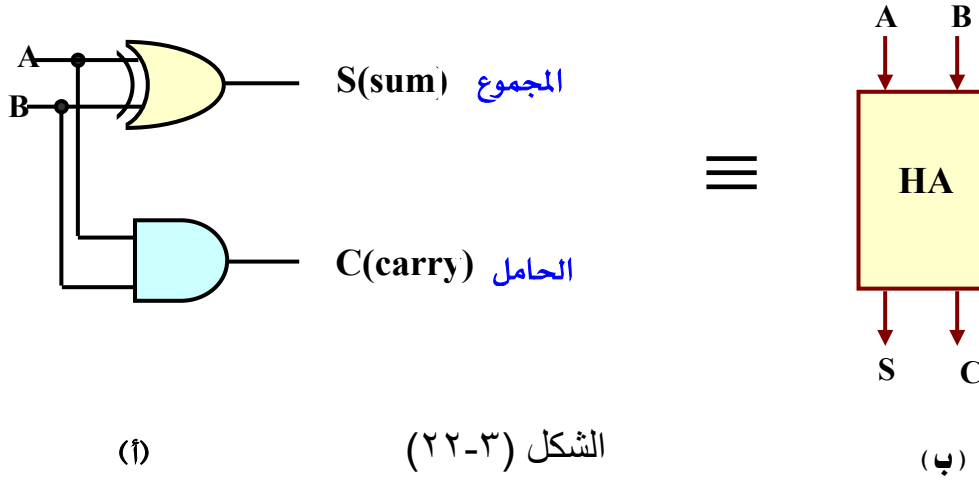بدراسة عمود الجمع (S) في جدول الحقيقة نجد أنه يماثل تماماً خرج البوابة (XOR)، والآن إذا نظرنا إلى عمود الحامل (C) نجد أنه يماثل تماماً خرج البوابة AND والشكل (٣- ٢٢) يوضح كيفية توصيل البوابتين لجمع الدخلين  $A, B$  والحصول على الخرجين  $C, S$  وتسمى الدائرة باسم الجامع النصفى.



والمخطط الصندوقية لدائرة الجامع النصفى الموضحة في الشكل (٣-٢٢ (ب)) حيث يرمز الحرفان HA إلى كلمتي (Half Adder) أي الجامع النصفى، والدالة المنطقية المبسطة للخارجين S,C يمكن الحصول عليهما مباشرة من جدول الحقيقة، وبالرجوع إلى الجدول نجد أن:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$C = AB$$

### ٣-٦-٢ دائرة الجامع الكامل The Full-Adder Circuit

عند دراسة جمع الأعداد الثنائية وجد أنه عند جمع خانتين (2-bits) غالباً ما يتبقى مقدار يسمى الباقي أو المرحل أو الحامل (carry) والذي يجب أن يرسل ليجمع مع الخانة التالية، وعلى هذا فإنه في أحد الأعمدة يكون الجمع لثلاثة أرقام أو خانات (bits) وليس لرقمين فقط وبالتالي فإن الجامع النصفى لن يستطيع العمل في هذه الحالة، ونكون في حاجة إلى دائرة جديدة تستطيع جمع ثلاثة أرقام في نفس الوقت، وهذه الدائرة تسمى بدائرة الجامع الكامل.

ودائرة الجامع الكامل هي دائرة توافقية تستطيع جمع ثلاثة أرقام (bits) في نفس الوقت، وهي تتكون من ثلاثة مداخل وخارجين، اثنان من المداخل هما A,B يمثلان الرقمين المراد جمعهما والدخل الثالث  $C_{in}$  (Input carry) يمثل الرقم الباقي أو المرحل من جمع الرقمين السابقين، وهناك خرجان هما الحامل (Carry) والمجموع (Sum) و جدول الحقيقة لدائرة الجامع الكامل توضح كما بالجدول (٣-٤).



المدخل			الخرج	
A	B	C <sub>in</sub>	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$0 + 0 + 0 = 0$  مع عدم وجود حامل

$0 + 0 + 1 = 1$  مع عدم وجود حامل

$0 + 1 + 0 = 1$  مع عدم وجود حامل

$0 + 1 + 1 = 10_2$  or  $2_{10}$  1 وحامل 0 والتي تمثل

$1 + 0 + 0 = 1$  مع عدم وجود حامل

$1 + 0 + 1 = 10_2$  or  $2_{10}$  1 وحامل 0 والتي تمثل

$1 + 1 + 0 = 10_2$  or  $2_{10}$  1 وحامل 0 والتي تمثل

$1 + 1 + 1 = 11_2$  or  $3_{10}$  1 وحامل 1 والتي تمثل

الجدول (٣-٤) قواعد الجمع في حالة الجامع الكلي.

الأعمدة الثلاثة الأولى في الجدول تمثل الدخل والمكون من  $A, B, C_{in}$  وبذلك يكون عدد احتمالات الدخل يساوي  $(2^3 = 8)$  ثمانية احتمالات. أما بالنسبة لأعمدة الخرج والمكونة من  $S, C$  فإنه يتم الحصول عليها من حاصل الجمع الرياضي للمدخلات الثلاثة وكما هو مبين في الجدول السابق. نلاحظ أنه يمكن كتابة التعبير المنطقي الذي يمثل الخرج  $S, C$  من جدول الحقيقة كما يلي:

$$S = \overline{A}\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$C = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + AB\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

وللوصول إلى الشكل النهائي والمبسط لدائرة الجامع الكامل، يجب البدء بكتابة المعادلتين السابقتين للوصول إلى التصميم الأمثل ولنبدأ بمعادلة الخرج  $S$ :

$$S = \overline{A}\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$= (\overline{A}B + A\overline{B})\overline{C}_{in} + (\overline{A}B + AB)C_{in}$$

المقدار  $\bar{A}B + A\bar{B}$  يمثل معادلة XOR بدخلين، والمقدار  $\bar{A}\bar{B} + AB$  يمثل معادلة XNOR بدخلين ويمكن وضع المعادلة السابقة على الصورة التالية:

$$S = (A \oplus B)\bar{C}_{in} + \overline{(A \oplus B)}C_{in}$$

وبالنظر إلى هذه المعادلة نجد أنها تمثل XOR بدخلين أحدهما  $(A \oplus B)$  والآخر  $C_{in}$  وبالتالي فإن الصورة النهائية لمعادلة S تصبح:


$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}$$

أي أن معادلة S يمكن تمثيلها باستخدام بوابتي XOR، الأولى دخلها A, B والثانية دخلها هو خرج الأولى مع  $C_{in}$ .

والآن لنبدأ في تحليل معادلة C للوصول إلى التمثيل الأمثل لها:


$$\begin{aligned} C &= \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\ &= (\bar{A}B + A\bar{B})C_{in} + AB(\bar{C}_{in} + C_{in}) \\ &= (A \oplus B)C_{in} + AB \leftarrow (\bar{C}_{in} + C_{in} = 1) \end{aligned}$$

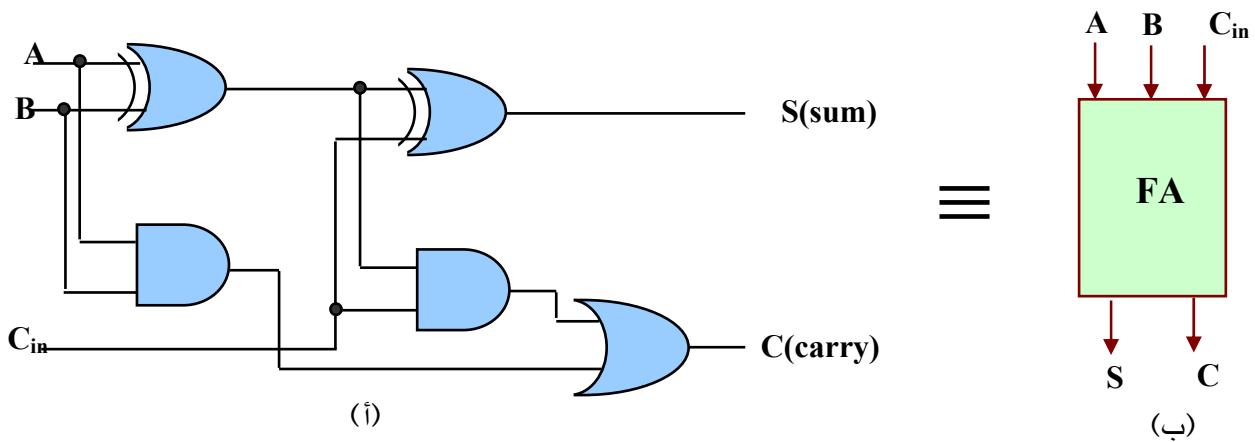وتمثيل معادلة S ومعادلة C بالبوابات موضح في الشكل (٣- ٢٣ (أ))، والمخطط الصندوقي لدائرة الجامع الكامل موضح في الشكل (٣- ٢٣ (ب)) حيث يرمز الحرفان FA إلى اختصار كلمتي (Full Adder) أي الجامع الكامل.



الشكل (٣- ٢٣) الدائرة المنطقية للجامع الكامل.

 ومن الدائرة في الشكل (٣- ٢٣ أ)) يتضح لنا أن الجامع الكامل يتكون من دائرتين للجامع النصفية مع بوابة OR والمخطط الصندوقي للجامع الكامل باستخدام عدد 2 جامع نصفية وبوابة OR موضح في الشكل (٣- ٢٤).



الشكل (٣- ٢٤) المخطط الصندوقي للجامع

### ٣- ٦- ٣ دائرة الطرح النصفية Half Subtractor Circuit

طرح عددين ثنائيين يمكن أن يتم عن طريق أخذ المتمم للمطروح ثم نجمع الناتج على المطروح منه، وبهذه الطريقة عملية الطرح أصبحت عملية جمع وتتطلب جامعاً كاملاً أو عدداً منه لتمثيل الدائرة. ومن الممكن تمثيل الطرح باستخدام الدوائر المنطقية بطريقة مباشرة، وبهذه الطريقة، كل خانة (bit) من المطروح تطرح من الخانة المقابلة لها من المطروح منه للحصول على خانة حاصل الطرح أو الفرق (difference)، وإذا كانت خانة المطروح منه أصغر من خانة المطروح، فهناك واحد (1) سوف يستعار (Borrowed) من الخانة التي تليه، وكما أن هناك جامعاً نصفياً وجامعاً كاملاً، فيوجد لدينا أيضاً طارح نصفية وطارح كامل.

والطارح النصفية هو دائرة توافقية تطرح خانتين (2-bits) وتعطي لنا خرجاً يمثل الفرق بينهما ولها أيضاً خرج آخر يساوي (1) في حالة الاستعارة أو الاستلاف، ويرمز للمطروح منه بالرمز A والمطروح بالرمز B، ولتنفيذ (A - B) يجب أن نختبر مقدار كل من A, B، لو كان  $A \geq B$ ، نحصل على ثلاثة احتمالات وهي:  $0 - 0 = 0$ ,  $1 - 0 = 1$ ,  $1 - 1 = 0$  وتسمى النتيجة خانة الفرق (Difference bit)، وإذا كان  $A < B$  يكون لدينا  $0 - 1$ ، ومن الضروري استعارة واحد (1) من المرحلة التالية، والواحد المستعار يضيف 2 على المطروح منه، كما في النظام العشري، حيث الاستعارة تضيف عشرة (10) على خانة المطروح منه، وبما أنه أصبح المطروح منه يساوي (2)، فإن الفرق يصبح  $2 - 1 = 1$ .

والطرح النصفى يحتاج إلى خرجين، أحدهما يمثل الفرق ويرمز له بالرمز (D) والخرج الثاني يمثل الاستعارة أو الاستلاف ويرمز له بالرمز ( $B_0$ ).

جدول الحقيقة والذي يوضح العلاقة بين المدخل والخرج للطرح النصفى موضح في جدول (٣ - ٥). والتعبير البولياني للخرج (D)، الخرج ( $B_0$ ) للطرح النصفى يمكن استنتاجه مباشرة من جدول الحقيقة:

$$D = \overline{AB} + A\overline{B}$$

$$B_0 = \overline{AB}$$

المدخل		الخرج	
A	B	D	$B_0$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

الجدول (٣ - ٥) القواعد الأربع للطرح الثنائي.

لاحظ من معادلة الخرج (D) أنه يماثل تماماً الخرج (S) في الجامع النصفى وبذلك يمكن تمثيله عن طريق بوابة XOR، بينما الخرج ( $B_0$ ) يختلف عن الخرج (C) في الجامع النصفى بأن المتغير A معكوس ويمكن تمثيل الخرج ( $B_0$ ) أيضاً عن طريق بوابة AND لها الدخلان  $\overline{A}$ ، B. الشكل (٣ - ٥ (أ)) يوضح كيفية تمثيل الطرح النصفى، بينما الشكل (٣ - ٥ (ب)) يمثل المخطط الصندوقى له، حيث يرمز الحرفان HS إلى اختصار كلمتي (Half Subtractor).

### ٣ - ٦ - ٤ دائرة الطرح الكامل The Full-Subtractor Circuit

الطرح الكامل هو دائرة توافقية تؤدي عملية الطرح بين رقمين (2-bits) مأخوذاً في الاعتبار أن (1) ربما يستعار من الرقم الذي يليه. هذه الدائرة لها ثلاثة مدخلات ومخرجان. المدخل الثلاثة هي  $A, B, B_{in}$  وترمز إلى المطروح منه (A) والمطروح (B) والاستلاف السابق ( $B_{in}$ ) على الترتيب. الخرجيان  $D, B_0$  يرمزان إلى الفرق والمستعار وجدول الحقيقة لهذه الدائرة موضح في الجدول (٣ - ٦).

المدخل			الخرج	
A	B	B <sub>in</sub>	D	B <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

الجدول (٣- ٦) قواعد الطرح في حالة الطرح الكامل.

حيث إن الصفوف الثمانية تحت المدخل تمثل التشكيلات المحتملة من 0's,1's التي يمكن أن يأخذها المتغير الثنائي. أما 0's,1's للمتغيرات في الخرج فإنه يمكن تحديدها من العلاقة  $A - B - B_{in}$ . التشكيلات التي لها  $B_{in} = 0$  كأنها تمثل الاحتمالات الأربعة احتمالات في جدول الحقيقة للجامع النصفى. عندما يكون  $A = 0, B = 0, B_{in} = 1$  يجب أن نستعير (1) من المرحلة المقبلة والذي يجعل  $B_0 = 1$  ونضيف (2) على A، وبالتالي نقول  $2 - 0 - 1 = 1$ ، ويكون  $D = 1$ . وعندما يكون  $A = 0, B = 1, B_{in} = 1$  يجب أن نستعير (1) من المرحلة المقبلة والذي يجعل  $B_0 = 1$ ،  $A = 2$ ، وبالتالي نقول  $2 - 1 - 1 = 0$ ، ويكون  $D = 0$ . وعندما يكون  $A = 1, B = 0, B_{in} = 1$  فإن  $A - B - B_{in} = 0$  وهذا يجعل  $B_0 = 0$ ،  $D = 0$ . وأخيراً، عندما يكون  $A = 1, B = 1, B_{in} = 1$  يجب أن نستعير (1) من المرحلة المقبلة والذي يجعل  $B_0 = 1$ ،  $A = 3$ ، ويكون  $3 - 1 - 1 = 1$ ، ويكون  $D = 1$ . ويمكن كتابة الدالة المنطقية للطرح الكامل من جدول الحقيقة كما يلي:

$$D = \overline{A}B\overline{B}_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + A\overline{B}\overline{B}_{in} + AB\overline{B}_{in}$$

وهي تماثل تماماً معادلة (S) في الجامع الكامل، وبالتالي يمكن وضعها في الصورة النهائية لها على الشكل:


$$D = (A \oplus B) \oplus B_{in} = A \oplus B \oplus B_{in}$$

وبالنسبة للخروج الثاني ( $B_0$ )، فتكون الشكل الدالة له كالآتي:


$$\begin{aligned} B_0 &= \overline{A}B\overline{B}_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + AB\overline{B}_{in} \\ &= B_{in}(\overline{A}B + AB) + \overline{A}B(\overline{B}_{in} + B_{in}) \\ B_0 &= B_{in}(A \oplus B) + \overline{A}B \quad \leftarrow (\overline{B}_{in} + B_{in} = 1) \end{aligned}$$

وتمثيل معادلتها الخرج ( $D$ )، ( $B_0$ ) موضح في الشكل (٣-٢٦ (أ))، والمخطط الصندوقي لدائرة الطراح الكامل موضح بالشكل (٣-٢٦ (ب))، حيث يرمز الحرفان FS إلى اختصار كلمتي (Full Subtractor أي الطراح الكامل).

 وبالرجوع إلى الدائرة في الشكل (٣-٢٦ (أ)) يتضح لنا أن الطراح الكامل يتكون من دائرتين للطراح النصف مع بوابة OR، والمخطط الصندوقي للطراح الكامل باستخدام عدد 2 طراح نصف وبوابة OR موضح في الشكل (٣-٢٧).



 الشكل (٣-٢٦) الدائرة المنطقية للطراح الكامل.



الشكل (٣-٢٧) المخطط الصندوقي للطراح الكامل.

## تدريبات على الوحدة الثالثة

(٣- ١) طبق نظريات ديمورجان على كل من التعبيرات الآتية:

a)  $\overline{AB(C + D)}$

b)  $\overline{AB(CD + EF)}$

c)  $\overline{(A + \overline{B} + C + \overline{D})} + \overline{ABCD}$

d)  $\overline{\overline{(\overline{A} + B + C + D)} (\overline{ABCD})}$

(٣- ٢) حقق كلاً من التعبيرات المنطقية الآتية مستخدماً بوابات NAND فقط:

a)  $ABCD + \overline{DE}$

b)  $\overline{ABC} + AB + \overline{D}$

c)  $\overline{ABC} + D + E$

d)  $\overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + \overline{ABC}$

(٣- ٣) حقق كلاً من التعبيرات المنطقية الآتية مستخدماً بوابات NOR فقط:

a)  $(A + B + C)(A + \overline{B})$

b)  $\overline{\overline{ABC} + (D + E)}$

c)  $(\overline{AB} + C)(\overline{DE} + \overline{F})$

d)  $\overline{\overline{(A + \overline{B})} + (\overline{C} + D)}$

(٣- ٤) باستخدام خرائط كارنو صمم دائرة منطقية في أبسط صورة لجدول الحقيقة الموضح:

المدخل			الخروج
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(٣- ٥) باستخدام خرائط كارنو بسط كلاً من التعبيرات البوليانية الآتية:

$$a) F_1 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

$$b) F_2 = A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

$$c) F_3 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

$$d) F_4 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

(٣- ٦) في دائرة الجامع الكلي والموضحة في الشكل (٣- ٢٣)، حدد الحالة المنطقية (1 or 0) عند كل خرج بوابة للمدخلات الآتية:

$$a) A = 1, B = 1, C_{in} = 1$$

$$b) A = 0, B = 1, C_{in} = 1$$

$$c) A = 0, B = 1, C_{in} = 0$$

$$d) A = 1, B = 1, C_{in} = 0$$

(٣- ٧) ما القيم المنطقية للمدخلات لدائرة الجامع الكلي والتي تعطي في الخرج القيم المنطقية الآتية:

$$a) S = 0, C_{out} = 0$$

$$b) S = 1, C_{out} = 0$$

$$c) S = 1, C_{out} = 1$$

$$d) S = 0, C_{out} = 1$$

(٣- ٨) في دائرة الطارح الكلي والموضحة في الشكل (٣- ٢٦)، حدد الحالة المنطقية (1 or 0) عند كل خرج بوابة للمدخلات الآتية:

$$a) A = 1, B = 1, B_{in} = 1$$

$$b) A = 1, B = 0, B_{in} = 1$$

$$c) A = 1, B = 1, B_{in} = 0$$

$$d) A = 0, B = 1, B_{in} = 1$$



# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

## الدوائر المنطقية المتعاقبة

## الوحدة الرابعة : الدوائر المنطقية المتعاقبة

**الجدارة :** التعرف على الدوائر المنطقية المتعاقبة

**الأهداف :** يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. الأنواع المختلفة للقلابات.
٢. دوائر مسجلات.
٣. دوائر العدادات.
٤. وحدات التعداد (منتخبات البيانات) ووحدات فك التعداد.

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٩٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٨ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة
- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بالدوائر المنطقية التوافقية.

## مقدمة Introduction

تصنف الدوائر المنطقية إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول ويسمى بالدوائر المنطقية التوافقية (Combinational Logic Circuits) وفيها يعتمد خرج الدائرة في أية لحظة زمنية على المدخل الموجودة في تلك اللحظة، أما النوع الآخر فيسمى بالدوائر المنطقية المتعاقبية (Sequential Logic Circuits) ويتميز هذا النوع من الدوائر بوجود ذاكرة (Memory) حيث يعتمد خرج الدائرة في لحظة ما على الدخل المطبق والخرج السابق للدائرة.

في الدوائر المنطقية التوافقية تكون وحدة البناء الأساسية هي البوابات المنطقية، بينما في الدوائر المنطقية المتعاقبية تكون وحدة البناء هي دائرة القلاب (Flip-Flop Circuit)، والقلاب عبارة عن دائرة رقمية منطقية عملها الأساسي هو تخزين المعلومات بسعة خانة رقمية واحدة إما صفر (0) أو واحد (1). ويوجد القلاب في إحدى حالتين مستقرتين إحداهما تمثل الرقم الثنائي (1)، والثانية تمثل الرقم الثنائي (0). وإذا وضع القلاب في إحدى حالتي الاستقرار فإنه يظل فيها طالما تم تزويده بمصدر القدرة اللازمة أو حتى يتم تغيير هذه الحالة وذلك بتطبيق مستويات منطقية مناسبة في الدخل وكما سيتضح ذلك من خلال دراستنا لأنواع المختلفة للقلابات والتي يطلق عليها أيضاً اسم متعددة الاهتزازات ثنائية الاستقرار (Bi-stable Multi-vibrator)، ويمكن بناء القلابات من بوابات NAND أو بوابات NOR أو شرائها على الشكل دوائر رقمية متكاملة (Digital Integrated Circuits). وأخيراً يمكن ربط القلابات لتكوين دوائر منطقية مثل العدادات (Counters)، ومسجلات الإزاحة (Shift Registers) وغيرها.


## ٤-١ القلابات

### ٤-١-١ المساكات Latches

دائرة المساك هي نوع من عناصر التخزين ثنائية الاستقرار والتي عادة ما توضع في تصنيف منفصل عن دوائر القلابات. فالمساکات من حيث طبيعة العمل تشبه دوائر القلابات لأنها عنصر ثنائي الاستقرار يمكن وضعه في إحدى حالتي الاستقرار بواسطة نظام التغذية الخلفية والذي فيه يوصل الخرج خلفياً إلى الدخل المعاكس. والفرق الرئيس بين المساکات و القلابات هو في الطريقة المستخدمة لتغيير حالتي الاستقرار فقط.

والمساک (Latch) هو نوع من المذبذب متعدد الذبذبات ثنائي الاستقرار (Bistable Multi-vibrator). يوضح الشكل (٤-١) الرمز المنطقي لدائرة المساک من النوع S-R ومنه يتضح وجود مدخلين يرمز لأحدهما بالرمز S ويعرف بالمدخل الفعال أو مدخل الوضع في الحالة "1" (Set Input)

 
ويرمز للآخر بالرمز **R** ويعرف بالمدخل غير الفعال أو مدخل الوضع في الحالة "0" (Reset Input) كما يوجد لها مخرجان يرمز لأحد هما بالرمز **Q** ويعرف بالمخرج الطبيعي ويرمز للآخر بالرمز  $\bar{Q}$  ويعرف بالمخرج المتمم.



الشكل (٤ - ١) الرمز المنطقي لدائرة المساك من النوع S-R

ويقال إن دائرة المساك في حالة فعالة أو نشطة (Set Condition) عندما يكون  $Q = 1$ ,  $\bar{Q} = 0$  ويقال إنها في حالة غير فعالة أو خاملة (Reset Condition) عندما يكون  $Q = 0$ ,  $\bar{Q} = 1$ . ومن التعريف الأساس للمسك نجد أنه عندما نؤثر على المدخل **S** بالمستوى المنطقي (1) يكون المستوى المنطقي للمخرج  $Q = 1$  (الحالة الفعالة) بغض النظر عن حالة **Q** السابقة، وفي نفس الوقت يكون المستوى المنطقي للمخرج  $\bar{Q} = 0$ . وإذا أثرنا على المدخل **R** بالمستوى المنطقي (0) (الحالة غير الفعالة) بينما يكون المستوى المنطقي للمخرج  $\bar{Q} = 1$ ، أما إذا أثرنا على كل من **S, R** في نفس الوقت بالمستوى المنطقي (1) فإن مستوى المخرج المنطقي لا يمكن التنبؤ به (unpredictable)، وتجب محاولة تفادي ذلك حتى نتجنب الخلل في عمل دائرة المساك.

 ويمكن بناء دائرة المساك S-R من بوابتي NOR باستخدام خاصية التغذية الخلفية المرتدة من مخرج إحدى البوابتين إلى مدخل البوابة الأخرى كما هو موضح في الشكل (٤ - ٢).



الشكل (٤ - ٢) دائرة المساك S-R ذي المداخل الفعالة

ونظراً لأن المستوى المنطقي الفعال لبوابة NOR هو (1) (أي مستوى الدخل الذي يحدث عنده تغير في حالة الخرج)، لذا فإن جدول الحقيقة لدائرة المساك في هذه الحالة يأخذ الصورة الموضحة في جدول (٤ - ١)، وتسمى الدائرة في هذه الحالة بدائرة المساك ذي المدخل الفعالة العالية (Active High Inputs).

المدخل		الخرج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
S	R	Q	
0	0	$Q_0$	وضع الإمساك (عدم التغير) No Change
0	1	0	الوضع غير الفعال Latch RESETS
1	0	1	الوضع الفعال Latch SETS
1	1	?	وضع الحظر أو وضع غير مسموح به Invalid condition

الجدول (٤ - ١) جدول الحقيقة لدائرة المساك S-R ذي المدخل العالية.

وبالنظر إلى جدول الحقيقة الموضح يمكننا ملاحظة الآتي:


١- عند وجود المستوى المنطقي (0) على المدخلين S,R في نفس الوقت لا تتغير حالة المساك أي تظل قيمة الخرج (Q) كما هي (السطر الأول في جدول الحقيقة) ويعرف هذا الوضع بوضع الإمساك أو عدم التغير.

٢- عندما يتغير المستوى المنطقي على الدخل R من (0) إلى (1) يتغير المستوى المنطقي للخرج Q إلى (0) أي أن  $Q = 0$  (الحالة غير الفعالة) كما في السطر الثاني في الجدول، أما إذا كان الخرج  $Q = 0$  أصلاً فيظل كما هو بدون تغيير.

٣- عندما يتغير المستوى المنطقي على الدخل S من (0) إلى (1) تتغير قيمة المستوى المنطقي على الخرج Q من (0) إلى (1) أي أن  $Q = 1$  (الحالة الفعالة) كما في السطر الثالث في الجدول، أما إذا كان الخرج  $Q = 1$  أصلاً فيظل كما هو بدون تغيير.

٤- غير مسموح بوجود المستوى المنطقي (1) على المدخلين S,R في نفس الوقت نظراً لأنه يمثل الحالة الفعالة لبوابة NOR، ومن ثم تصير المخارج في هذه الحالة غير معرفة كما في السطر الأخير من الجدول.

٥- حالة المخارج تتغير فقط عندما تتغير المداخل وتحتفظ المخارج بحالتها بدون أي تغيير إذا ظلت المداخل بدون تغيير، أي أن دائرة المساك تمسك على حالة معينة إذا لم تتغير المداخل، ومن ثم قيل إن لها خاصية الاحتفاظ بالبيانات بصفة مؤقتة. ويمكن بناء دائرة المساك من بوابتي NAND كما في الشكل (٤ - ٣) ونظراً لأن المستوى الفعال لبوابة NAND هو (0) لذا فإن جدول الحقيقة في هذه الحالة يأخذ الصورة الموضحة في الجدول (٤ - ٢) وتسمى الدائرة في هذه الحالة بدائرة المساك ذي المداخل الفعالة المنخفضة (Active Low Inputs).

 

الشكل (٤ - ٣) دائرة المساك S-R ذي المداخل الفعالة المنخفضة.

المدخل		الخروج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	
0	0	?	وضع الخطر أو وضع غير مسموح به Invalid condition
0	1	1	الوضع الفعال Latch SETS
1	0	0	الوضع غير الفعال Latch RESETS
1	1	$Q_0$	وضع الإمساك (عدم التغير) No Change

الجدول (٤ - ٢) جدول الحقيقة لدائرة المساك S-R ذي المداخل المنخفضة.

وبالنظر إلى جدول الحقيقة الموضح يمكننا ملاحظة الآتي:


١- وجود المستوى المنطقي (1) على المدخلين في نفس الوقت لا يغير حالة دائرة المساك ويظل المخرج Q كما هو (السطر الأخير).

٢- عندما يكون المستوى المنطقي على المدخل  $\bar{S} = 0$ ، المدخل  $\bar{R} = 1$  يتغير المستوى المنطقي للمخرج إلى (1) كما في السطر الثاني من الجدول، أما إذا كان المخرج  $Q = 1$  أصلاً فيظل كما هو بدون أي تغيير.

٣- عندما يكون المستوى المنطقي على المدخل  $\bar{S} = 1$ ، المدخل  $\bar{R} = 0$  يتغير المستوى المنطقي للمخرج إلى (0)، انظر السطر الثالث من الجدول، أما إذا كان المخرج  $Q = 0$  أصلاً فيظل كما هو بدون تغيير.

٤- غير مسموح بوجود المستوى (0) على المدخلين في نفس الوقت نظراً لأنه يمثل المستوى الفعال لبوابة NAND ومن ثم فإن حالة المخارج تكون غير معروفة.

 الشكل (٤ - ٣) يوضح الرمز المنطقي (Logic Symbol) لدائرة المساك ذي المداخل الفعالة العالية ودائرة المساك ذي المداخل الفعالة المنخفضة.




الشكل (٤ - ٣) الرمز المنطقي لدائرة المساك ذي المداخل الفعالة العالية والمنخفضة.

المثال التالي يوضح كيفية عمل دائرة المساك ذي المداخل الفعالة المنخفضة وذلك عن طريق وضع نبضات على كل من  $\bar{S}, \bar{R}$  وملاحظة الشكل المخرج (Q). وسوف نتجنب وضع  $\bar{S} = 0, \bar{R} = 0$ ، حيث إن حالة المخرج لا تكون معروفة في هذه الحالة.

مثال ٤ - ١: إذا كان الشكل نبضات الدخل لكل من  $\bar{S}, \bar{R}$  في الشكل (٤ - ٥). ارسم الشكل نبضات المخرج (Q) بفرض أن الحالة التي عليها المخرج Q قبل تطبيق أول نبضة لكلا الدخلين هي  $Q = 0$ .

## الحل

 

الشكل (٤ - ٥) المخطط الزمني لدائرة المساك.


## ٤-١-٢ القلاب S-R المتزامن Clocked S-R Flip-Flop

يعرف المساك S-R أو  $\bar{S}-\bar{R}$  الأساسي السابق دارسته بالمسك غير المتزامن نظراً لتغير وضع الخرج الطبيعي (Q) مباشرة مع تغيير المداخل فور التأثير بالمستوى المنطقي الفعال كما يحدث في الدوائر المنطقية التوافقية، ولذلك فإن الدوائر المنطقية التوافقية ودوائر المساك تعمل بالشكل لا تزامني.

إن النظم الإلكترونية المنطقية تحتاج إلى دوائر مساك متزامن (قلاب متزامن) للتغلب على المشاكل التي قد تحدث عن تأخير انتقال المعلومات خلال النظام مما يعوق تسلسل المعلومات طبقاً للتوقيت الزمني المطلوب، ولذا فإن القلاب S-R المتزامن يعمل وفقاً لنبضات توافق أو توقيت أي يعمل تزامنياً. ويمكن القول بأن كلمة تزامن تعني أن الخرج سوف يتغير فقط عند نقطة محددة من نبضات التزامن أو ما يطلق عليها نبضات الساعة (Clock Pulse) وسوف تكتب اختصاراً (CK)، وبذلك يمكن القول إن التغيير في المخرج يحدث متزامناً مع نبضة الساعة.

الشكل (٤ - ٦) يوضح الرمز المنطقي لقلاب S-R المتزامن وفيه نلاحظ وجود مدخل إضافي

لنبضة التزامن أو نبضة الساعة (CK).

 


الشكل (٤ - ٦) الرمز المنطقي للقلاب S-R المتزامن.



في الشكل ٤ - ٦ (أ) نلاحظ عدم وجود حلقة دائرية صغيرة أمام مدخل نبضة الساعة وهذا يعني أن خرج القلاب S-R لن يتغير إلا مع وصول حافة النبضة الموجبة (Positive Edge Trigger) أي الحافة التي تتغير من (0) إلى (1)، بينما في الشكل ٤ - ٦ (ب) نلاحظ وجود هذه الحلقة الدائرية الصغيرة وهذا يعني أن خرج القلاب سوف يتغير مع وصول حافة النبضة السالبة (Negative Edge Trigger) أي الحافة التي تتغير من (1) إلى (0).

 الشكل (٤ - ٧) يبين دائرة القلاب S-R المتزامن باستخدام بوابات NAND، حيث أضيفت بوابتي NAND إلى المساك الأساسي وذلك لإضافة خاصية التزامن له. ويتم نقل البيانات الموجودة على مدخل البيانات S,R إلى المخرج (Q) عندما تكون نبضة التزامن عند الحافة الموجبة حيث تعمل كنبضة سماح لنقل البيانات من الدخل إلى الخرج.



الشكل (٤ - ٧) دائرة القلاب S-R المتزامن.

جدول الحقيقة (٤ - ٣) يبين بالتفصيل طريقة تشغيل القلاب S-R المتزامن على النحو التالي:

١. عندما تصل نبضة التزامن CK إلى المدخل، بينما المداخل S,R عند المستوى المنطقي (0) فإن الخرج لا يتغير أي يظل كما كان قبل مجيء نبضة التزامن ويعرف هذا الوضع بالإمساك.
  ٢. عندما يتم التأثير على المدخل R بالمستوى العالي ( $S = 0, R = 1$ ) وتنتقل نبضة التزامن من (0) إلى (1) فإن الخرج يصبح مساوياً للصفر (0) ويقال أن القلاب في الحالة غير الفعالة (Reset).
  ٣. عند التأثير على المدخل S بالمستوى المنطقي العالي ( $S = 1, R = 0$ ) وتنتقل نبضة التزامن من (0) إلى (1) فإن الخرج  $Q = 1$  ويقال إن القلاب في الحالة الفعالة (Set).
- والوضع المحظور عندما يكون  $S = 1, R = 1$  لا يستخدم كما قلنا سابقاً لأن حالة المخرج في هذه الحالة تكون غير معروفة.


المدخل			الخرج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
S	R	CK	Q	
0	0	X	$Q_0$	وضع الإمساك (عدم التغير) No Change
0	1	↑	0	الوضع غير الفعال Latch RESETS
1	0	↑	1	الوضع الفعال Latch SETS
1	1	↑	?	وضع الخطر أو وضع غير مسموح به Invalid condition

الجدول (٤ - ٣) جدول الحقيقة لدائرة القلاب S-R المتزامن.

ونظرية العمل وجدول الحقيقة للقلاب S-R الذي يعمل مع حافة النبضة السالبة [أي التي تتغير من

 (1) إلى (0)] تماثل تماماً القلاب السابق مع اختلاف واحد فقط أن التغير في الخرج سوف يحدث مع تغير نبضة التزامن من (1) إلى (0).

مثال ٤ - ٢: ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب S-R والموضحة في الشكل (٤ - ٦)، إذا كان الشكل نبضات الدخل لكل من S, R, CK موضح في الشكل (٤ - ٨). افترض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q = 0$  قبل وصول أول نبضة من نبضات التزامن.




الشكل (٤ - ٨) المخطط الزمني لدائرة القلاب S-R المتزامن.

## الحل

- ١- عند نبضة التزامن الأولى  $S = 0, R = 0$  ، وبالتالي الخرج (Q) لن يتغير أي أن  $Q = 0$ .
- ٢- عند نبضة التزامن الثانية  $S = 0, R = 1$  ، وبالتالي يظل الخرج  $(Reset)Q = 0$ .
- ٣- عند نبضة التزامن الثالثة  $S = 1, R = 0$  ، وبالتالي يتحول الخرج Q إلى (1) أي أن  $(Set)Q = 1$ .
- ٤- عند نبضة التزامن الرابعة  $S = 0, R = 1$  ، وبالتالي يكون الخرج  $(Reset)Q = 0$ .
- ٥- عند نبضة التزامن الخامسة  $S = 1, R = 0$  ، وبالتالي يكون الخرج  $(Set)Q = 1$ .
- ٦- عند نبضة التزامن السادسة  $S = 1, R = 0$  ، وبالتالي يظل الخرج يساوي (1) أي أن  $Q = 1$ .
 
## ٤- ١- ٣ دائرة القلاب من النوع D D-Type Flip-Flop

الدائرة القلابية من النوع D يمكن استخدامها كوحدة تخزين لخانة واحدة (Single Bit) من المعلومات (0 أو 1). وبإضافة بوابة عاكس إلى دائرة القلاب S-R المتزامن تتحول إلى دائرة قلاب من النوع D كما هو موضح في الشكل (٤ - ٩).



الشكل (٤ - ٩) دائرة القلاب من النوع D.


نلاحظ أن دائرة القلاب من النوع D بدخل واحد فقط وهو الدخل D بالإضافة إلى نبضة التزامن CK. فإذا كان D عند المستوى المنطقي (1) عندما تصل نبضة التزامن إلى المدخل CK، فإن خرج دائرة القلاب يكون هو المستوى المنطقي (1) [Set]، لأنه في هذه الحالة يكون الدخل  $S = 1$  والدخل  $R = 0$  وبالرجوع إلى جدول الحقيقة لدائرة القلاب S-R المتزامن (الجدول ٤ - ٣) نجد أن الخرج  $Q = 1$ . وإذا كان D عند المستوى المنطقي (0) عندما تصل نبضة التزامن إلى المدخل CK، فإن خرج دائرة القلاب يكون هو المستوى المنطقي (0) [Reset]، لأنه في هذه الحالة يكون الدخل  $S = 0$ ، الدخل  $R = 1$  وبالنظر إلى الجدول (٤ - ٣) نجد أن الخرج  $Q = 0$ . في الحالة الفعالة (Set) نقول إنه تم تخزين (1) بدائرة القلاب، وفي الحالة غير الفعالة (0) نقول إنه تم تخزين (0) بدائرة القلاب.

وطريقة التشغيل السابقة لدائرة القلاب من النوع D والذي يتغير الخرج له عند الحافة الموجبة لنبضة التزامن (Positive Edge Trigger) موضحة في الجدول (٤ - ٤).

المدخل		الخرج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
D	CK	Q	
1	↑	1	الحالة الفعالة (SET) (stores a 1)
0	↑	0	الحالة غير الفعالة (RESET) (stores a 0)

الجدول (٤ - ٤) جدول الحقيقة لدائرة القلاب D المتزامن.

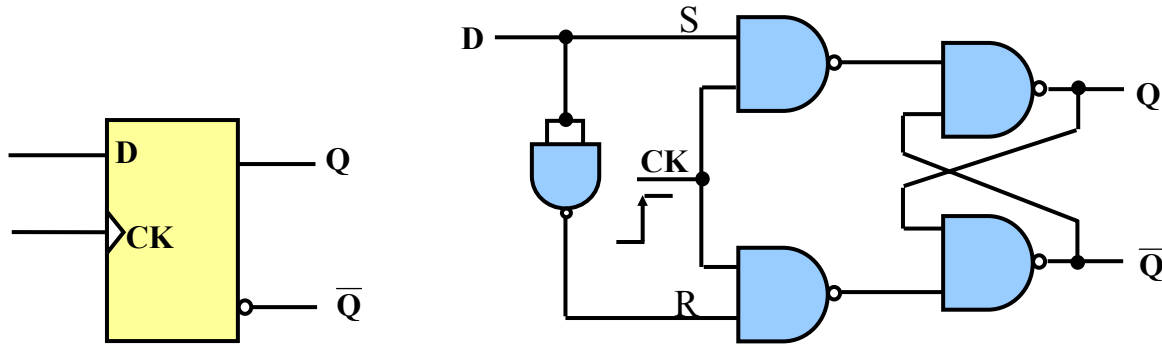
ونلاحظ من الجدول أن الخرج (Q) يتبع الدخل (D) عند وصول نبضة التزامن. والاشكل (٩ - ٤) يوضح الرمز المنطقي للقلاب D ذي المدخل الواحد للبيانات (D) بالإضافة إلى مدخل نبضات التزامن (CK) ويسمى القلاب أحياناً بقلاب التأخير الزمني (Delayed time Flip-flop). كما يبين الالشكل (١٠ - ٤) كيفية بناء دائرة القلاب D باستعمال بوابات NAND.



الشكل (١٠ - ٤) دائرة القلاب D باستعمال بوابات NAND. الشكل (٩ - ٤) الرمز المنطقي للقلاب D.

مثال ٤ - ٣: ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب من النوع D والموضحة في الشكل (٩ - ٤) إذا كان الشكل نبضات الدخل (D) موضحاً في الشكل (١١ - ٤). افرض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q = 0$  قبل وصول أول نبضة تزامنية.

## الحل

 


الشكل (٤ - ١١) المخطط الزمني لدائرة القلاب من النوع D.

الخرج (Q) يتبع حالة الدخل (D) عند الوقت الذي تتغير فيه نبضة التزامن من (0) إلى (1) أي عند الحافة الموجبة.
 
## ٤ - ١ - ٤ القلاب J-K المتزامن J-K Flip Flop

تعتبر دائرة القلاب J-K من أكثر أنواع القلابات استخداماً. والرمزين J, K يمثلان الدخل لهذا القلاب، وليس اختصاراً لأي كلمة كما في حالة القلاب S-R سوى أنهما حرفين متتاليان من الحروف الهجائية. وطريقة عمل القلاب J-K تماثل تماماً القلاب S-R في الأوضاع الثلاثة الأولى للتشغيل وهي عدم التغير أو الإمساك والحالة الفعالة (Set) والحالة غير الفعالة (Reset). والفرق فقط أن القلاب J-K ليس له حالة حظر كما هو الحال في حالة القلاب S-R.

الشكل (٤ - ١٢) يبين دائرة القلاب J-K المتزامن وكذلك الرمز المنطقي له. وكما ذكرنا سابقاً فإن هذا القلاب يقوم بجميع أعمال القلاب S-R المتزامن يضاف إليها السماح بتحديد شروط الخرج عندما تكون المدخل J, K عند المستوى المنطقي (1) وفي وجود نبضة التزامن.



الشكل (٤ - ١٢) دائرة القلاب J-K المتزامن والرمز المنطقي له.

نلاحظ من الشكل (٤ - ١٢) أن دائرة هذا القلاب مختلفة عن دائرة القلاب SR حيث إن الخرج  $Q$ ،  $\bar{Q}$  موصلين على الدخل مرة أخرى.


والجدول (٤ - ٥) يوضح جدول الحقيقة للقلاب J-K ويبين السطر الأول حالة الإمساك أو عدم التغيير عندما يكون كل من J, K مساوياً للصفر (0)، بينما يبين السطر الثاني من الجدول حالة الخمول أو المسح (Reset) أو الحالة (0) عندما تكون المدخل  $J = 0, K = 1$  مع وصول نبضة التزامن، أما السطر الثالث فيبين الوضع في الحالة الفعالة (Set) للقلاب J-K عندما تكون المدخل  $J = 1, K = 0$  مع وصول نبضة التزامن. ويبين السطر الرابع حالة هامة من حالات القلاب J-K تسمى وضع التبديل (Toggle)، فعندما يكون كل من الدخلين J, K في المستوى المنطقي (1) فإن الخرج Q يتحول إلى الحالة العكسية له عندما تصل نبضة التزامن إلى المدخل CK.

المدخل			الخرج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
J	K	CK	Q	
0	0	↓	$Q_0$	وضع الإمساك (عدم التغيير) No Change
0	1	↓	0	الوضع غير الفعال (RESET)
1	0	↓	1	الوضع الفعال (SET)
1	1	↓	$\bar{Q}_0$	وضع التبديل Toggle

الجدول (٤ - ٥) جدول الحقيقة للقلاب J-K المتزامن.

مثال ٤ - ٤: ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب J-K والموضحة في الشكل (٤ - ١٢) إذا كان الشكل نبضات الدخل لكل من J-K وكذلك CK موضعاً في الشكل (٤ - ١٣). افترض أن القلاب يعطي خرجاً  $Q = 0$  قبل وصول أول نبضة تزامن.

الحل:

 


الشكل (٤ - ١٣) المخطط الزمني لدائرة القلاب J-K المتزامن.

- ١- عند وصول نبضة التزامن الأولى، كل من J,K يساوي (1) ولأن هذا وضع التبديل فإن الخرج Q تحول إلى المستوى (1).
- ٢- عند نبضة التزامن الثانية يكون وضع الإمساك أو عدم التغيير هو الموجود نظراً لأن  $J = K = 0$ .
- ٣- عند حدوث النبضة الثالثة، يكون  $J = 0, K = 1$  وهو وضع (Reset) وبالتالي تكون  $Q = 0$ .
- ٤- عند حدوث النبضة الرابعة، يكون  $J = 1, K = 0$  وهو وضع (Set) وعليه يكون  $Q = 1$ .
- ٥- الوضع (Set) يستمر مع وصول النبضة الخامسة نظراً لعدم تغير J,K وبالتالي يظل الخرج Q على الوضع (1).
 
#### ٤- ١- ٥ دائرة القلاب من النوع T T-Type Flip-Flop

دائرة القلاب من النوع T يمكن بناؤها من دائرة القلاب J-K المتزامن وذلك بربط كل من الدخيلين J,K مع بعضهما البعض كما هو موضح في الشكل (٤ - ١٤)، ومنه نلاحظ أن القلاب من النوع T له دخل واحد فقط وهو الدخل T بالإضافة إلى نبضة التزامن. والرمز T هو اختصار لكلمة (Toggle) وتعني التبديل أو تغيير الحالة.

عند توصيل الدخل (T) بالمستوى المنطقي (1) مع تغذية المدخل CK بنبضات التزامن، ومع استمرار تدفق نبضات التزامن على المدخل CK يبدأ الخرج في التبديل أو التغيير ويحدث التبديل عند الطرف الهابط لنبضة التوقيت وهو ما تشير إليه الدائرة الصغيرة أمام المدخل CK في الشكل (٤ - ١٤).



الشكل (٤ - ١٤) الرمز المنطقي لدائرة القلاب من النوع T.


وجداول الحقيقة لدائرة القلاب من النوع T موضح في الجدول (٤ - ٦).

المدخل		الخرج	وضع التشغيل (Mode of Operation)
T	CK	Q	
0	↓	$Q_0$	وضع الإمساك (عدم التغير) No Change
1	↓	$\bar{Q}_0$	وضع التبديل Toggle

الجدول (٤ - ٦) جدول الحقيقة للقلاب من النوع T.

مثل ٤ - ٥: ارسم الشكل نبضات الخرج Q لدائرة القلاب من النوع (T) والموضحة في الشكل (٤ - ١٤) إذا كان الدخل T وكذلك الدخل CK كما هو موضح في الشكل (٤ - ١٥) وبافتراض أن القلاب يعطي خرجاً  $Q = 0$  قبل وصول أول نبضة تزامن.

الحل

 

الشكل (٤ - ١٥) المخطط الزمني لدائرة القلاب من النوع T.



من الاشكال نجد أن الخرج Q يتغير إذا كانت  $T = 1$  وذلك مع نبضة التزامن الهابطة، فعند نبضة التزامن الأولى فإن  $T = 0$  وبالتالي فإن Q لن يتغير أي أن  $Q = 0$ ، وعند النبضة الثانية  $T = 1$  إذن يتغير الخرج Q من (0) إلى (1) وهكذا.


#### ٤-٢ مسجلات الإزاحة Shift Registers

تعتبر المسجلات أحد أنواع الدوائر المنطقية المتعاقبية، وتستخدم المسجلات عادة لتخزين البيانات، ومن دراستنا السابقة للدوائر القلابة وجدنا أنه يمكن تخزين رقم ثنائي مفرد (bit) بواسطة دائرة قلاب مفرد، ومن ثم يمكن توصيل عدد من الدوائر القلابة معاً لبناء ما يعرف بالمسجل، والذي يستخدم كذاكرة مؤقتة لتخزين كمية صغيرة من البيانات ولفترة زمنية قصيرة وذلك تمهيداً لنقلها كما في مسجلات النقل أو العزل (Buffer Register) أو لإزاحة البيانات إلى اليسار (Shift Left) أو اليمين (Shift Right) أو تحويل البيانات المتوالية (Serial Data) إلى بيانات متوازية (Parallel Data) والعكس كما في مسجلات الإزاحة (Shift Registers).
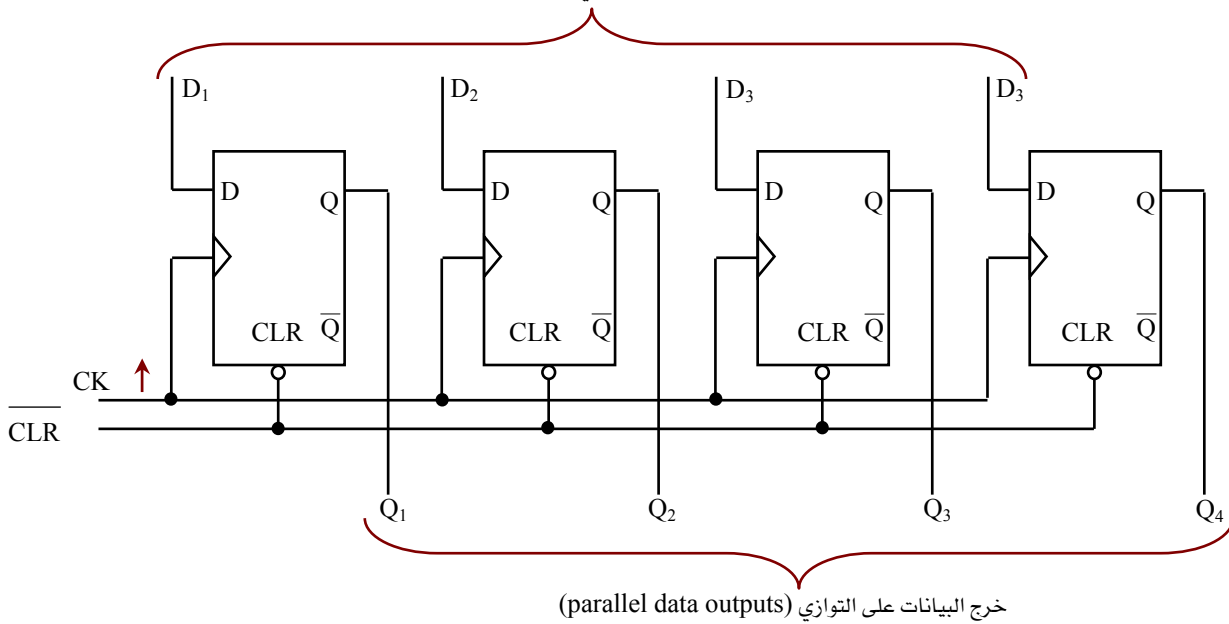
#### ٤-٢-١ مسجلات العزل Buffer Registers


مسجل العزل ببساطة يستخدم لتخزين كلمة رقمية (Digital word) مكونة من مجموعة من الأرقام الثنائية (bits). الشكل (٤-١٦) يوضح كيفية بناء مسجل عزل مكون من أربع مراحل (4-stages) باستخدام دوائر القلابات من النوع D والتي يتم تنشيطها عند الحافة الموجبة لنبضة التزامن (Positive edge-triggered).

البيانات المطلوب تخزينها على التوازي (3-bit word to be stored)



(i)

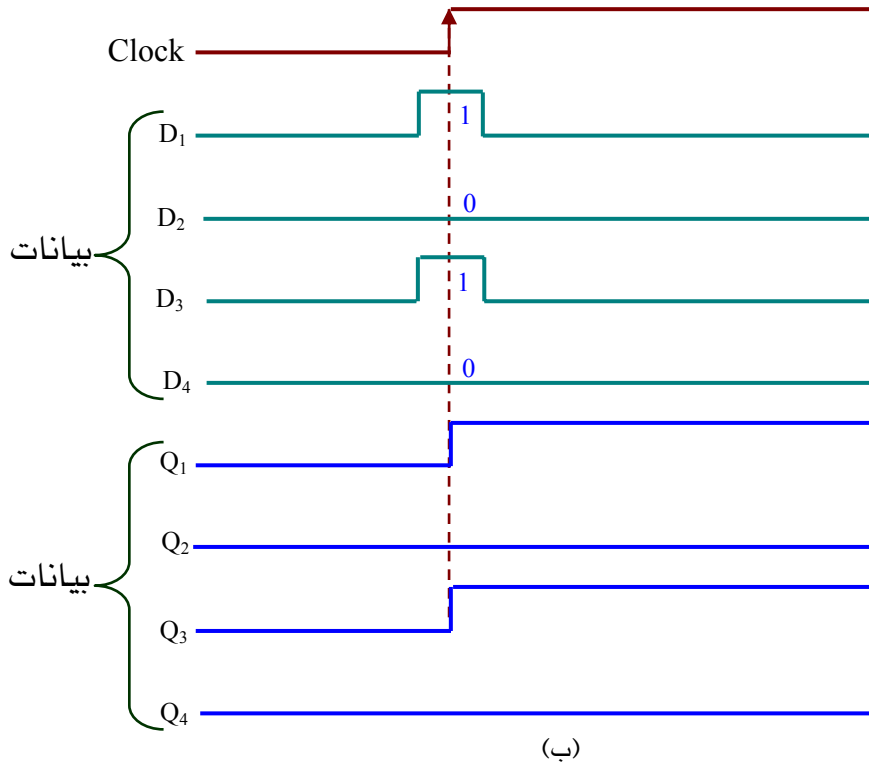الشكل ٤ - ١٦ (أ) مسجل عزل مكون من أربع مراحل باستخدام دوائر القلايات من النوع D.



(ب)

الشكل (٤ - ١٦ (ب)) المخطط الزمني لمسجل العزل في الشكل (٤ - ١٦ (أ)).

البيانات المطلوب تخزينها والتي تتكون من أربعة أرقام ثنائية (3-bits) تطبق على المداخل  $D_1, D_2, D_3, D_4$  للمسجل وتظهر على المخارج  $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$  عند حدوث أول نبضة تزامن موجبة عند مدخل نبضات التزامن (CK)

وبالرجوع إلى الرسم البياني الزمني في الشكل (٤ - ١٦ ب)) نرى أن البيانات المراد تخزينها والتي تكون موجودة على خطوط البيانات  $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$  يتم تخزينها أو إدخالها في المسجل عند الحافة الموجبة لنبضة التزامن. هذه البيانات تكون موجودة بصفة مستمرة على الخرج.

وحيث إنه تم إدخال كلمة مكونة من أربعة أرقام ثنائية على التوازي لمدخل المسجل، وتم إخراجها على التوازي أيضاً، لذلك فإن مسجلات العزل غالباً ما تسمى بمسجلات متوازية المدخل - متوازية المخرج (Parallel-in, Parallel-out Registers). ودخل المسح (Clear-input) والمنشط عند الحافة السالبة (active-low) يستخدم لمسح جميع دوائر القلابات.




#### ٤ - ٢ - ٢ مسجلات الإزاحة Shift Registers

مسجل الإزاحة هو مسجل لتخزين البيانات تمهيداً لتحريكها (move) أو إزاحتها (Shift) يساراً أو يميناً، والأنواع الثلاثة الأساسية لمسجلات الإزاحة موضحة بالشكل (٤ - ١٧) وهي:

١ - مسجلات إزاحة متوالية المدخل - متوالية المخرج (Serial-in, Serial-out Shift Registers) وتكتب اختصاراً (SISO).

٢ - مسجلات إزاحة متوالية المدخل - متوازية المخرج (Serial-in, Parallel-out Shift Registers) وتكتب اختصاراً (SIPO).

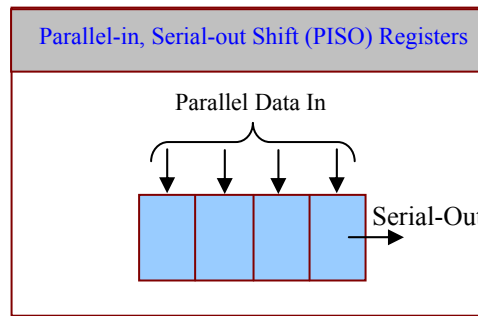 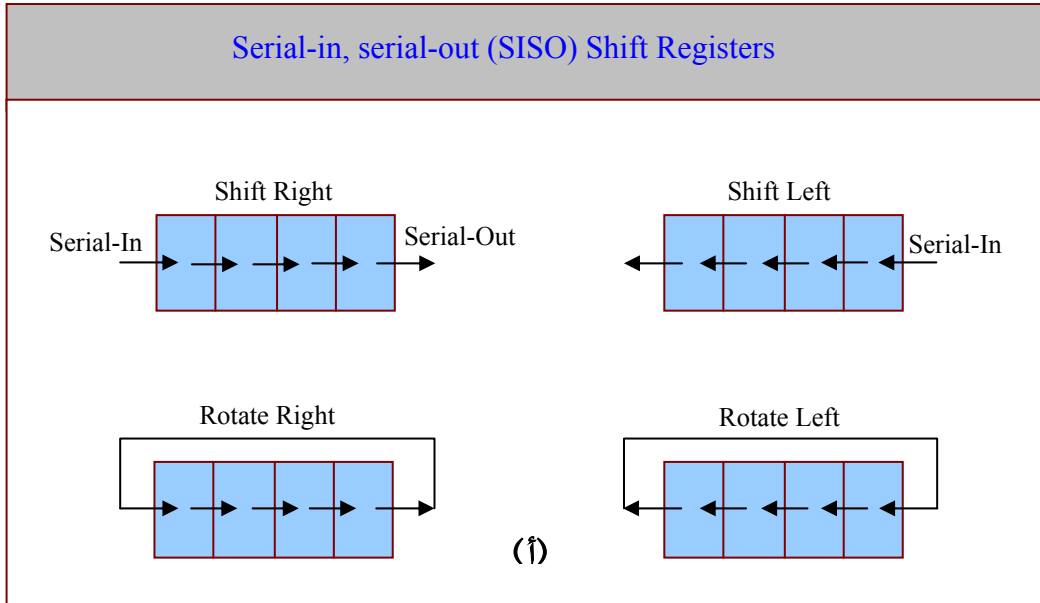٤ - مسجلات إزاحة متوازية المدخل - متوالية المخرج (Parallel-in, Serial-out Shift Registers) وتكتب اختصاراً (PISO).



الشكل (٤ - ١٧) تصنيف مسجلات الإزاحة.

ولفهم كيفية تشغيل هذه المسجلات بتفصيل أكثر فلنأخذ بالتفصيل كل نوع من هذه الأنواع

الثلاثة على حده:

٤ - ٢ - ٢ - ١ مسجلات الإزاحة متوالية المدخل - متوالية المخرج

### Serial-in, Serial-out (SISO) Shift registers

الجدول (٤ - ٧) يوضح كيفية عمل مسجل الإزاحة. ففي هذا المثال نجد أن المسجل يحتوي على


البيانات 0110 (محتوى ابتدائي) بينما البيانات الخارجية المتوالية 1001 موجودة على دخل المسجل في

انتظار حدوث إزاحة لها.


نبضات التزامن		البيانات المراد تخزينها		خرج المسجل			
Clock	Input	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>		
—	—	0	1	1	0		
1 <sup>st</sup>	1	1	0	1	1		
2 <sup>nd</sup>	0	0	1	0	1		
3 <sup>rd</sup>	0	0	0	1	0		
4 <sup>th</sup>	1	1	0	0	1		

الجدول (٤ - ٧) كيفية عمل مسجل الإزاحة.


بعد نبضة التزامن الأولى (1<sup>st</sup> Clock pulse) البيانات المخزنة بالمسجل سيتم إزاحتها بمقدار خانة واحدة إلى اليمين وفي نفس الوقت فإن الرقم الأول من البيانات الخارجية المتوالية سيتم إزاحته داخل الخانة الأولى من المسجل. بعد نبضة التزامن الثانية (2<sup>nd</sup> Clock pulse)، يكون هناك رقمان من الأرقام المخزنة (0110) قد تمت إزاحتها خارج المسجل بينما تم تخزين رقمين من الأرقام الخارجية المتوالية (1001). بعد نبضة التزامن الثالثة، ثلاث إزاحات في اتجاه اليمين تكون قد تمت. وبعد نبضة التزامن الرابعة، فإن البيانات الأصلية المخزونة (0110) تكون قد حدث لها إزاحة خارج المسجل، بينما البيانات المطبقة على الدخل (1001) حدث لها إزاحة بالكامل داخل المسجل وهي الآن مخزنة فيه.

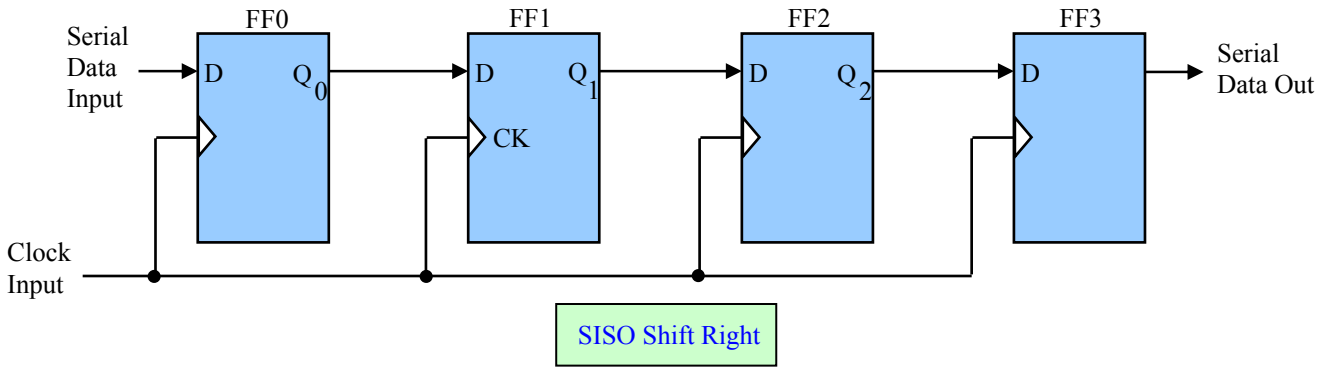

(i)

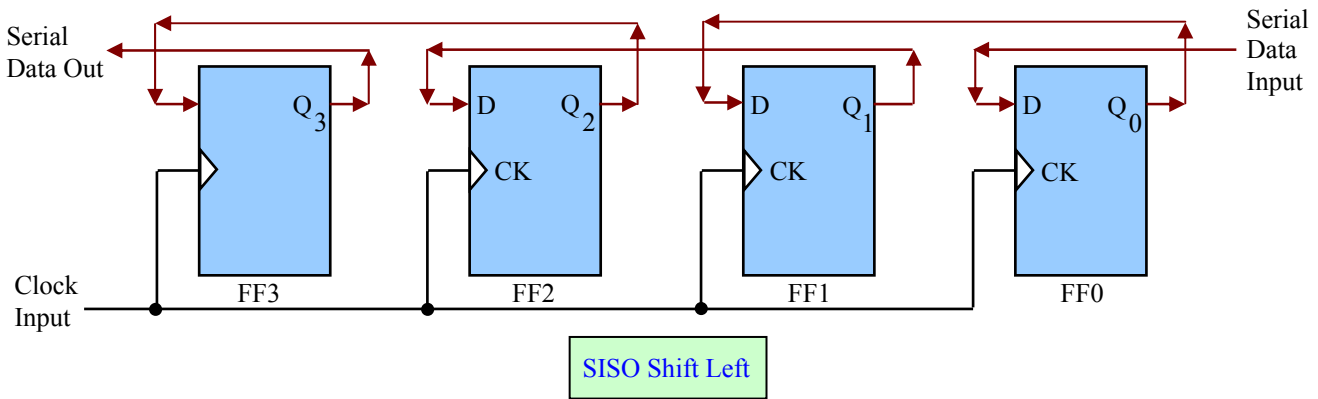

(ب)

 

(ج)

الشكل (٤- ١٨) مسجل إزاحة إلى اليمين واليسار ودوران يمين ويسار مكون من أربع مراحل.

الشكل (٤- ١٨ (أ)) يوضح مسجل إزاحة مكون من أربع مراحل (3-bits) وذلك باستخدام دائرة القلاب من النوع D. البيانات المتوالية يتم إدخالها إلى الطرف D لدائرة القلاب الأولى (FF0)، وخرج دائرة القلاب الأولى (Q<sub>0</sub>) يوصل إلى الدخل D لدائرة القلاب الثانية (FF1)، وخرج دائرة القلاب الثانية (Q<sub>1</sub>) يوصل إلى الدخل لدائرة القلاب الثالثة (FF2)، وخرج دائرة القلاب الثالثة (Q<sub>2</sub>) يوصل إلى الدخل لدائرة القلاب الرابعة (FF3)، وخرج دائرة القلاب الرابعة يمثل الخرج المتوالي النهائي لدائرة المسجل المكون من أربعة مراحل.

نبضات التزامن (Clock input) توضع لحظياً على كل دوائر القلابات، ومع كل حافة موجبة (Positive edge) من النبضات تتم إزاحة خانة واحدة (1-bit) من بيانات الدخل إلى المسجل، وبالتالي فإن مسجل الإزاحة متوالي الدخل - متوالي الخرج يحتاج إلى أربع نبضات تزامن ليتم تسجيل البيانات الأربعة الموجودة على المدخل، ومن ناحية أخرى فإن هذا المسجل يحتاج إلى أربعة نبضات أخرى لإزاحة المعلومات إلى الخارج.

الدائرة الموضحة في الشكل (٤ - ١٨ (أ)) تبين لنا كيفية توصيل عدد أربعة دوائر قلابة من النوع D وذلك لبناء مسجل إزاحة إلى اليمين من النوع متوالي الدخل - متوالي الخرج (SISO Shift-Right Shift Register). والدائرة الموضحة في الشكل (٤ - ١٨ (ب)) توضح لنا كيفية بناء مسجل إزاحة إلى اليسار مكون من أربعة دوائر قلابة من النوع D على الشكل متوالي الدخل - متوالي الخرج (SISO Shift-Left Shift Register).

في بعض التطبيقات، البيانات المتوالية في الشكل (٤ - ١٨ (أ))، والشكل (٤ - ١٨ (ب)) يتم توصيلها مباشرة للخلف مرة أخرى إلى طرف الدخل المتوالي للمسجل، بمعنى أن البيانات الخارجة يتم تسجيلها مرة أخرى دون أن تُفقد وتسمى هذه العمليات باسم توالي المدخل - توالي المخرج دوران يمين (SISO Rotate-Right) وتوالي المدخل - توالي المخرج دوران يسار (SISO Rotate-Left) كما هو موضح في الشكل (٤ - ١٨ (ج)).

#### ٤ - ٢ - ٢ - ٢ مسجلات إزاحة متوالية الدخل - متوازية الخرج


#### Serial-in, parallel out (SIPO) Shift registers

الشكل (٤ - ١٩) يوضح النوع الثاني من مسجلات الإزاحة والذي يسمى بمسجل الإزاحة متوالي

الدخل - متوازي الخرج.

ولإدخال البيانات في هذا المسجل، يتم تطبيق البيانات المتوالية والمكونة من (3-bits) على مدخل

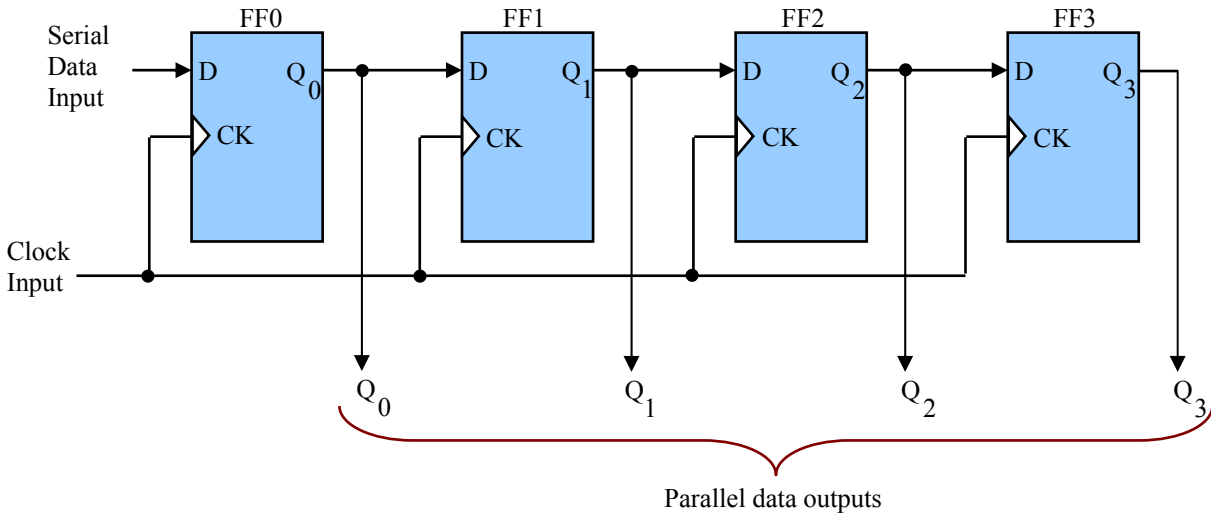البيانات على التوالي (Serial data input) وتتم إزاحتها تحت التحكم في نبضات الدخل المتزامنة (إزاحة واحدة في اتجاه اليمين لكل نبضة).



الشكل (٤ - ١٩) مسجل إزاحة متوالي الدخل - متوازي الخرج.


ولإدخال أو تخزين كلمة مكونة من أربعة أرقام (3-bits) على التوالي داخل هذا المسجل نحتاج إلى أربع نبضات تزامن. البيانات المخزونة داخل مسجل الإزاحة تكون موجودة على المخارج الأربعة ( $Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$ ) كأربعة أرقام (3-bits) خرج على التوازي.

٤ - ٢ - ٢ - ٣ مسجلات إزاحة متوازية الدخل - متوالي الخرج
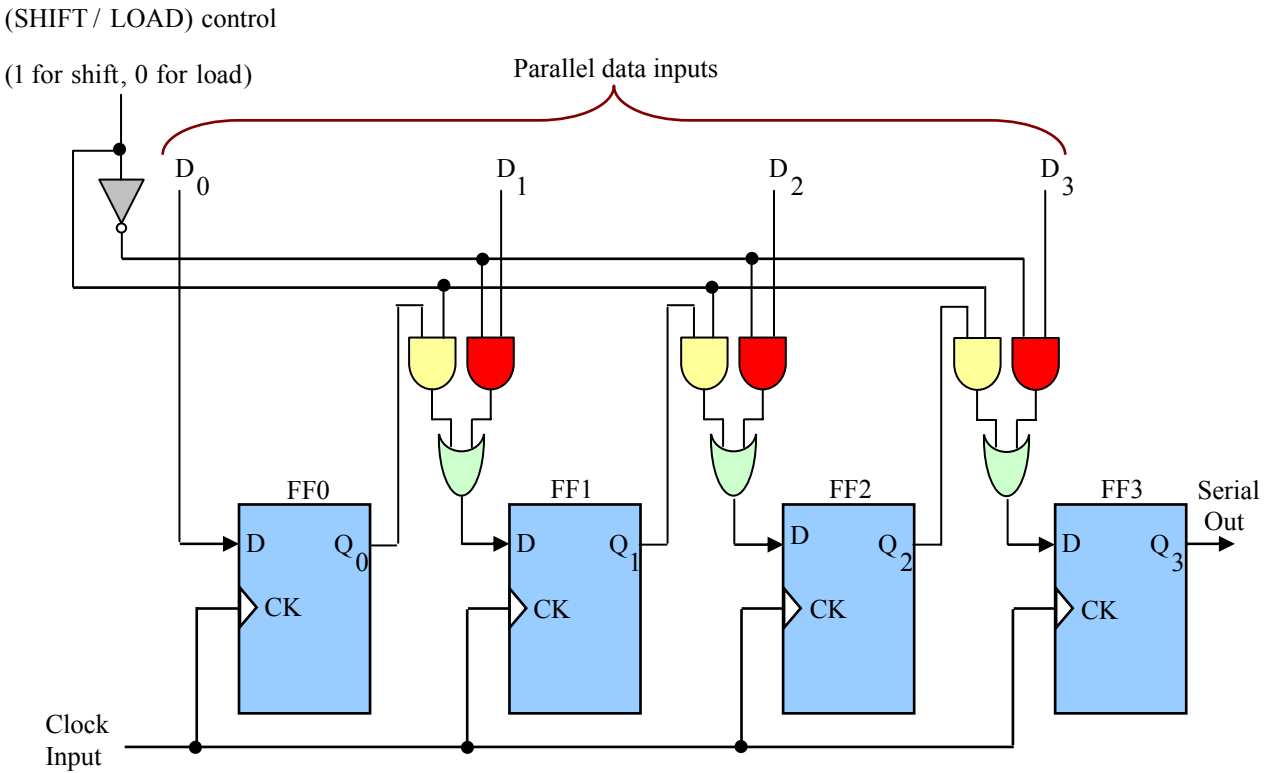
### Parallel-in, Serial-out (PISO) Shift registers

الشكل (٤ - ٢٠) يوضح كيف يمكن بناء مسجل مكون من أربعة مراحل من النوع متوازي الدخل - متوالي الخرج وذلك باستخدام دوائر القلابات من النوع D. يتم التحكم في الدائرة عن طريق طرف تحكم الدخل SHIFT/LOAD. عندما يكون طرف التحكم SHIFT/LOAD في الوضع (Low)، فإن جميع البوابات AND المظلمة باللون الأحمر تكون نشطة (Enabled) نتيجة لعكس إشارة التحكم هذه عن طريق العاكس Inverter المظلم. هذه البوابات الفعالة تعمل على توصيل البيانات من خطوط الدخل للبيانات ( $D_3, D_2, D_1, D_0$ ) إلى مداخل البيانات على دوائر القلابات. عند وصول نبضة التزامن (Clock pulse)، فإن هذه البيانات سوف يتم تخزينها داخل المسجل وتظهر على المخارج ( $Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$ ).





الشكل (٤- ٢٠) مسجل إزاحة متوازي الدخل - متوالي الخرج.

وعندما يكون طرف التحكم SHIFT/LOAD في الوضع (High)، فإن جميع البوابات AND المظللة باللون الأصفر تكون فعالة أو نشطة (Enabled). هذه البوابات الفعالة توصل الخرج  $Q_0$  إلى الدخل D لدائرة القلاب الثانية (FF1)، وتوصل الخرج  $Q_1$  إلى الدخل لدائرة القلاب الثالثة (FF2)، وكذلك توصيل الخرج  $Q_2$  إلى دخل دائرة القلاب الرابعة (FF3). وفي هذا الوضع، فإن البيانات المخزنة داخل مسجل الإزاحة سوف تحدث لها إزاحة جهة اليمين وبمقدار خانة واحدة (1-bit) مع كل نبضة من نبضات التزامن الموجودة على الدخل (clock input).

### ٤- ٣ العدادات Counters


العدادات مثل المسجلات يمكن بناؤها من الدوائر القلابية، ومن ناحية أخرى يصمم المسجل كي يقوم بتخزين عدد من الخانات الثنائية (binary bits)، بينما الخانات الثنائية التي يتم تخزينها من طريق العداد تمثل عدد نبضات التزامن التي دخلت على مدخل نبضات التزامن (clock input)، ونبضات التزامن المطبقة على العداد تعمل على تغيير حالة دوائر القلابات المصمم منها العداد وبملاحظة خرج دوائر القلابات يمكننا تحديد عدد نبضات التزامن التي تم تطبيقها على مدخل العداد.

وهناك نوعان أساسيان من دوائر العدادات أحدهما يسمى بالعدادات غير المتزامنة (Asynchronous Counters) والنوع الآخر يسمى بالعدادات المتزامنة (Synchronous Counters). والفرق الرئيس بين هذين النوعين من العدادات هو طريقة توصيل نبضات التزامن بين الدوائر القلابية التي يتكون منها العداد. وأغلب القلابات التي يتكون منها العداد غير المتزامن لا توصل إلى نبضات التزامن الرئيسة، وبالتالي فإن هذا العداد يعمل غير متزامن مع نبضات التزامن الرئيسة (Master Clock)، ومن ناحية أخرى كل دوائر القلابات المكونة للعدادات المتزامنة تصل إلى نبضات التزامن الرئيسة، وبالتالي فإن هذا العداد يعمل متزامناً مع نبضات التزامن الرئيسة.

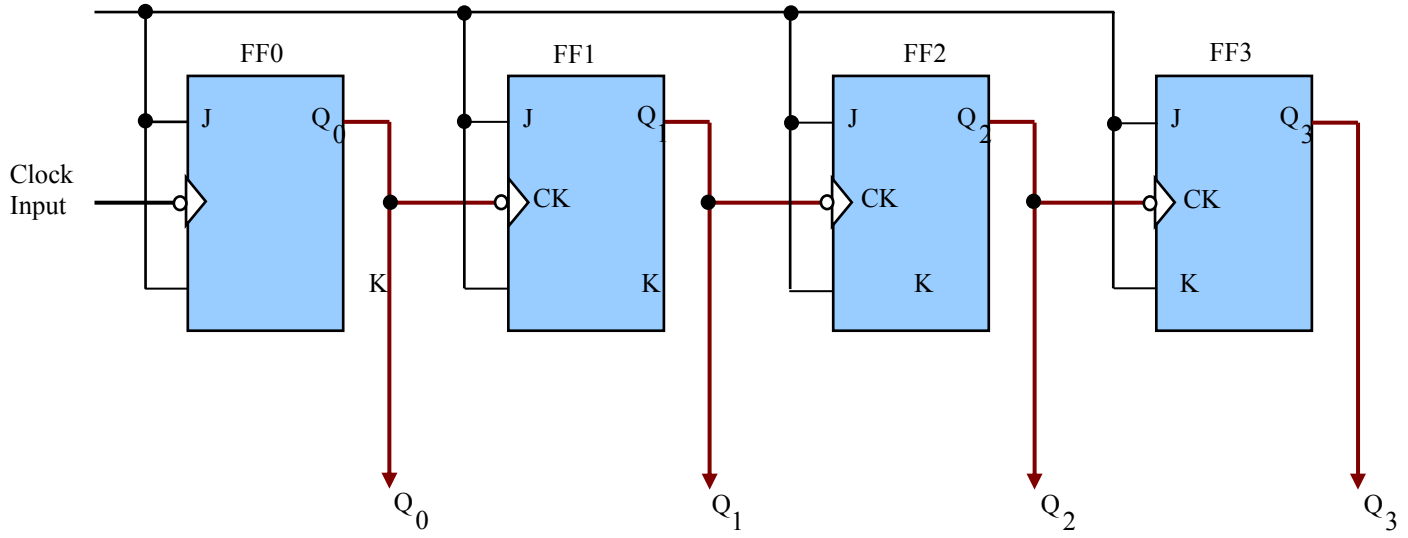
#### ٤-٣-١ العدادات الثنائية التصاعدية غير المتزامنة Asynchronous Binary-Up Counters

الشكل (٤-٢١ (أ)) يوضح كيفية بناء عداد غير متزامن تصاعدي مكون من أربعة مراحل. كل مرحلة عبارة عن قلاب J-K المتزامن. في هذه الدائرة نرى أن جميع دوائر القلابات موصلة على التوالي بمعنى أن الخرج لإحدى دوائر القلابات سوف يستخدم كنضات تزامن للقلاب الذي يليه. ويلاحظ أن الدخل J,K لجميع القلابات موصول بالمستوى (High)، وعلى ذلك فإن خرج كل دوائر القلابات سوف يحدث له تبديل (Toggle) أو تغير مع كل حافة سالبة (Negative edge) من نبضات التزامن. أشكال الموجات لنبضات التزامن الرئيسة لهذه الدائرة مع الخرج (Q) لكل دائرة قلاب موضحة في الشكل (٤-٢١ (ب)).

المخرجات  $Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$  تمثل الكلمة المكونة من أربع خانات (3-bit word) والتي نفترض أنها عند بداية العد تساوي 0000 كما هو موضح في أقصى اليسار من الشكل الموجي للنبضات وموضحة أيضاً في السطر الأول من جدول الحقيقة المبين في جدول (٤-٧). خرج دائرة القلاب FF0 ( $Q_0$ ) يمثل خانة (LSB) للخرج بينما يمثل خرج دائرة القلاب FF3 ( $Q_3$ ) الخانة (MSB).



(أ)

 

(ب)

الشكل (٤- ٢١) عداد تصاعدي غير متزامن مكون من أربعة مراحل مع أشكال النبضات له.

ونلاحظ أن دائرة القلاب (FF0) تنشط عن طريق نبضات التزامن الرئيسية (Clock input)، وبالتالي فإن الخرج  $Q_0$  يحدث له تبديل (Toggle) مع كل نبضة من نبضات الدخل التزامنية، كما هو موضح على الخرج  $Q_0$  في الشكل (٤- ٢١) (ب)، وهذا يعني أن الحافة السالبة الأولى لنبضة التزامن

سوف تجعل  $Q_0$  يتغير من "0" إلى "1" والحافة السالبة الثانية سوف تجعله يتغير من "1" إلى "0" وهكذا. وهذا الخرج  $Q_0$  موصل كنبضات تزامن إلى دخل دائرة القلاب FF1، وعليه فإن كل حافة سالبة من  $Q_0$  سوف تجعل الخرج  $Q_1$  يتبدل أو يتغير (Toggle). وبالمثل فإن كل حافة سالبة من  $Q_1$  سوف تجعل الخرج  $Q_2$  يتبدل، وكل حافة سالبة من  $Q_2$  سوف تجعل الخرج  $Q_3$  يتبدل.

خرج العداد				العشري
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

Cycle Repeats

Binary Count

الجدول (٤ - ٨) جدول الحقيقة للعداد التصاعدي غير المتزامن.

#### • أقصى عد للعداد The Maximum Count (N) of a Counter

بالنظر إلى جدول الحقيقة للعداد والموضح في الجدول (٤ - ٨)، نجد أنه بعد النبضة التزامنية الأولى يكون خرج العداد 0001 [واحد (1) في النظام العشري]، وبعد النبضة التزامنية الثانية يكون الخرج 0010 [اثنان (2) في النظام العشري]، وبعد النبضة التزامنية الثالثة يكون الخرج 0011 [ثلاثة (3) في النظام العشري]..... وهكذا. وأقصى عدد ممكن أن يصل إليه العداد محكوم بعدد دوائر القلابات المصمم منها العداد، ويمكن حساب أقصى عدد يصل إليه العداد عن طريق العلاقة:

$$N = 2^n - 1$$

حيث:

$N = \text{أقصى عدد للعداد قبل تكرار الدورة}$  (N = maximum count before cycle repeats)

$n = \text{عدد دوائر القلابات في دائرة العداد}$  (n = number of flip-flops in the counter circuit)

وفي دائرة العداد الموضحة في الشكل (٤ - ٢٠) فإن أقصى عدد للعداد هو :

$$\begin{aligned} N &= 2^n - 1 \\ &= 2^4 - 1 \\ &= 16 - 1 \\ &= 15_{10} (1111_2) \end{aligned}$$

#### • مقياس العداد The Modulus (MOD) of a counter

يعرف مقياس العداد (Modulus of a counter) ويختصر إلى (MOD) بأنه عدد التشكيلات

المختلفة لخرج العداد. وكمثال على ذلك فإن العداد الموضح في الشكل (٤ - ٢١) له MOD يساوي

(16) لأن العداد يولد (16) خرجاً مختلفاً من 0000 إلى 1111 وكما هو موضح في جدول الحقيقة في

الجدول (٤ - ٨). كما يمكن حساب MOD لأي عداد باستخدام العلاقة:

$$\text{MOD} = 2^n$$

MOD = modulus of the counter

n = number of flip-flops in the counter circuit

وفي دائرة العداد الموضحة في الشكل (٤ - ٢٠) فإن نطاق الأعداد التي يعدها العداد هي:

$$\begin{aligned} \text{MOD} &= 2^n \\ &= 2^4 \\ &= 16 \end{aligned}$$

#### ٤ - ٣ - ٢ العدادات الثنائية التنازلية غير المتزامنة Asynchronous Binary Down Counters


في العداد التصاعدي الذي تمت دراسته كانت كل نبضة تزامن تجعل خرج العداد يزيد بمقدار

"1". وبعمل تعديل بسيط في دائرة العداد التصاعدي يمكننا الحصول على العداد التنازلي والذي ينقص


خرجه بمقدار "1" مع كل نبضة تزامن. الشكل (٤ - ٢١) يبين بناء عداد تنازلي مكون من أربع

مراحل باستخدام أربع دوائر قلابية من النوع J-K . ونلاحظ توصيل الخرج  $\bar{Q}$  لكل مرحلة كدخل نبضات تزامن لها بدلاً من الخرج Q في حالة العداد التصاعدي.

نبضات التزامن والشكل الخرج Q لهذا العداد موضحة في الشكل (٤ - ٢١ (ب)). وبالنظر إلى أقصى اليسار من الشكل نجد أن جميع الدوائر القلابية سوف تبدأ من وضع (RESET) وبالتالي فإن  $Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$  تساوي 0000. فإذا كانت جميع مخارج الدوائر القلابية Q تساوي Low تكون جميع المخارج  $\bar{Q}$  هي 1111. وبناء على ذلك فإن مداخل نبضات التزامن لكل من الدوائر القلابية FF3, FF2, FF1 تساوي High. وحيث إن المداخل J, K لكل دوائر القلاب الأربعة موصلة High فإن الخرج لكل قلاب سوف يحدث له تبديل (Toggle) وذلك عند كل حافة سالبة من نبضات الدخل المتزامنة.

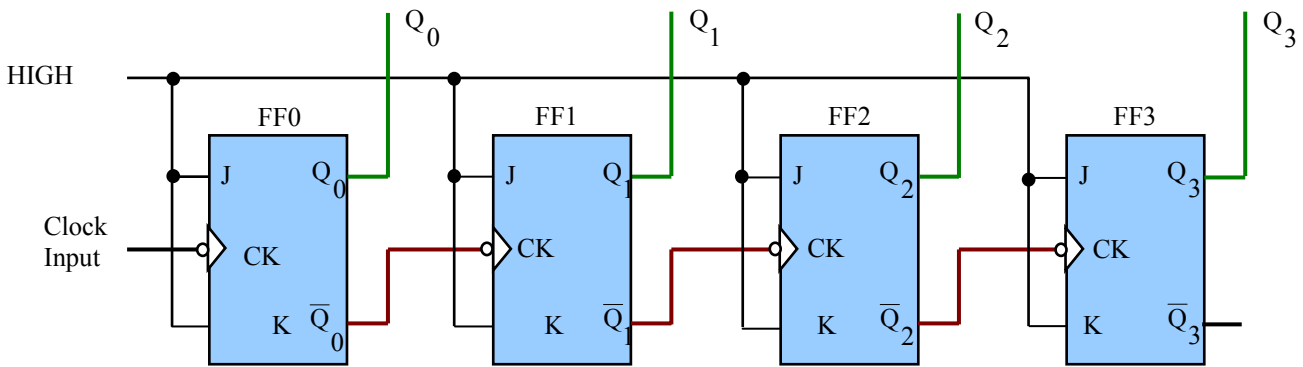

(أ)

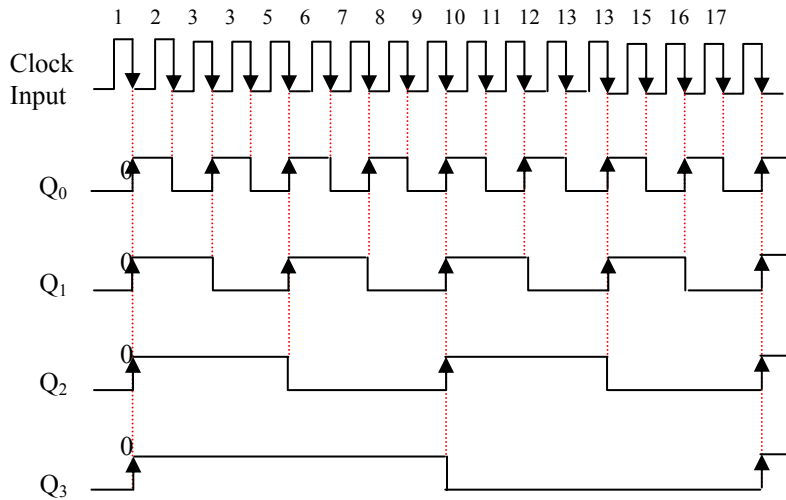

(ب)

الشكل (٤ - ٢١) عداد تنازلي غير متزامن مكون من أربعة مراحل مع أشكال النبضات له.

وعند وصول الحافة السالبة الأولى لنبضة التزامن إلى القلاب FF0، فإن الخرج  $Q_0$  يتغير من "0" إلى "1"، وهذا بالطبع يجعل الخرج  $\bar{Q}_0$  يتغير من "1" إلى "0" وهذه الحافة السالبة سوف تدخل كنبضة تزامن إلى القلاب FF1، مما يسبب حدوث تغيير في الخرج  $Q_1$  من "1" إلى "0" مما يجعل الخرج  $\bar{Q}_1$  يتغير من "1" إلى "0". وهذا التبديل للخرج  $\bar{Q}_1$  من "1" إلى "0" سوف يكون كنبضة تزامن للقلاب FF2، وهكذا.

خرج العداد				العشري
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	
1	1	1	1	15
1	1	1	0	13
1	1	0	1	13
1	1	0	0	12
1	0	1	1	11
1	0	1	0	10
1	0	0	1	9
1	0	0	0	8
0	1	1	1	7
0	1	1	0	6
0	1	0	1	5
0	1	0	0	3
0	0	1	1	3
0	0	1	0	2
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0

Cycle Repeats

Binary Count

جدول (٤ - ٩) جدول الحقيقة للعداد التنازلي غير المتزامن.

بعد نبضة التزامن الأولى يكون الخرج على العداد  $Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$  يساوي  $1111 = (15)_{10}$  كما هو موضح في السطر الأول لجدول الحقيقة في الجدول (٤ - ٩). وبالتالي فإن دائرة العداد التنازلي تبدأ في العد التنازلي برقم واحد مع كل نبضة تزامن تطبق على الدخل. وبالعودة مرة أخرى إلى الشكل النبضات في الشكل (٤ - ٢١ (ب))، يمكننا أن نرى أن دائرة القلاب FF0 يحدث لها تبديل عند كل حافة سالبة من نبضات التزامن، وبالتالي فإن تردد الخرج  $Q_0$  يساوي نصف تردد الدخل، ونلاحظ أن الخرج  $Q_3, Q_2, Q_1$  يحدث له تبديل مع كل حافة موجبة لنبضة التزامن التي تصل من دائرة القلاب السابق له.


## ٤-٣-٣ العدادات الثنائية التصاعديّة / التنازليّة غير المتزامنة

## Asynchronous Binary Up/Down Counters

بمقارنة دائرة العداد التصاعدي والتنازلي غير المتزامنين، نجد أن الفرق الوحيد بين الدائرتين أن دوائر القلابات في العداد التصاعدي تنشط عن طريق نبضات التزامن التي تأتي من الخرج  $Q$  بينما تنشط دوائر القلابات في العداد التنازلي عن طريق نبضات التزامن التي تأتي من الخرج  $\bar{Q}$ .

الشكل (٤-٢٢) يبين كيفية بناء عداد تصاعدي / تنازلي عن طريق ثلاث مجموعات من

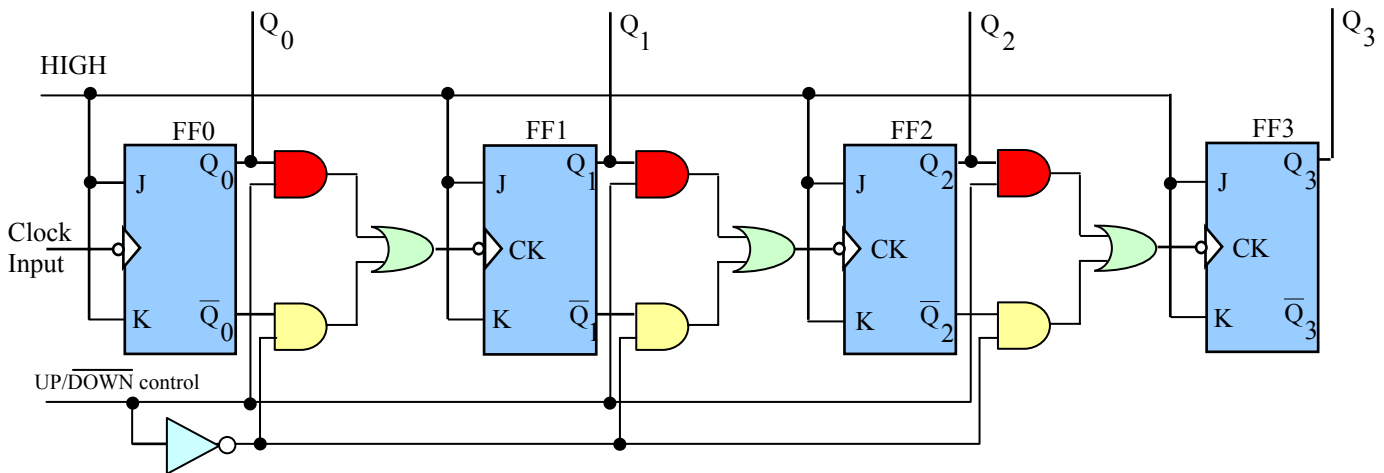AND-OR يتم التحكم في تشغيلها عن طريق خط التحكم  $UP/\overline{DOWN}$ .




الشكل (٤-٢٢) العداد التصاعدي التنازلي.

إذا كان خط التحكم  $UP/\overline{DOWN}$  في الوضع High، فإن كل البوابات AND المظلمة باللون الأحمر تكون فعالة (Enabled)، وبالتالي يتم توصيل كل خرج  $Q$  إلى مدخل النبضات المتزامنة لدوائر القلاب، مما يجعل العداد يعمل كعداد تصاعدي ومن ناحية أخرى، إذا كان خط التحكم  $UP/\overline{DOWN}$  في الوضع Low، فإن كل البوابات المظلمة باللون الأحمر سوف تكون في الحالة غير الفعالة (Disabled) وكل البوابات المظلمة باللون الأصفر سوف تكون في الحالة الفعالة (Enabled) وبالتالي يتم توصيل كل خرج  $\bar{Q}$  إلى مدخل النبضات المتزامنة لدوائر القلاب، مما يجعل العداد يعمل كعداد تنازلي.


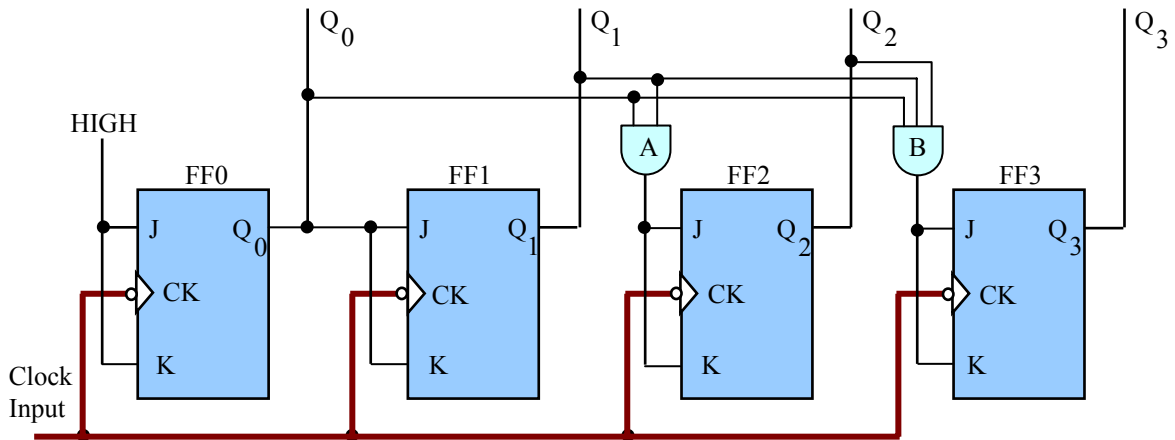
### ٤-٣-٤ العدادات الثنائية التصاعديّة المتزامنة Synchronous Binary Counters

الشكل (٤-٢٣) يوضح كيفية توصيل أربع دوائر قلابية من النوع J-K وبوابتي AND لبناء دائرة عداد تصاعدي متزامن مكون من أربعة مراحل (3-bit) أو (MOD-16) ونلاحظ من الدائرة أنه قد تم تمييز خط نبضات التزامن (خط ثقيل) لنرى أن كل دوائر القلابات في دائرة العداد المتزامن يحدث لها تنشيط (Triggered) عن طريق نبضات التزامن في نفس الوقت. وهذا التوصيل على التوازي يجعل العداد متزامناً، وبالتالي فإن جميع دوائر القلابات سوف تنشط مع كل نبضة من نبضات التزامن.



الشكل (٤-٢٣) عداد تصاعدي متزامن مكون من أربعة مراحل.

والآن سوف ندرس كيفية عمل هذا العداد حيث إن الدخلين J,K لدائرة القلاب FF0 توضع على المستوى High، وبناء عليه فإن الخرج سوف يحدث له تبديل (Toggle) مع كل نبضة تزامن تماماً مثل المرحلة الأولى في العداد التصاعدي غير المتزامن والذي سبق شرحه، حيث الخرج يتغير من Low إلى High ومن High إلى Low وهكذا.

الدخلان J,K لدائرة القلاب FF1 يتم التحكم فيها عن طريق الخرج المقسوم على 2 لدائرة القلاب FF0. وهذا يعني أنه عندما يكون الخرج  $Q_0$  في المستوى Low، فإن الخرج  $Q_1$  لدائرة القلاب FF1 لن يحدث له تغيير (No change) وعندما يكون الخرج  $Q_0$  في المستوى High، فإن الخرج  $Q_1$  سوف يحدث له تبديل (Toggle).

الدخلان J,K لدائرة القلاب FF2 يتم التحكم فيها عن طريق خرج بوابة AND(A) دخلها هما  $Q_0, Q_1$ . وهذا يعني أنه عندما تكون  $Q_0 = Q_1 = High$  فإن خرج بوابة AND(A) سوف يكون High، وهذا الخرج يُنشِط (Enable) دائرة القلاب FF2 وذلك لعمل التبديل المطلوب.

الدخلان J,K لدائرة القلاب FF3 يتم التحكم فيها عن طريق خرج بوابة AND(B) لها المدخل  $Q_2, Q_1, Q_0$ . وهذا يعني أنه عندما تكون  $Q_2, Q_1, Q_0$  في المستوى High فإن خرج بوابة AND(B) سوف يكون High وهذا الخرج يُشيط دائرة القلاب FF3 لعمل التبديل.

#### • مميزات العدادات المتزامنة Synchronous Counters Advantages

أهم مميزات العدادات غير المتزامنة أو عدادات التموج (Ripple counters) هو بساطة تكوين الدائرة، ويمكن أن نرى ذلك بوضوح عند مقارنة دائرة العداد التصاعدي غير المتزامن في الشكل (٤ - ٢١ (أ)) مع دائرة العداد التصاعدي المتزامن في الشكل (٤ - ٢٣).

أهم عيوب العدادات غير المتزامنة هو تردد التشغيل المحدود لها أو ما يسمى بسرعة العد المحدودة، ولأن دخل نبضات التزامن يطبق فقط على دخل أو دائرة قلاب، فإن الدائرة تأخذ بعض الوقت حتى يتمكن العداد من تغيير جميع المخارج له، وهذا ما يسمى زمن تأخير الانتشار (Propagation-delay time) للعداد والذي يساوي في هذه الحالة مجموع أوقات تأخير الانتشار لكل دائره من دوائر القلابات التي يتكون منها العداد.

هذه المحدودية تعني أنه لا يمكننا تنشيط دخل العداد بنبضة تزامن جديدة قبل أن تستقر جميع مخارج العداد على وضعها النهائي، وبناء عليه فإن تردد الدخل لنبضات التزامن (النبضات المطلوب عدها) لها سرعة محدودة أو تردد محدود. وتعتبر العدادات المتزامنة حل مباشر لمحدودية العدادات غير المتزامنة حيث إن زمن تأخير الانتشار لها صغير، وذلك نتيجة لأن جميع دوائر القلابات التي يتكون منها العداد يتم تنشيطها جميعاً مع كل نبضة تزامن، وهذا يعني أن كل دوائر القلابات سوف تغير حالتها في نفس الوقت، وبالتالي فإن زمن تأخير الانتشار للعداد يساوي زمن تأخير الانتشار لدائرة قلابة واحدة.


في الحقيقة يجب أن نأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لانتقال النبضات من المخارج حتى تصل إلى المدخل من خلال البوابات. وبأخذ هذين العاملين في اعتبارنا يمكننا الوصول إلى الصيغة العامة لحساب زمن التأخير للعدادات التزامنية وهي:

$$t_p = \text{Single (flip-flop)} t_p + \text{Single (AND-gate)} t_p$$
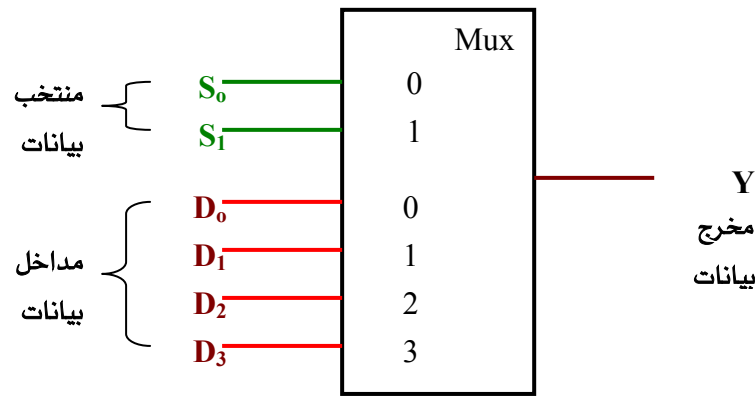
## ٤-٤ وحدات التعدد (منتخبات البيانات) Multiplexers (Data Selectors)

وحدة التعدد عبارة عن جهاز يوجه المعلومات الرقمية المأخوذة من عدة مصادر لنقلها على خط نقل واحد إلى الوجهة المقصودة. وحدة التعدد الأساسية لها عدة خطوط دخل وخط خرج واحد ولها أيضاً مداخل اختيار بيانات والتي تسمح للبيانات الرقمية على أي من خطوط الدخل لتفتح على خط الخرج ومن هذا المنطلق يمكن أن نطلق عليها أيضاً منتخبات البيانات.

الشكل (٤-٢٤) يبين الرمز المنطقي لوحدة تعدد لها أربعة خطوط بيانات دخل وخطا اختيار بيانات.



الشكل (٤-٢٤) يبين وحدة تعدد  $4 \times 1$

تواجد الشفرة الثنائية في الشكل (٤-٢٤) على دخول منتخبات البيانات S سوف يمكن البيانات المختارة على الدخل من المرور إلى الخرج، فإذا تم تطبيق الرقم الثنائي 0 ( $S_1 = 0, S_0 = 0$ ) على خطوط منتخبات البيانات فإن بيانات الدخل  $D_0$  تظهر على خط خرج البيانات، وإذا تم تطبيق الرقم الثنائي 1 ( $S_1=0, S_0=1$ ) فإن بيانات الدخل  $D_1$  تظهر على خط خرج البيانات، وإذا تم تطبيق الرقم الثنائي 2 ( $S_1=1, S_0=0$ ) فإن بيانات الدخل  $D_2$  تظهر على خط خرج البيانات، ، وأخيراً إذا تم تطبيق الرقم الثنائي 3 ( $S_1=1, S_0=0$ ) فإن بيانات الدخل  $D_3$  تظهر على خط خرج البيانات، ويمكن تلخيص ذلك في الجدول (٤-١٠).

التعبير المنطقي لخرج وحدة التعدد الشكل (٤-٢٤) يمكن أن يستنتج من خلال بيانات الدخل

والمداخل المختارة كما يلي:

- بيانات الخرج تساوي  $D_0$  فقط عندما تكون  $S_1 = 0, S_0 = 0$

وبالتالي فإن:  $Y = D_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0$

• بيانات الخرج تساوي  $D_1$  فقط عندما تكون  $S_1 = 0, S_0 = 1$

وبالتالي فإن:  $Y = D_1 \bar{S}_1 S_0$

• بيانات الخرج تساوي  $D_2$  فقط عندما تكون  $S_1 = 1, S_0 = 0$

وبالتالي فإن:  $Y = D_1 S_1 \bar{S}_0$


• بيانات الخرج تساوي  $D_3$  فقط عندما تكون  $S_1 = 1, S_0 = 1$

وبالتالي فإن:  $Y = D_1 S_1 S_0$

ويمكن التعبير عن الخرج الكلي لبيانات الخرج كما يأتي:

$$Y = D_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + D_1 \bar{S}_1 S_0 + D_2 S_1 \bar{S}_0 + D_3 S_1 S_0$$

 ويمكن التعبير عن هذه المعادلة ببناء دائرة منطقية تحتوي على أربع بوابات AND ثلاثية المداخل وبوابة واحدة OR بأربعة مداخل وعاكسين لتوليد المكملات لكل من  $S_1, S_0$  كما بالشكل (٤ - ٢٥) وتسمى هذه الدائرة بمنتخب البيانات.




الشكل (٤ - ٢٥) الالشكل المنطقي لوحدة تعدد بأربعة مداخل

مثال ٤ - ٦ الأشكال الموجية لبيانات المداخل ومنتخب البيانات الموضحة بالشكل (٤ - ٢٦) تم تطبيقها على وحدة التعدد المبينة بالشكل (٤ - ٢٥). أوجد الالشكل الموجي للخروج كعلاقة مع المدخلات.
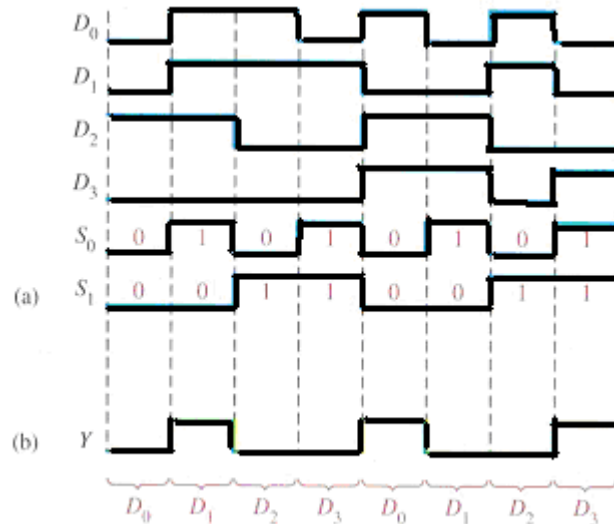
## الحل

الشكل (٤ - ٢٦) يبين علاقة الاشكال الموجي للخروج مع مدخلات وحدة التعدد.



الشكل (٤ - ٢٦) يوضح الأشكال الموجية لدخل وخروج وحدة التعدد

## ٤- ٥ وحدات فك التعدد Demultiplexers

وحدة فك التعدد تعكس دالة التعدد حيث يتم أخذ المعلومة الرقمية من خط دخل واحد ويتم


توزيعها إلى عدد من خطوط الخرج ولهذا تسمى هذه الوحدة بموزع البيانات (Data subscriber).

الشكل (٤ - ٢٧) يوضح تركيب دائرة وحدة فك التعدد بدخل واحد وأربعة مخارج حيث يذهب خط

بيانات الدخل إلى جميع بوابات AND. منتخبة البيانات ذو الخطتين يمكن بوابة واحدة فقط من العمل

والبيانات الظاهرة على خط دخل البيانات سوف تمر خلال البوابة المختارة إلى خط خرج البيانات

المصاحب.

 


الشكل (٤ - ٢٧) يبين دائرة وحدة فك التعدد

مثال ٤- ٧: الشكل (٤- ٢٨) يوضح الاشكال الموجي لدخل البيانات بالتوالي (Data in) ومداخل منتخب البيانات ( $S_1, S_0$ ). أوجد الأشكال الموجية لخرج البيانات  $D_0, D_1, D_2, D_3$  لوحة فك التعداد بالشكل (٤- ٢٨).
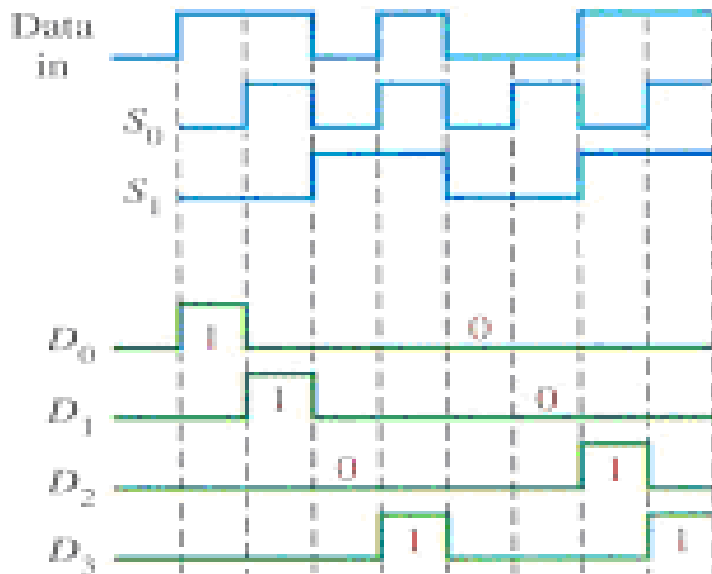
### الحل


لاحظ أن الخطوط المختارة تذهب من خلال الترتيب الثنائي ولهذا كل بيت دخل توجه بالتتابع إلى  $D_3, D_2, D_1, D_0$  بالترتيب كما بالشكل (٤- ٢٨)




الشكل (٤- ٢٨) يوضح الأشكال الموجية لدخل وخرج وحدة فك التعداد
 
### تدريبات على الوحدة الرابعة


(٤ - ١) ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب S-R والتي يتغير الخرج لها عند الحافة السالبة لنبضات التزامن (negative edge trigger) إذا كان الشكل نبضات الدخل كما هو موضح بالالشكل. افترض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q=0$  قبل وصول أول نبضة من نبضات التزامن.



 
(٤ - ٢) ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب من النوع D والتي يتغير الخرج لها عند الحافة الموجبة لنبضات التزامن (positive edge trigger) إذا كان الشكل نبضات الدخل كما هو موضح بالالشكل. افترض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q=0$  قبل وصول أول نبضة من نبضات التزامن.



 (٤ - ٣) ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب JK والتي يتغير الخرج لها عند الحافة السالبة لنبضات التزامن (negative edge trigger) إذا كان الشكل نبضات الدخل كما هو موضح بالالشكل. افترض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q=0$  قبل وصول أول نبضة من نبضات التزامن.



 (٤ - ٤) ارسم الشكل نبضات الخرج (Q) لدائرة القلاب من النوع T والتي يتغير الخرج لها عند الحافة السالبة لنبضات التزامن (negative edge trigger) إذا كان الشكل نبضات الدخل كما هو موضح بالشكل. افترض أن دائرة القلاب تعطي خرجاً  $Q=0$  قبل وصول أول نبضة من نبضات التزامن.



(٦ - ٤) في الشكل (٤ - ٢٥) إذا كانت  $S_1=0$ ,  $S_0=1$ ,  $D_3=0$ ,  $D_2=1$ ,  $D_1=0$ ,  $D_0=1$  فأوجد قيمة الخرج.



# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

مقدمة للحاسب الدقيق

## الوحدة الخامسة : مقدمة للحاسب الدقيق

**الجدارة :** التعرف على المفاهيم الأساسية للحاسب الدقيق ومكوناته الأساسية.

**الأهداف :** أن يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. مفاهيم الحاسب والمعالج الدقيق والمكونات الأساسية لكل منهما.

٢. هيئة البيانات الرقمية القياسية

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٨٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٣ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة

- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بالدوائر المنطقية ونظم الأعداد المختلفة.

## ٥ - ١ مفاهيم للحاسب الدقيق والمعالج الدقيق

### ٥ - ١ - ١ أسباب ظهور المعالج الدقيق

نتيجة التطور السريع في تقنيات التصنيع للدوائر المتكاملة وخصوصاً الرقمية منها وكذلك الدوائر الواسعة المقياس وذات المقياس الواسع جداً فقد تمكنت الصناعة بفضل هذه التقنية من تصنيع الآلاف من العناصر الإلكترونية على شريحة واحدة مساحتها لا تتعدى عدة مليمترات مربعة مما أحدث ثورة في عالم الحاسبات الشخصية التي تعتمد في تصميمها على الدوائر المتكاملة مما أدى بالتالي إلى ظهور المعالجات الدقيقة التي تعتبر كدائرة متكاملة رقمية واسعة المقياس وواسعة جداً يمكن أن تبرمج بواسطة سلسلة من الأوامر لأداء الوظائف المحددة على البيانات.

### ٥ - ١ - ٢ مفاهيم الحاسب الأساسية

#### ٥ - ١ - ٢ - ١ تطور الحاسب

منذ عام ١٩٧١ والمعالجات الدقيقة هي المسيطرة على التطور في مجال الحاسبات، فقبل المعالج الدقيق، كانت الحاسبات عالمياً كبيرة جداً ، وغالية جداً بحيث لا يمكن تملكها بواسطة الأفراد. في عام ١٩٨١م تمكنت شركة IBM من إدخال كمبيوتر صغير للأسواق يعتمد على المعالج الدقيق Intel 8088 وهذه الأيام أصبح المعالج الدقيق هو حسان الشغل للحاسبات سواء في الصناعة أو الأعمال وكذلك الحاسبات الشخصية.

#### ٥ - ١ - ٢ - ٢ العناصر الأساسية للحاسب


كل نظم الحاسبات تتكون من العناصر الأساسية وهي وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة وطرفيات الدخل والخرج تتصل مع بعضها البعض من خلال ثلاثة نواقل داخلية وهي ناقل البيانات وناقل العنوان وناقل التحكم. أجهزة الدخل والخرج توصل من خلال طرفيات الدخل والخرج.

### ٥ - ١ - ٣ المعالج الدقيق

يستعمل المعالج الدقيق لأنه:

- قادر على القيام بعدة وظائف حيث إنه قابل للبرمجة ويمكن أن ينفذ مجموعة من الأوامر المتغيرة.

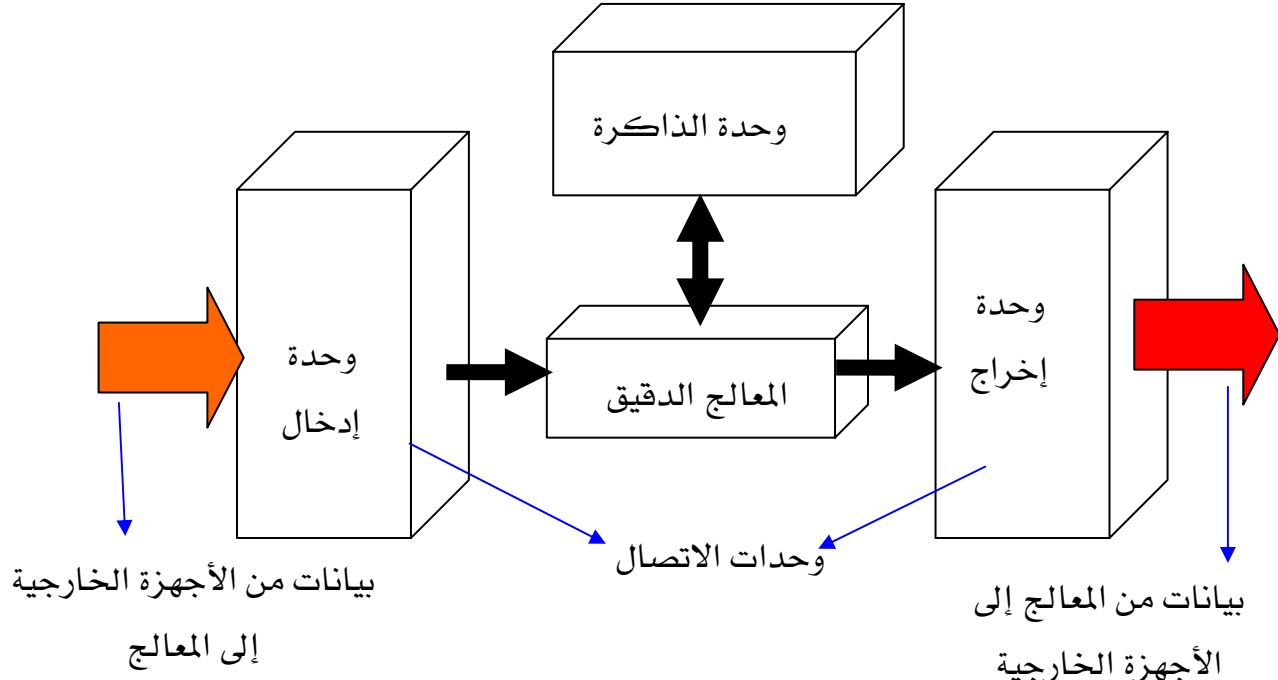
- له القدرة على الاستخدام في ميادين كثيرة و ذلك بتوصيله مع أجهزة مختلفة الأداء عن طريق وحدات الاتصال.



الشكل (٥ - ١) استعمال المعالج الدقيق

عملية تشغيل المعالج الدقيق تتركز على استقبال بيانات عن طريق وحدة الدخل ثم معالجتها و إرسالها بعد ذلك عن طريق وحدة الخرج كما هو موضح بالشكل (٥ - ١)، المعالجة تتم حسب تعليمات متتالية يطلق عليها اسم البرنامج مخزنة داخل وحدة الذاكرة.

 الحاسب الدقيق هو المعالج الدقيق بالشكل أو بآخر، فالحاسب الدقيق يتكون أساساً من وحدة ذاكرة، ووحدة إدخال و إخراج المعلومات، بالإضافة إلى المعالج الدقيق نفسه والشكل (٥ - ٢) يوضح صورة حقيقية للحاسب الدقيق.



الشكل (٥ - ٢): صورة حاسب دقيق حقيقي


اللوحة الأم الشكل (٥ - ٣) تشمل جميع دوائر الإسناد الضرورية لعمل المعالج من ذاكرة و وحدات إدخال/إخراج، زيادة على ذلك دوائر وحدات التعدد (Multiplexers) و بوابات منطقية ( Logic Gates) و ميقات (Clock) و تغذية (Power Supply).



الشكل (٥ - ٣) صورة اللوحة الأم (motherboard)

 
### ٥ - ١ - ٣ - ١ نظام المعالج الدقيق

- المعالج الدقيق كقطعة إلكترونية غير قادر على القيام بأي وظيفة، فتشغيله مرتبط باستعمال:
- ذاكرة القراءة فقط (ROM : Read Only Memory)، وهي ذاكرة قابلة للقراءة فقط، و تستعمل لتخزين البرنامج الدائم الذي سيتبعه المعالج. والبرمجة تكون خارجية من طرف المستعمل.
  - ذاكرة الوصول العشوائية (RAM : Random Access Memory)، وهي ذاكرة قابلة للقراءة و الكتابة، وتستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة.
  - وحدة إدخال (Input unit): تستعمل من طرف المعالج للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
  - وحدة الخرج (Output unit) : تستعمل من طرف المعالج لإرسال بيانات نحو الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
  - وحدة المعالجة المركزية (CPU: Central Processing Unit) و وحدة التحكم (CU: Control Unit) كما هو موضح بالشكل (٥ - ٤) وهما وحدتان داخليتان للمعالج يتم بهما تطبيق كل تعليمات البرنامج.



الشكل (٥ - ٤): وحدة المعالجة المركزية ووحدة التحكم للمعالج.

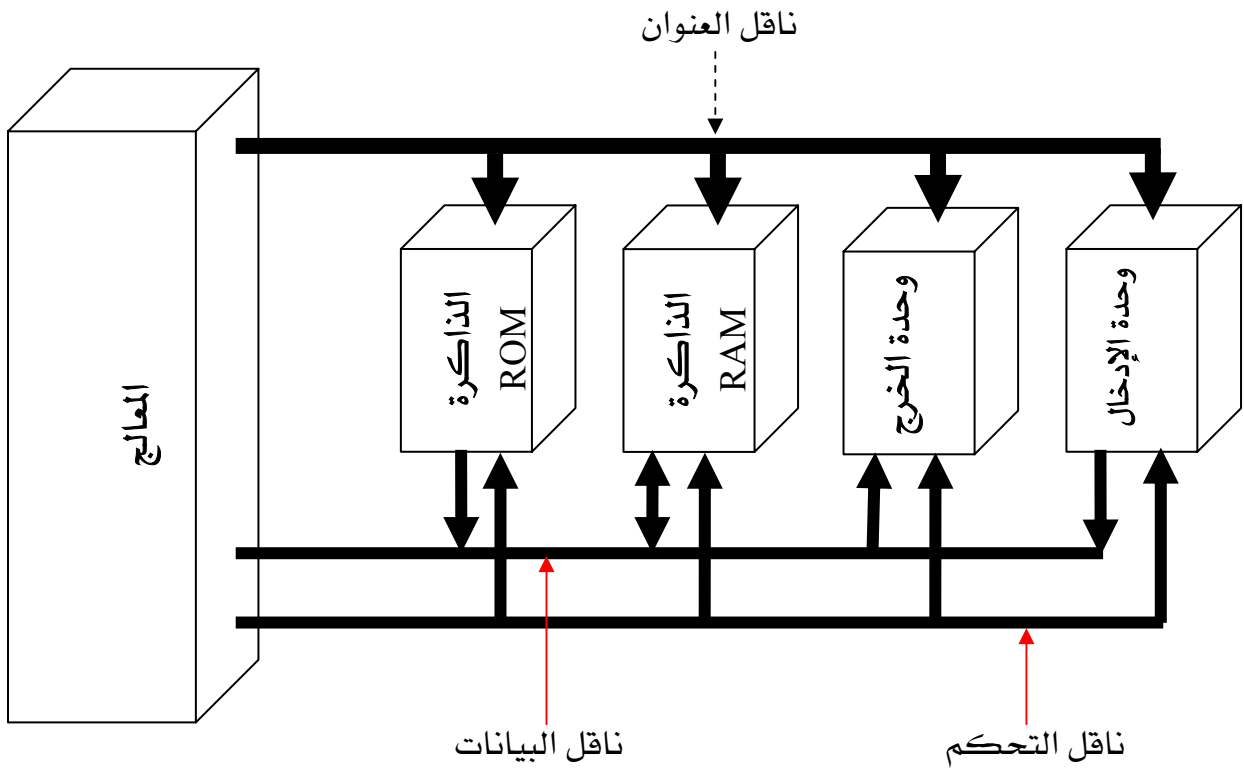المعالج الدقيق البسيط يمكن توضيحه كما في الشكل (٥ - ٥):



الشكل (٥ - ٥): توصيل المعالج بالوحدات المختلفة


الناقل (Bus): مجموعة من الأسلاك الكهربائية تنقل قيمة الجهد على كل سلك 0v أو 5v (أو حالة منطقية 0 أو 1).

ناقل البيانات (Data Bus): عبارة عن مجموعة من الأسلاك لنقل البيانات من المعالج نحو الوحدات أو العكس. وهذا الناقل ذو اتجاهين، وعدد الأسلاك يتغير حسب المعالج المستعمل (8/16/32/64) وحدات رقمية (Bit))، ويرمز لهذه الأسلاك  $D_0 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7$  إذا كان المعالج يستعمل 8 أسلاك.

ناقل العنوان (Address Bus): الذاكرة تتكوّن من مجموعة مخازن، لكل مخزن عنوان. فمثلاً إذا أراد المعالج أن يقرأ محتوى مخزناً في الذاكرة فعليه أن يعينها (عنوان المخزن يوضع على ناقل العنوان) حينئذٍ محتوى المخزن سينقل من الذاكرة إلى المعالج عبر ناقل البيانات.

ويرمز لهذه الأسلاك  $A_0 A_1 A_2 \dots A_{13} A_{14} A_{15}$  لناقل عنوان ذي 16 سلك وإشارات ناقل العنوان ذي اتجاه واحد من المعالج نحو الوحدات.

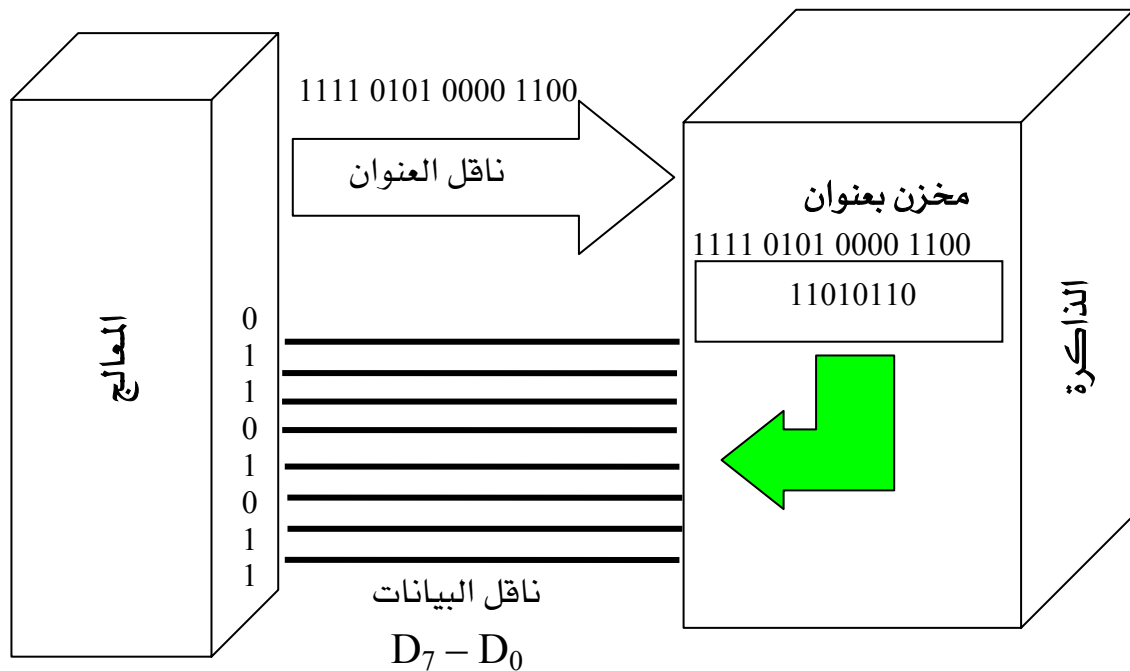مثال: الشكل (5-6) يوضح كيفية نقل البيانات من الذاكرة إلى المعالج.



الشكل (5-6): طريقة نقل البيانات من الذاكرة نحو المعالج

ناقل التحكم (Control Bus): يتكون هذا الناقل من مجموعة من الأسلاك دورها القيام بضبط الأحداث بطريقة تزامنية والتحكم كذلك في وحدات الذاكرة و وحدات الإدخال و الإخراج من طرف المعالج.

ففي المثال السابق تستجيب الذاكرة لطلب المعالج في ظرف زمني معين لتجهيز البيانات على ناقل البيانات، ولهذا الغرض فالمعالج له إشارة القراءة (RD) و كذلك إشارة الكتابة (WR)، وهذه الإشارات و أخرى تابعة لناقل التحكم.

تستعمل الرموز الآتية للتحكم في القراءة والكتابة:

الرمز	الاستعمال
MEMR	القراءة من الذاكرة (كانت RAM أو ROM)
MEMW	الكتابة في الذاكرة (RAM)
IOR	القراءة من وحدة الإدخال
IOW	الكتابة في وحدة الإخراج

## ٥- ٢ هيئة البيانات الرقمية القياسية

المعالجات الدقيقة تعتمد في عملها لنقل المعلومات (بيانات أو تعليمات) على كلمة (Word) التي تتكون من 64/32/16/8 وحدة رقمية (Bit) حسب المعالج المستعمل، وبالنسبة للمعالج ذي 8 وحدات رقمية هذه الكلمة تسمى "بايت" (Byte)، والأنظمة الرقمية المستعملة لتمثيل المعلومات هي:

• النظام الثنائي العشري (Binary Coded Decimal).

• النظام السداسي العشري

تم شرح هذه الأنظمة لتمثيل المعلومات في الوحدة الأولى. وتعتمد دراسة المعالج الدقيق كذلك على قوانين التحويل من النظام العشري بصيغة الثنائي إلى النظام السداسي العشري.



## تدريبات على الوحدة الخامسة

(٥- ١) حوّل من الترقيم السداسي العشرة إلى الترقيم الثنائي البيانات التالية :  
0111H – A01FH – ABCDH – 9812H – 7FE3H – 54H – 69H – A3H – EFH

(٥- ٢) عرّف الخطأ في الحالات الآتية:  
0124H-ABCDH-123H-011GH-119H-1FH-0000F-BBEEH-0ABCF-45EFH-ABFH-1235H  
(٥- ٣) اذكر الوحدات الأساسية التي تستعمل مع المعالج.

(٥- ٤) ضع علامة X على المصطلح الخطأ:  
RAM/ROM تستعمل لتخزين دائم للبيانات و البرامج.  
RAM/ROM تستعمل لتخزين مؤقت للبيانات.

(٥- ٥) اذكر النواقل المستعملة من طرف المعالج و وضع اتجاه المعلومات على هذه النواقل من المعالج نحو الوحدات و من الوحدات نحو المعالج.




(٥- ٦) إشارات أوامر القراءة (أو الكتابة) من الذاكرة (في الذاكرة) مؤلدة من طرف المعالج :  
صح أم خطأ؟ إلى أي ناقل تنتمي هذه الأوامر؟

(٥- ٧) عرف الوحدات الداخلية للمعالج.

(٥- ٨) باستعمال قائمة الوحدات المعطاة اذكر الأدوار التي تقوم بها الوحدات الآتية:  
وحدة الحساب و المنطق، و الذاكرة، وحدة الدخل، وحدة الخرج، ناقل البيانات، ناقل العنوان، ناقل التحكم.

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| أ- مصدر للبيانات و التعليمات | و- ينقل التعليمات                |
| ب- تستقبل بيانات من المعالج  | هـ- ينقل البيانات بين الوحدات    |
| ج- تخزن بيانات و برامج       | ي- تتحكم في كل العمليات          |
| د- محل الحسابات              | ن- تستقبل بيانات من أجهزة خارجية |

 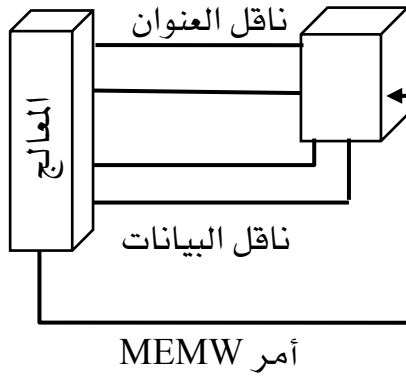 (٥ - ٩) استعمل أسهماً لرسم اتجاه الإشارات في الحالات الآتية:



اذكر في كل حالة اسم الوحدة المستعملة.

# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

مواجهات الدخل والخرج

### الوحدة السادسة :مواجهات الدخل والخرج

**الجدارة :** التعرف على مواجهات الدخل والخرج.

**الأهداف :** أن يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. خصائص وحدات الإدخال/الإخراج.
٢. طرق نقل البيانات.
٣. تعريف الذاكرة.
٤. النقل الخارجي للذاكرة.
٥. خريطة الذاكرة.
٦. وحدة فك الشفرة الثنائي.
٧. مراحل القراءة والكتابة
٨. إمكانيات الاتصال بين المعالج و الوحدات في نقل البيانات

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٨٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٤ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السبورة
  - استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.
- متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بالدوائر المنطقية ونظم الأعداد المختلفة ومكونات كل من الحاسب والمعالج الدقيق.

## خصائص وحدات الإدخال/الإخراج


المعالج يرتبط عموماً بالأجهزة الخارجية عبر مواجهات الدخل والخرج

### ٦- ١ مواجهة الدخل (Input interface)

هذا الجهاز يستعمل من طرف المعالج لقراءة (أو كتابة) البيانات التي ترسل (أو تستقبل) من الأجهزة الخارجية، ويكون هذا النقل (من وحدة الدخل) لهذه البيانات حسب نوعية الإرسال المستعمل من الجهاز الخارجي.
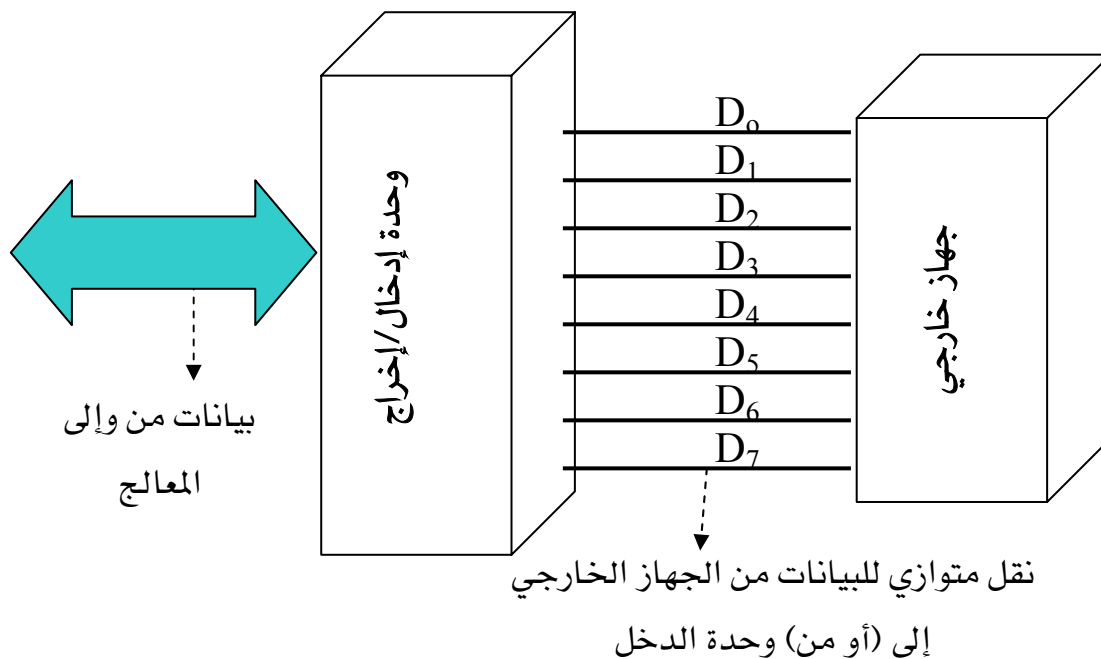
### ٦- ١- ١ النقل المتوازي Parallel Transmission

وفيه يكون تبادل البيانات بين الوحدة و الجهاز الخارجي على الشكل التالي :




الشكل (٦- ١): وحدة الدخل ذات نقل متوازي

الجهاز الخارجي يرسل (أو يستقبل) البيانات (D0 ---- D7) في دفعة واحدة إلى (أو من) وحدة الدخل على ثمانية أسلاك متوازية.
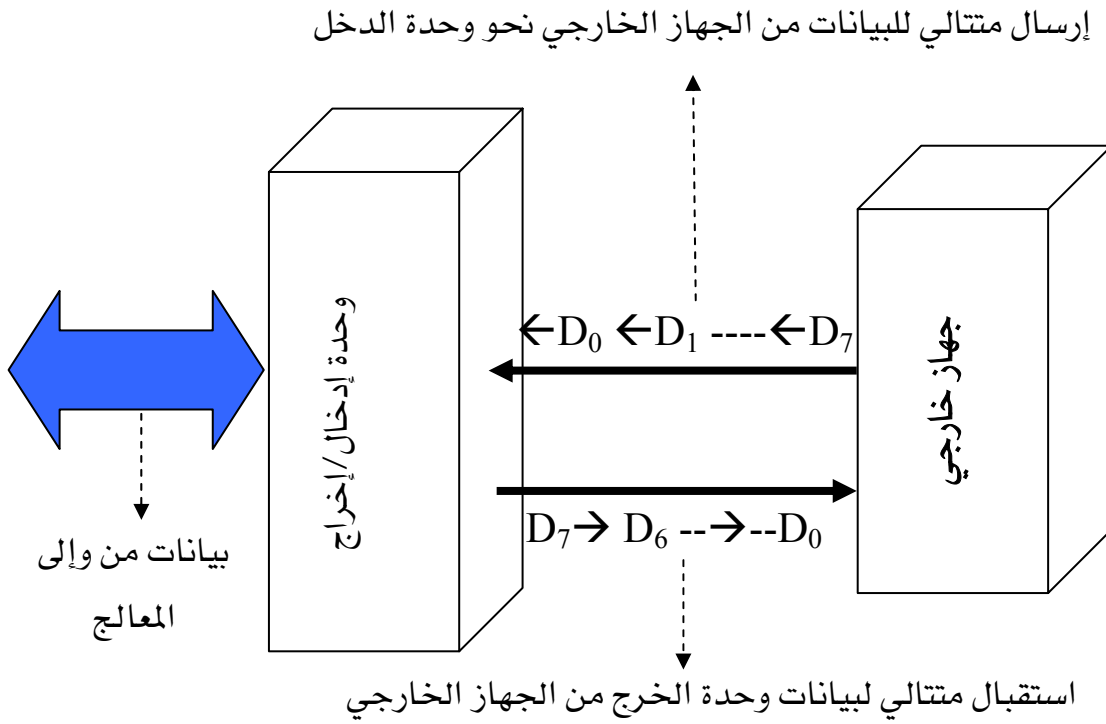
## ٦-١-٢ النقل المتتالي Series Transmission

في هذا النوع الجهاز الخارجي يستعمل سلكاً واحداً لإرسال (أو استقبال) البيانات من وإلى وحدة الدخل، وتنقل الوحدات الرقمية (  $D_7$  ----  $D_0$  ) الواحدة بعد الأخرى حسب الشكل (٦-٢) كالتالي:



الشكل (٦-٢) : وحدة الدخل للنقل المتوالي

## ٦-٢ مواجهة الخرج (Output interface)

هو الجهاز الخارجي ويمكن أن يمثل عدة أجهزة من بينها:

- ٦-٢-١ أجهزة ذات إشارات دخل منطقي/رقمي : حساس ، وعداد ، .....
- ٦-٢-٢ أجهزة ذات إشارات دخل تماثلي : تيار ، جهد ، وضغط ، وحرارة ، .....
- ٦-٢-٣ أجهزة ذات إشارات خرج تماثلي : تحكم لأجهزة نظيري ، ومحرك ، وتيار ، وجهد ، .....
- ٦-٢-٤ أجهزة الربط بالإنسان : شاشة العرض للحاسب ، طابعة ، ولوحة المفاتيح ، .....
- ٦-٢-٥ شبكة حواسِب.


## ٦- ٣ الذاكرة

## ٦- ٣- ١ تعريف الذاكرة

الذاكرة عبارة عن صندوق تتكون من مصفوفة خلايا تخزن فيها وحدات رقمية قيمتها 0 أو 1 ، وكل ثمانية وحدات رقمية تكون مجموعة تسمى كلمة (Word) تخزن في موقع واحد للذاكرة كما يشير الشكل (٦- ٣).

عدد المواقع في الذاكرة يمثل حجم الذاكرة الذي يقاس بـ K (كيلو):

$$1K = 2^{10} = 1024$$

 

الشكل (٦- ٣): تعريف الذاكرة

لاحظ أن حجم الذاكرة مرتبط بعدد الأسلاك لناقل العنوان المستعمل (من طرف المعالج) للاتصال. فإذا كان حجم الذاكرة  $2^n$  فعدد الأسلاك لناقل العنوان هو  $n$ .

مثال :

16	12	10	8	عدد أسلاك ناقل العنوان
$2^{16}$	$2^{12}$	$2^{10}$	$2^8$	حجم الذاكرة
$2^6K$	$2^2K$	K		حجم الذاكرة بالكيلو

#### ٦- ٤ النظام الخارجي للذاكرة

٦- ٤- ١ توصيل الذاكرات بالنواقل

تتصل الذاكرات بناقل العنوان و ناقل البيانات و ناقل التحكم، وهذه النواقل مشتركة بين كل الذاكرات ( و وحدات إدخال/إخراج كذلك ) للاتصال بالمعالج ، واستعمال هذه النواقل تكون من طرف وحدة واحدة فقط عند اتصالها بالمعالج. و لهذا الغرض فالوحدات المستعملة مع المعالج تتوفر على رجل توصيل تسمى رجل الاختيار (Chip Select).

٦- ٤- ٢ ضرورة استعمال رجل الاختيار

عندما يكون لدينا معالج في اتصال مع ذاكرتين، وناقل البيانات و ناقل العنوان مشتركين بين كل الوحدات. في الموقع ذي عنوان 2000H الذاكرة الأولى تخزن معلومة بقيمة 17H والذاكرة الثانية تخزن معلومة بقيمة 16H.


فإذا قام المعالج بقراءة العنوان 2000H ستكون النتيجة كما يلي:

• الذاكرة الأولى سترسل على ناقل البيانات  $10000111H = 17H$

• الذاكرة الثانية سترسل على ناقل البيانات  $10000110H = 16H$

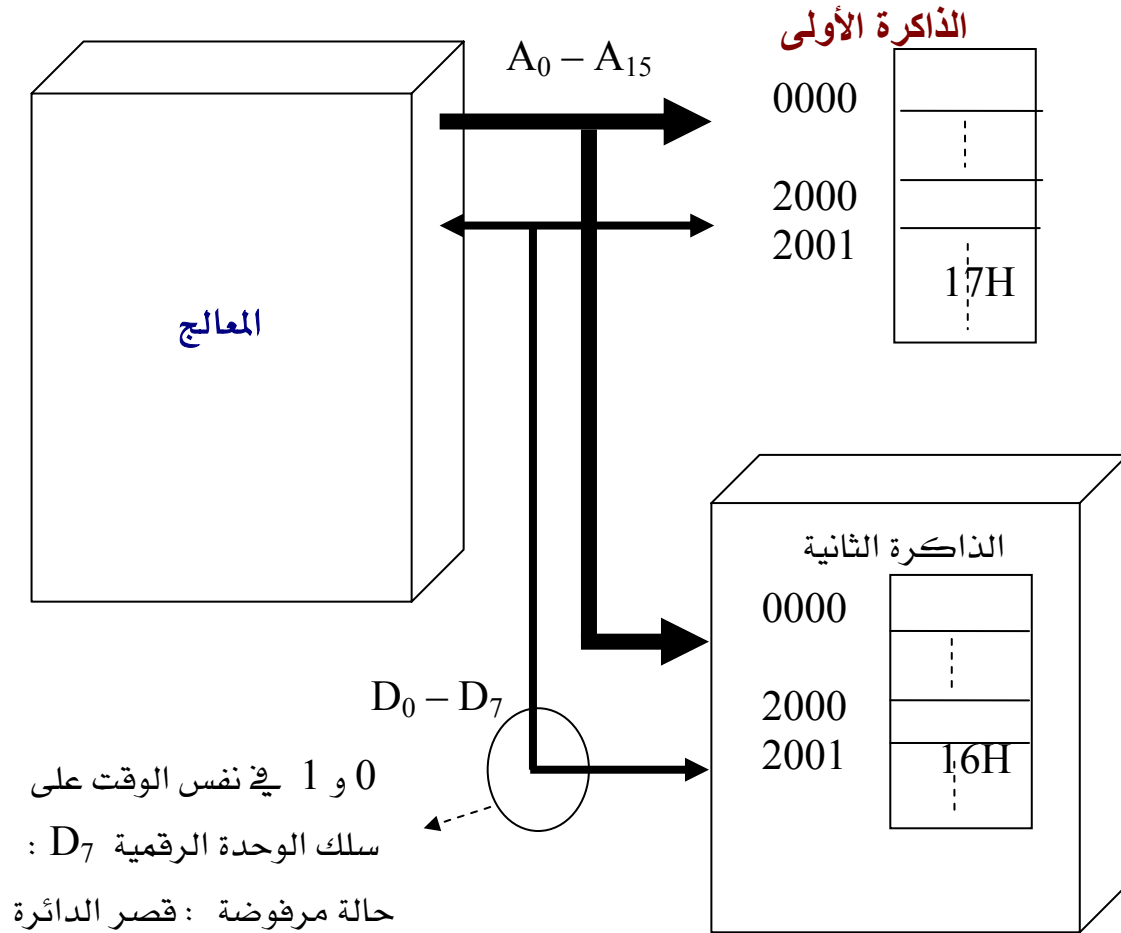و في هذه الحالة الوحدة الرقمية  $D_0$  تمثل على نفس السلك (لناقل البيانات) قيمة 0 و 1 (0 فولت و 5 فولت) و نتيجة لذلك يحدث عطل على الناقل و لذا فهذه الحالة مرفوضة (قصر الدائرة) كما هو مبين في الشكل (٦- ٤).






الشكل (٦ - ٤) : قصر الدائرة على ناقل البيانات

٦ - ٤ - ٣ طريقة اختيار وحدة ما للاتصال بالمعالج

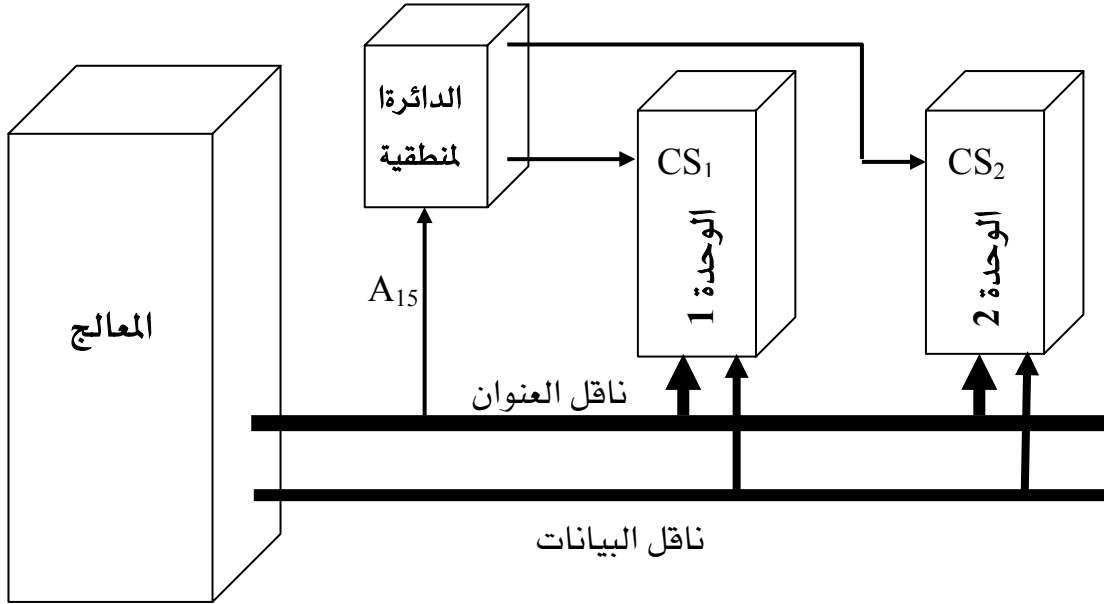ترتكز طريقة اختيار الوحدات للاتصال بالمعالج على استعمال الدوائر المنطقية بعد ناقل العنوان. ولتكملة المثال السابق نضع الوحدة الرقمية  $A_{15}$  كإشارة لدخل الدائرة المنطقية، فتستعمل قيمة 0 على هذه الوحدة لاختيار الذاكرة الأولى وقيمة 1 لاختيار الذاكرة الثانية كما هو موضح في الشكل (٦ - ٤).



الشكل (٦- ٥): اختيار الوحدات

النتيجة :

- العنوان المستعمل للاتصال بالذاكرة الأولى يصبح 2000
- العنوان المستعمل للاتصال بالذاكرة الثانية يصبح A000

و من هنا نستنتج أنه لا يمكن للمعالج استعمال نفس العنوان للاتصال بوحدة مختلفة.

## ٦- ٥ خريطة الذاكرة

### ٦- ٥- ١ تعريف خريطة الذاكرة

تتمثل خريطة الذاكرة في العناوين المستعملة من طرف المعالج للاتصال بالوحدات (ذاكرة و وحدات إدخال/إخراج).

يمكن للوحدات أن تستعمل عدة عناوين حيث يطلق مصطلح مجال عنوان الوحدة لتعريف كل هذه العناوين.

وعلى سبيل المثال إذا كان لدينا معالج له ناقل عنوان 16 سلك و 8 أسلاك لناقل البيانات، وكانت ذاكرة القراءة فقط ROM ذات حجم 8K و ذاكرة الوصول العشوائية RAM ذات حجم 2K فيمكن حساب الآتي:

- مجال عنوان ذاكرة القراءة فقط ROM :

$$\text{حجم الذاكرة} = 8K = 2^3K = 8 \times 1024 = 8192 \text{ موقع}$$

إذا كان عنوان الموقع الأول لهذه الذاكرة 0000 فعنوان الموقع الأخير يحسب بالطريقة التالية:

تحويل العدد العشري (حجم الذاكرة - 1) إلى العدد المناسب في الترقيم السداسي العشري.

$$1FFF < \dots - 8191 = (1 - 8192)$$

- مجال عنوان ذاكرة الوصول العشوائية RAM :

رغم أن عنوان الموقع الأول لهذه الذاكرة غير ممكن أن يكون 0000 ( لا يوجد مجال عنوان مشترك بين

الوحدات) فطريقة حساب عناوين المواقع هي نفسها:

بتحويل العدد العشري (حجم الذاكرة - 1) إلى العدد المناسب في الترقيم السداسي العشري نحصل على

$$07FF < \dots - 2047 = (1 - 2K)$$

وتكون خريطة الذاكرة الجزئية كالتالي:

- مجال عنوان ROM من 0000 إلى 1FFF


- مجال عنوان RAM من 2000 إلى (07FF + 2000) = 27FF (عنوان الموقع الأخير لذاكرة

ROM).

لاحظ أن لنا حرية الاختيار بالنسبة لعنوان الموقع الأول لذاكرة RAM (يجب أن يكون خارج مجال عنوان

ذاكرة ROM).

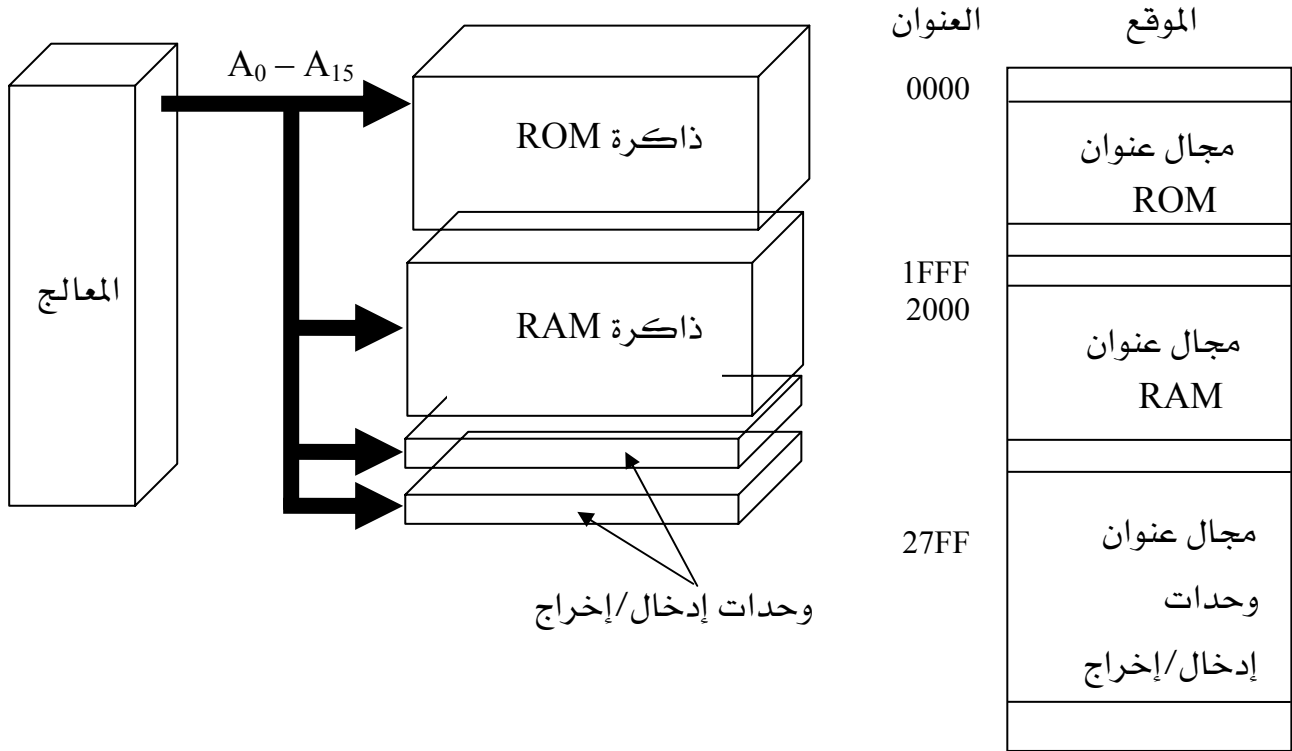باستعمال هذه النتائج يمكننا رسم خريطة الذاكرة لهذا المثال كما هو موضح بالشكل (٦ - ٦).




الشكل (٦-٦): خريطة الذاكرة

## ٦-٦ المفسر الثنائي Binary Decoder

المفسر الثنائي هو عبارة عن دائرة منطقية تستعمل في الاتصال بين المعالج و الوحدات، وبصفة عامة يعتمد تشغيل المفسر الثنائي على قيمة إشارات الخرج حسب قيمة إشارات الدخل والربط الموجود بين هذه الإشارات يحدد من طرف جدول الصواب للمفسر الثنائي.


مثال توضيحي: مفسر ثنائي له مدخلان و أربعة مخارج (عدد المدخل) =  $2^2$  و جدول الصواب

يمكن كتابته كما هو موضح بالشكل (٦-٧)

 

الشكل (٦- ٧): مفسر ثنائي ذو مدخلين

 إشارات الدخل (د1 و د2) وتوصل بأسلاك العنوان ( $A_{14}$  و  $A_{15}$ ) وإشارات الخرج (خ1، خ2، خ3 و خ4) توصل بأرجل الاختيار للوحدات كما يشير لذلك الشكل (٦- ٨).



الشكل (٦- ٨): توصيل المفسر الثنائي بالمعالج والوحدات

## ٦- ٧ مراحل القراءة والكتابة

على كل وحدة (ذاكرة أو وحدات إدخال/إخراج) نجد أرجل لاستقبال الإشارات :

- أمر بالقراءة (RD : Read)
- أمر بالكتابة (WR : Write)
- إشارة الاختيار (CS: Chip select).


المعالج يتحكم في هذه الإشارات على النمط التالي :

١. يقوم المعالج بتعيين الوحدة المستعملة بوضع العنوان اللازم على ناقل العنوان، ومن هنا يتم اختيار الوحدة كذلك.
٢. يرسل أمر التحكم قراءة أو كتابة (حسب العملية المطلوبة) لتبليغ الوحدة بوضعها البيانات على ناقل البيانات.
٣. كل هذه الإشارات تصدر تبعاً لجبهة الميقات.

## ٦- ٨ إمكانيات الاتصال بين المعالج والوحدات في نقل البيانات
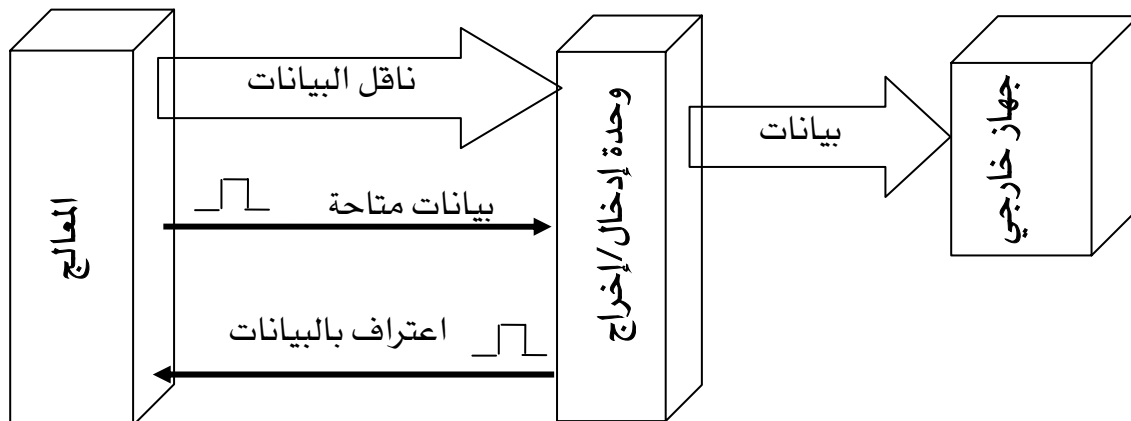
## ٦- ٨- ١ إمكانيات الاتصال بين المعالج ووحدات الإدخال/الإخراج

يمكن للمعالج الدقيق أن يستعمل طريقة التحويل المباشر بالمصافحة أو التلبية (Handshaking) في نقل البيانات بينه وبين وحدات الإدخال/الإخراج، وهذه الطريقة تعتمد على استعمال إشارات للتحكم في هذا النقل. وهذا النوع من إشارات التحكم يساعد على ضبط انتقال البيانات بين المعالج والأجهزة المحيطة. وبصفة عامة يكون الشكل النقل (حالة إرسال) كالتالي :



الشكل (٦- ٩) يوضح طريقة التحويل المباشر بالمصافحة


إشارات البيانات المتاحة (DAV : Data Available) و الاعتراف بالبيانات ( DACK : Data Acknowledge) تمثل إشارات التحكم في نقل البيانات، وهذا النقل يعتمد على :

- المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات و يرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة الإدخال/الإخراج.
- الوحدة بعد استقبالها لإشارة بينة متاحة تقوم بقراءة البينة و ترسل بدورها إشارة نحو المعالج لتخبره بذلك. المعالج عند استقباله لهذه الإشارة يمكن له تجهيز وإرسال بينة أخرى و هكذا.
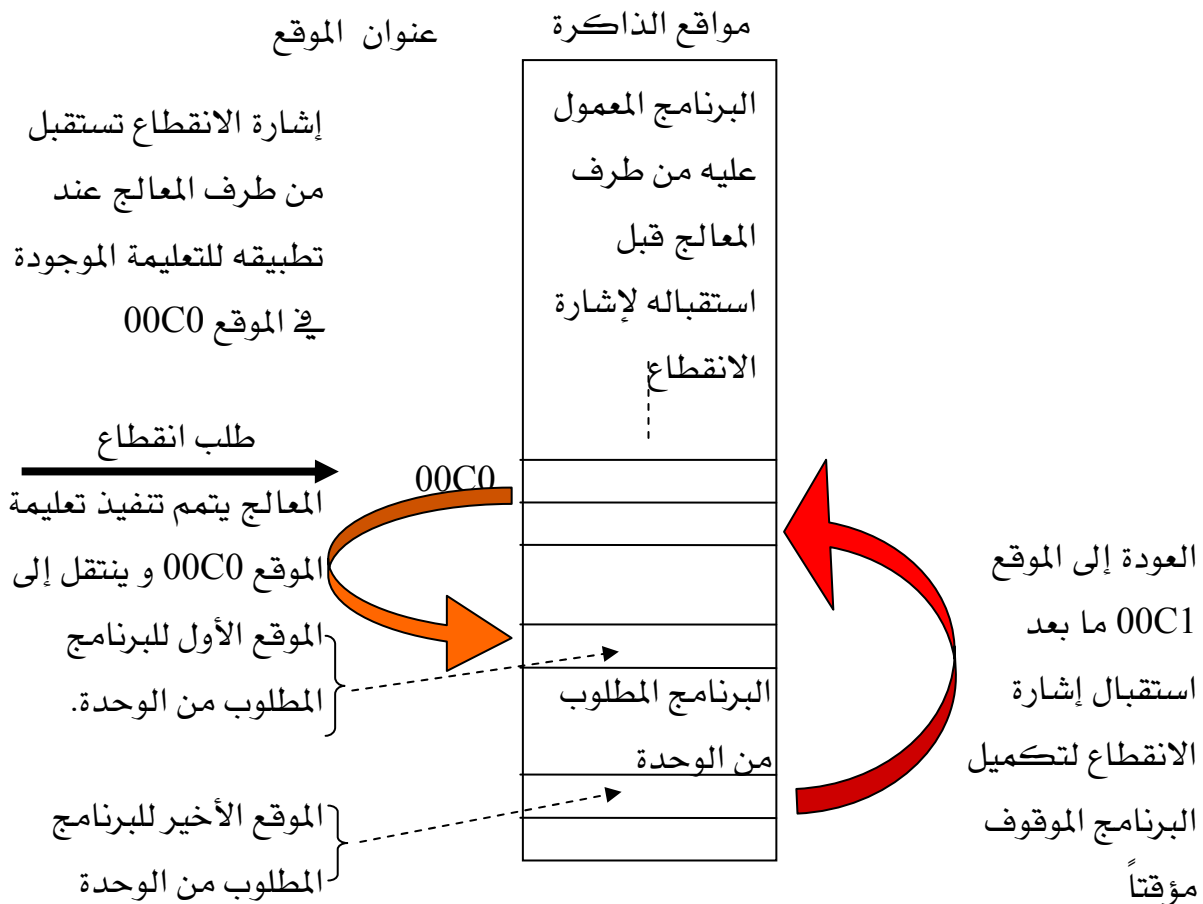
### ٦- ٨- ٢ نقل البيانات بطريقة الانقطاع

هذه الطريقة تعتمد على إرسال إشارة من طرف الوحدة نحو المعالج، عند استقباله للإشارة يقوم هذا الأخير بإيقاف مؤقت للبرنامج المعمول عليه البدء في تنفيذ برنامج آخر (برنامج مطلوب من الوحدة). تسمى الإشارة المرسله من طرف الوحدة إشارة الانقطاع.

المراحل المطبقة من طرف المعالج عند استعمال طريقة هذا النقل تكون حسب المثال التالي :




الشكل (٦- ١٠) : مراحل المعالج باستعماله لطريقة الانقطاع

مثال : إشارات الدخل للانقطاع (المعالج Intel 8085A)

على سبيل المثال فالمعالج Intel 8085A يستعمل خمس أرجل كدخل لإشارات الانقطاع، و هي :

رجل دخل إشارة الانقطاع	عنوان الموقع الأول للبرنامج المطلوب من الوحدة
RST 7.5	003C
RST 6.5	0034
RST 5.5	002C

 

الشكل (٦- ١١) رجل إشارات الانقطاع وعناوين بداية برنامج الانقطاع

### ٦- ٨- ٣ نقل الذاكرة المباشر

ترسل البيانات من الوحدات الخارجية مباشرة نحو مخازن الذاكرة بدون استعمال لإشارات التحكم للمعالج. هذه الطريقة تتفد باستعمال جهاز خاص خارجي يسمى جهاز التحكم للنقل المباشر (Memory Access Controllers). لاحظ أن هذا النوع من النقل لا يتم التحكم فيه من خلال المعالج الدقيق.



### تدريبات على الوحدة الخامسة

(٦- ١) صح أم خطأ نقل البيانات بين المعالج و الوحدات يكون على الطريقة المتوازية

(٦- ٢) عرّف دور وحدات إدخال/إخراج

(٦- ٣) معالج يستعمل ١٢ سلكاً من ناقل العنوان للاتصال بذاكرة، فما حجم هذه الذاكرة ؟

(٦- ٤) لماذا تستعمل رجل الاختيار في توصيل الوحدات مع المعالج ؟

(٦- ٥) معالج يستعمل مجال عنوان 7FFFH-0000H لذاكرة ROM، و المجال 8FFFH-8800H لذاكرة RAM:

أ- ارسم بيان الذاكرة المستعمل في هذه الحالة.

ب- احسب حجم ذاكرة ROM

ج- احسب حجم ذاكرة RAM


(٦- ٦) معالج يستعمل ذاكرة ROM ذات حجم 2K و ذاكرة RAM ذات حجم 1K.

أ- احسب عنوان الموقع الأخير لذاكرة ROM علماً بأن عنوان الموقع الأول هو 0000H.

ب- احسب عنوان الموقع الأخير لذاكرة RAM علماً أن عنوان الموقع الأول هو الموقع المباشر للموقع الأخير لذاكرة ROM.

ج- ارسم بيان الذاكرة المستعمل من طرف هذا المعالج.

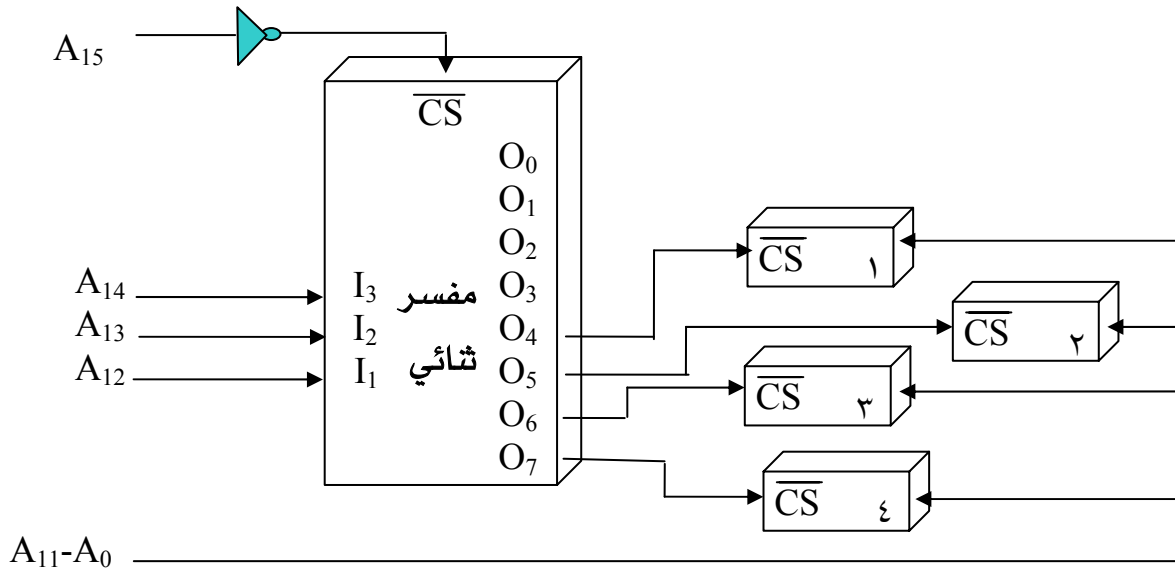(٦- ٧) معالج مؤصل مع وحدات حسب الشكل التالي:



يعتمد تشغيل المفسر الثنائي على جدول الصواب التالي:

حالة إشارات الدخل

حالة إشارات الخرج

I <sub>3</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	O <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>6</sub>	O <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

أ- احسب مجال عنوان كل وحدة

ب- ارسم بيان الذاكرة المستعمل من طرف المعالج

(٦- ٨) فني يقوم بتجربة قراءة بيانات من الوحدات (الشكل التمرين رقم ٧) على أساس أن الوحدات

من نوع ذاكرة ROM ويحصل على النتائج التالية:

أ- قراءة البيانات من مجال عنوان CFFFH-C000H و مجال عنوان F000H-FFFFH صحيحة.

ب- قراءة البيانات من مجال عنوان DFFFH-D000H تتاسب البيانات التي من المفروض قد خزنت في

مجال عنوان EFFFH-E000H .

ج- قراءة البيانات من مجال عنوان EFFFH-E000H تناسب البيانات التي من المفروض أنها قد خزنت في مجال عنوان DFFFH-D000H.

ما الخطأ الذي قد يؤدي إلى الحالات (ب) و (ج):

- توصيلة إشارة الدخل  $I_2$  لوحدة فك الشفرة مفصولة.
- توصيلات إشارات الدخل  $I_1$  و  $I_2$  معكوسة.
- توصيلات رجل الاختيار للوحدة رقم ٢ و الوحدة رقم ٣ معكوسة.

(٦- ٩) باستعمال الشكل المفسر السابق (تمرين رقم ٧) ارسم دائرة التوصيل بين المعالج (ناقل العنوان) و الوحدات التي تستعمل مجالات العناوين الآتية:

- الوحدة رقم ١: 03FFH-0000H
- الوحدة رقم ٢: 07FFH-0400H
- الوحدة رقم ٣: 0BFFH-0800H
- الوحدة رقم ٤: 0FFFH-0C00H

(٦- ١٠) اذكر بالتسلسل المراحل الثلاث مراحل المستعملة من طرف المعالج و الوحدات في الحالات الآتية:

- أ- قراءة معلومة من الذاكرة
- ب- كتابة معلومة في الذاكرة
- ج- قراءة معلومة من وحدة إدخال
- د- كتابة معلومة على وحدة إخراج

(٦- ١١) ما الطريقة التي تستعمل للاتصال بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج؟

(٦- ١٢) كيف تتم طريقة نقل البيانات بين المعالج و وحدة تستعمل الانقطاع المباشر؟

(٦- ١٣) بأي طريقة ترسل البيانات مباشرة نحو مخازن الذاكرة بدون استعمال إشارات التحكم للمعالج

## الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

التكوين الداخلي للذاكرة

## الوحدة السابعة: التكوين الداخلي للذاكرة

**الجدارة:** التعرف على ذاكرات شبه الموصل.

**الأهداف:** يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. الخصائص الأساسية للذاكرة.
٢. ماهية ذاكرة الوصول العشوائية وكيفية عملها.
٣. الفرق بين الذاكرة الاستاتيكية (Static-memory) والذاكرة الديناميكية (Dynamic-memory)
٤. ماهية ذاكرة القراءة فقط وكيفية عملها.
٥. كيفية برمجة ذاكرة القراءة فقط.
٦. كيفية توسيع ذاكرة القراءة فقط وكذلك ذاكرة الوصول العشوائية لزيادة طول وسعة الكلمة.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٨٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٥ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السيورة

- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بالدوائر المنطقية ونظم الأعداد المختلفة ومكونات كل من

الحاسب والمعالج الدقيق.

## مقدمة

تناولت الوحدة السابقة بالشرح والتحليل مسجلات الإزاحة حيث تعتبر من الذاكرات ذات المقياس الصغير أي تستطيع هذه المسجلات تخزين كمية صغيرة من البيانات أما الذاكرات التي سوف تغطيها هذه الوحدة فتستخدم لتخزين كمية كبيرة من البيانات.

وحيث إن أجهزة الحاسب والأنظمة الأخرى تحتاج إلى تخزين كميات كبيرة من البيانات الثنائية وتعتمد في عملها على المعالجات الدقيقة التي تعتمد بدورها على تخزين البرامج في عناصر التخزين والذاكرات والاحتفاظ بهذه البيانات أثناء عملية المعالجة. ففي مصطلحات الحاسب الآلي تتسب كلمة الذاكرة إلى كل من ذاكرة القراءة فقط (ROM) و ذاكرة الوصول العشوائية (RAM).

هذه الوحدة تتناول بالدراسة ذاكرات شبه الموصل (Semiconductor Memories) و تهدف هذه الوحدة إلى استعراض الموضوعات التالية:

١. تعريف الخصائص الأساسية للذاكرة.
٢. شرح ماهية ذاكرة الوصول العشوائية وكيفية عملها.
٣. التعرف على الفرق بين الذاكرة الاستاتيكية (Static-memory) والذاكرة الديناميكية (Dynamic- memory)
٤. شرح ماهية ذاكرة القراءة فقط وكيفية عملها.
٥. التعرف على كيفية برمجة ذاكرة القراءة فقط.
٦. وصف كيفية توسيع ذاكرة القراءة فقط وكذلك ذاكرة الوصول العشوائية لزيادة طول وسعة الكلمة.

## ٧- ١ أساسيات ذاكرة شبه الموصل Basics of semiconductor memory

تعتبر الذاكرة جزء من نظام تخزين البيانات الثنائية بكميات كبيرة وتتكون ذاكرات شبه الموصل من مصفوفات لعناصر تخزين وعادة تتكون هذه المصفوفات من المكثفات أو المساقات (Latches)


## ٧-١-١ وحدات البيانات الثنائية Units of binary data

كمبدأ عام أو كقاعدة عامة تخزن البيانات في الذاكرة بالوحدات من واحد إلى ثمانية بيتات (Bits)، ولذا سوف نستعرض في هذا الجزء الوحدات الأساسية للبيانات الثنائية وهي:


١. البت (Bit) هي أصغر وحدة للنظام الثنائي للبيانات.
٢. البايت (Byte) هي وحدة تتكون من ثمانية بيتات.
٣. النيبيل (Nibble) وينتج من تقسيم البايت إلى مجموعتين من أربعة بيتات.
٤. الكلمة (Word) وهي عبارة عن بايت واحدة أو أكثر وتعبر عن وحدة المعلومة الكاملة.
 
## ٧-١-٢ المصفوفة الأساسية لذاكرة شبه الموصل Basic array of semiconductor memory


كل عنصر تخزين في الذاكرة يمكنه أن يحتفظ بكل من الواحد (1) أو الصفر (0) يسمى بالخلية (cell) وتصنع الذاكرات من مصفوفات من هذه الخلايا كما هو موضح بالشكل (٧-١) مستخدمة ٦٤ خلية كمثال توضيحي



(أ) مصفوفة ٨×٨

 

(ب) مصفوفة ١٦×٤

 

(ج) مصفوفة ٦٤×١

الشكل (٧-١) ترتيب مصفوفة لذاكرة ٦٤ خلية بثلاثة طرق مختلفة

كل كتلة (Block) في مصفوفة الذاكرة تُمثّلُ خلية تخزين واحدة وموقعها يُمكنُ أن يُميّز بتحديد الصف والعمود فالمصفوفة المكونة من ٦٤ خلية يُمكنُ أن تتضمّن بعدة طرق مستتدة على وحدات البيانات كما يلي:

١. الشكل (٧- أ) يبين مصفوفة ٨×٨ خلية ويمكن النظر إليها على أنها ذاكرة ٦٤ بيت أو ذاكرة مكونة من ثمانية بايتات.



٢. الشكل (٧- ب) يوضح مصفوفة عبارة عن ١٦×٤ خلية ويمكن اعتبارها ذاكرة ١٦ نبيل.

٣. الشكل (٧- ج) يبين كذلك مصفوفة مكونة من ٦٤×١ خلية ويمكن تسميتها ذاكرة ٦٤ بيت. وتعرف الذاكرة أيضاً بعدد الكلمات التي يمكن أن تخزن مضروباً في حجم الكلمة مثال الذاكرة 16K تستطيع تخزين ١٦٣٨٤ كلمة كل كلمة حجمها يساوي ٨ بيت والعدد الحقيقي للكلمات يقاس عادة بالعدد ٢ مرفوعاً إلى أس يعطي الرقم المطلوب مقرباً إلى أقرب ألف فيصبح الرقم 16K.
  
### ٧- ١- ٣ عنوان وسعة ذاكرة Memory Address and Capacity

عنوان الذاكرة يعرف على أنه مكان وحدة البيانات في مصفوفة الذاكرة ويميز برقم الصف والعمود الموجود بهما البيت كما هو موضح بالشكل (٧- أ) وعنوان البايث يعرف برقم الصف فقط كما هو مبين بالشكل (٧- ب) لذلك وكما ترى فإن العنوان يعتمد على كيفية ترتيب الذاكرة إلى وحدات البيانات، الحاسبات الشخصية لها ذاكرات وصول عشوائية مرتبة بالبايث وهذا يعني أن أصغر مجموعة من البيئات يمكن عنوانتها هي ثمانية.

سعة الذاكرة تعرف بالعدد الكلي لوحدات البيانات التي يمكن تخزينها ومثال على ذلك سعة الذاكرة بالشكل (٧- أ) هي ٦٤ بيت وفي الشكل (٧- ب) السعة تساوي ٨ بايث أو كذلك ٦٤ بيت.



الشكل (٧- ب) يبين أمثلة على عنوان




## ٧-١ - ٤ العمليات الأساسية للذاكرة Basic memory operations

بما أن عمل الذاكرة هو تخزين البيانات الثنائية والاحتفاظ بها وعند الحاجة إلى هذه البيانات تتسخ منها لذا يطلق على هاتين العمليتين بالقراءة والكتابة ويمكن تعريف كلاً منهما كما يلي:

- عملية الكتابة (Read operation): هي وضع البيانات بعنوان معرف في الذاكرة.
- عملية القراءة (Write operation): هي نسخ أو أخذ البيانات من الذاكرة بعنوان محدد.


ومن ذلك نستنتج أن عملية العنوان هي جزء من عمليتي القراءة والكتابة ووحدات البيانات تذهب إلى الذاكرة أثناء الكتابة وتعود أثناء القراءة على مجموعة من الخطوط تسمى بناقل البيانات (Data bus). والشكل (٧-٣) يوضح تاقلاً للبيانات ثنائي الاتجاه وهذا يعني أن البيانات تذهب من وإلى الذاكرة، ففي حالة ترتيب بيانات الذاكرة يجب أن يكون ناقل البيانات يحتوي على ثمانية خطوط على الأقل لنقل كل ثمانية بيتات على التوازي في العنوان المختار وأثناء عملية القراءة والكتابة يختار عنوان يمثل بشفرة ثنائية توضع على مجموعة من الخطوط تسمى ناقل العنوان (Address bus) حيث تفك رموز شفرة العنوان داخلياً ويتم اختيار العنوان المناسب لها. ويعتمد عدد الخطوط في ناقل العنوان على سعة الذاكرة. وكمثال فشفرة عنوان 15-Bit تستطيع أن تختار 32,678 مكاناً في الذاكرة أي ما يوازي  $(2^{15})$ ، وشفرة عنوان 16-Bit تستطيع أن تحجز 65,536 مكاناً في الذاكرة أي ما يوازي  $(2^{16})$  وهلم جر، ففي الحاسب الشخصي يستطيع ناقل العنوان 32-bit اختيار 4,294,967,296 مكاناً في الذاكرة أي ما يوازي  $(2^{32})$  وعبر عنها بالكمية 4G.

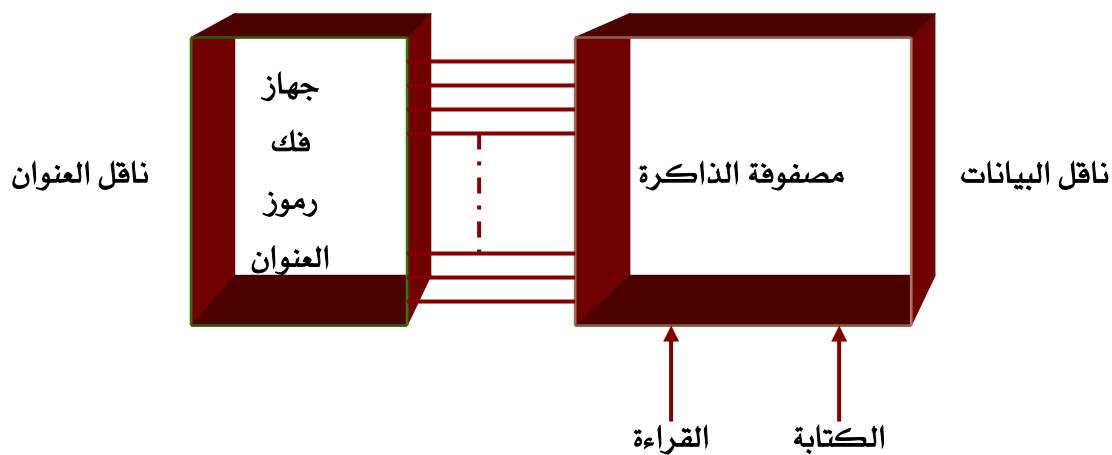

الشكل (٧-٣) يبين المخطط الصندوقي لذاكرة موضحة ناقل العنوان وجهاز فك رموز العنوان وناقل البيانات ثنائي الاتجاه ودخل القراءة والكتابة.
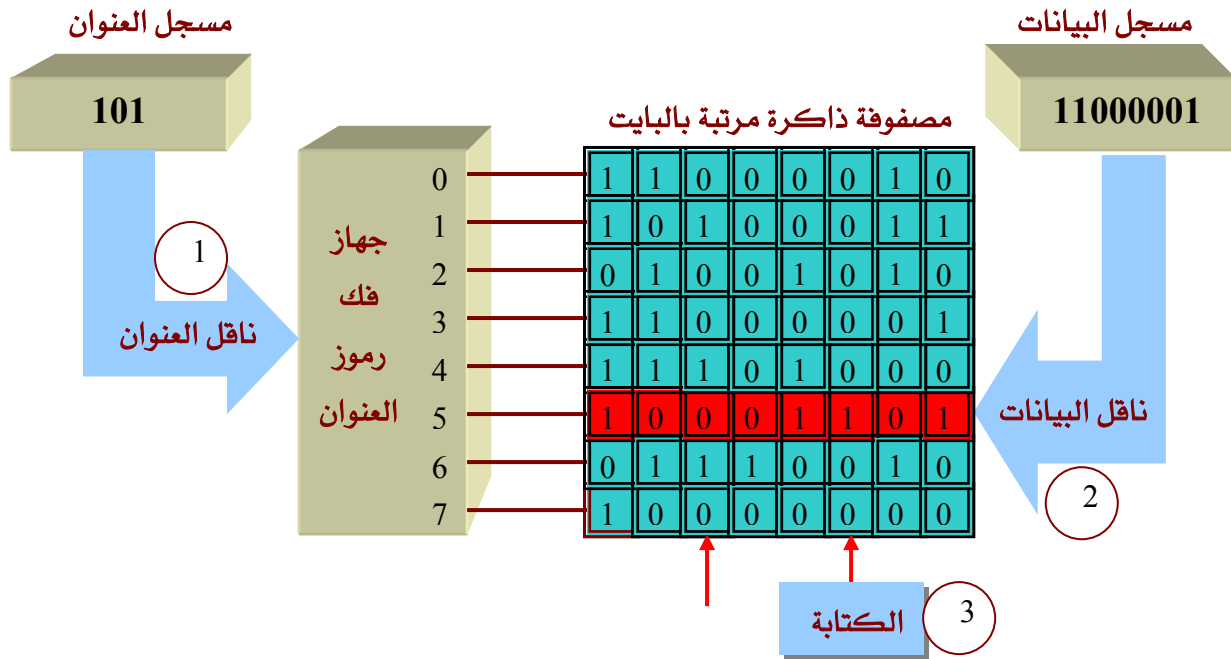
## Write operation - ١ - ٤ - ٧

الشكل (٧ - ٤) يبين عملية قراءة بسيطة حيث تخزن بايت من البيانات بوضع الشفرة المحفوظة في مسجل العنوان على ناقل العنوان وبمجرد وضع شفرة العنوان على الناقل يقوم جهاز فك رموز شفرة العنوان بفك الشفرة واختيار المكان المحدد في الذاكرة وحينئذ تتلقى الذاكرة أمر الكتابة، وبالتالي توضع البيانات المحفوظة في مسجل البيانات على ناقل البيانات وتخزن في عنوان الذاكرة المختارة، وعندما يكون هناك بايتات جديدة للكتابة على عنوان الذاكرة تخزن مكان البيانات القديمة ويتم تدمير البيانات القديمة.




الشكل (٧ - ٤) يوضح عملية

ويمكن تلخيص عملية الكتابة من الشكل (٧ - ٤) كما يلي:

1. توضع شفرة العنوان 101 على ناقل العنوان ثم يتم تفكيكها بواسطة جهاز فك رموز الشفرات فيختار العنوان 5.
2. توضع بايت البيانات على ناقل البيانات.
3. يتسبب أمر الكتابة في تخزين بايت البيانات في العنوان رقم 5 وتحل محل البيانات المخزنة سابقاً.
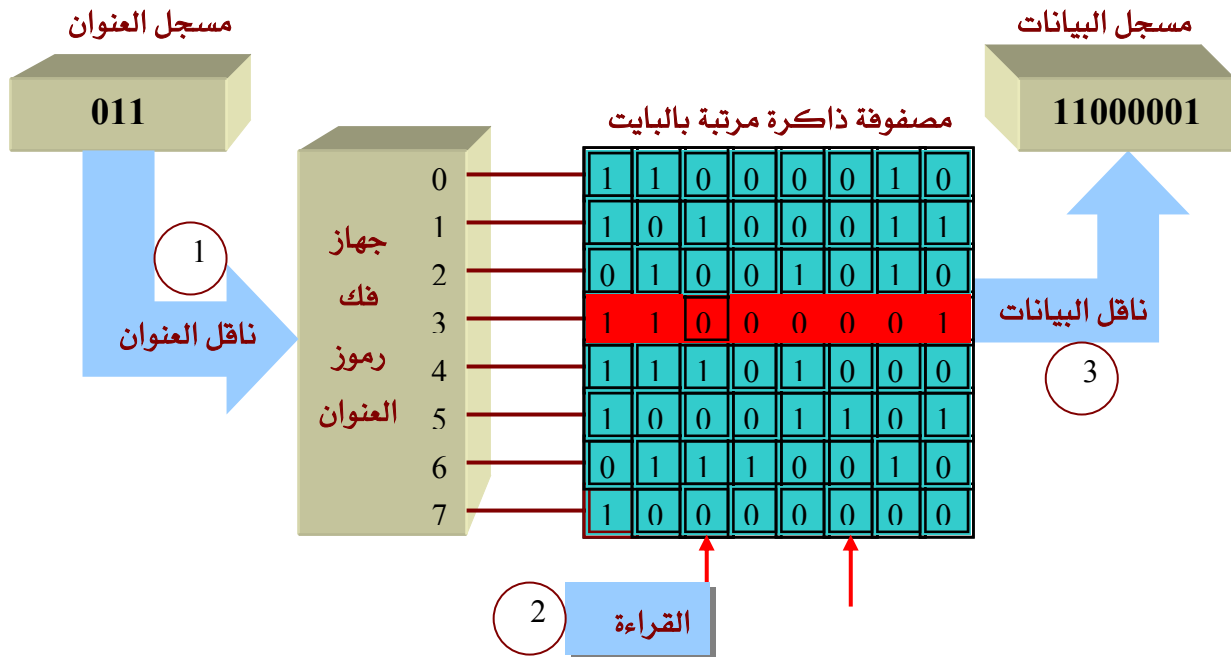
## ٧- ١ - ٤ - ٢ عملية القراءة Read operation

الشكل (٧- ٥) يبين عملية قراءة بسيطة حيث توضع الشفرة المخزنة في مسجل العنوان على ناقل العنوان وبعد ذلك يقوم جهاز فك رموز شفرة العنوان بفك رموز هذه الشفرة ويختار المكان المحدد في الذاكرة وعندما تتلقى الذاكرة أمر القراءة توضع نسخة من بيانات البايت المخزنة في عنوان الذاكرة المختار على ناقل البيانات وتحمل إلى مسجل البيانات وبذلك تتم عملية القراءة وعندما تتم قراءة هذه البيانات من عنوان الذاكرة لا تمحى ولكن تبقى مخزنة على ذلك العنوان وعلى ذلك تسمى بالقراءة غير المدمرة.



الشكل (٧- ٥) يوضح عملية القراءة

ويمكن تلخيص عملية القراءة من الشكل (٧- ٥) كما يلي:

١. توضع شفرة العنوان 011 على ناقل العنوان ثم يتم تفكيكها بواسطة جهاز فك رموز الشفرات فيختار العنوان 3.
٢. يطبق أمر القراءة.
٣. توضع محتويات العنوان 3 على ناقل البيانات وتزاح إلى مسجل الإزاحة ولا تمحى هذه المحتويات بل تبقى مخزنة على العنوان 3.

## ٧- ٢ ذاكرات الوصول العشوائية (RAMs) Random-Access Memories

ذاكرات الوصول العشوائية هي ذاكرات قراءة وكتابة يمكن كتابة البيانات أو قراءتها من وإلى أي عنوان مختار وفي أي ترتيب، وعندما تكتب وحدة البيانات إلى العنوان المعطى في ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) تستبدل وحدة البيانات المخزنة سلفاً على ذلك العنوان بوحدة البيانات الجديدة، وعند قراءة وحدة البيانات من العنوان المعطى في ذاكرة الوصول العشوائية تبقى وحدة البيانات مخزنة ولا تمحى بعملية القراءة، فعملية القراءة غير التدميرية هذه يُمكنُ أَنْ تُنظَرَ كَنَسْخِ محتوى عنوان بينما يُتْرَكُ المحتوى لا يمَس، وأي ذاكرة عشوائية تُستعملُ نموذجياً لِخزْنِ بياناتِ المدى القريبِ لأنها لا تُستطيعُ الاحتفاظ بالبياناتِ المُخزَّونة متى انطفأت القدرة.

### ٧- ٢- ١ عائلة ذاكرة الوصول العشوائية The RAM Family


يوجد صنفان من ذاكرات الوصول العشوائية وهما:

١. ذاكرات الوصول العشوائية الساكنة أو الاستاتيكية (The static RAMs): تستعمل الذاكرات العشوائية الساكنة القلابات كعناصر تخزين ويمكن أن تخزن البيانات بالشكل غير محدد طالما طبقت قدرة تيار مستمر.
٢. ذاكرات الوصول العشوائية الديناميكية (The dynamic RAMs): تستعمل الذاكرات العشوائية الديناميكية المكثفات كعناصر تخزين ولا تستطيع الاحتفاظ بالبيانات لمدة طويلة جداً بدون أن يعاد شحن المكثفات بمعالجة تسمى الإنعاش (refreshing).


### مقارنة بين ذاكرات الوصول العشوائية الساكنة و الدينامية:

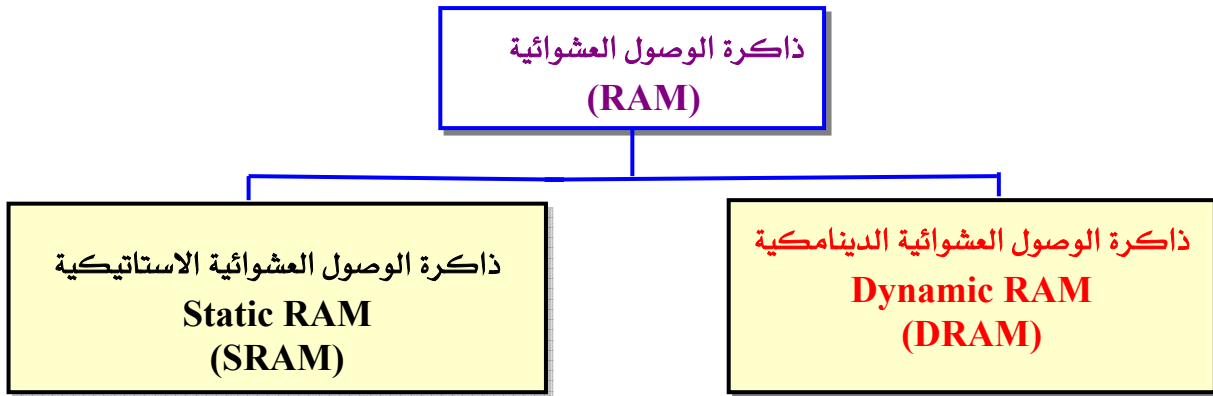١. كلا النوعين سيفقدان البيانات المخزنة متى تم نزع مصدر القدرة للتيار المستمر ولذا يطلق عليهما الذاكرات القلقة (volatile memories) ويمكن المقارنة بين النوعين كالتالي:
١. قراءة البيانات من ذاكرات الوصول العشوائية الساكنة أكثر سرعة من قراءتها من ذاكرات الوصول العشوائية الدينامية.
٢. ذاكرات الوصول العشوائية الدينامية يمكن أن تخزن بيانات أكثر بكثير من ذاكرات الوصول العشوائية الساكنة للحجم الطبيعي المعطى والتكلفة لأن خلية ذاكرة الوصول العشوائية الدينامية أكثر سهولة ويمكن حشر خلايا في المساحة المعطاة أكثر مقارنة بذاكرة الوصول العشوائية الساكنة.


الشكل (٧ - ٦) يوضح عائلة ذاكرة الوصول العشوائية والشكل (٧ - ٧) يبين أنواع ذاكرة الوصول العشوائية الاستاتيكية أما الشكل (٧ - ٨) فيحتوي على أنواع ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية.



الشكل (٧ - ٦) عائلة ذاكرة الوصول

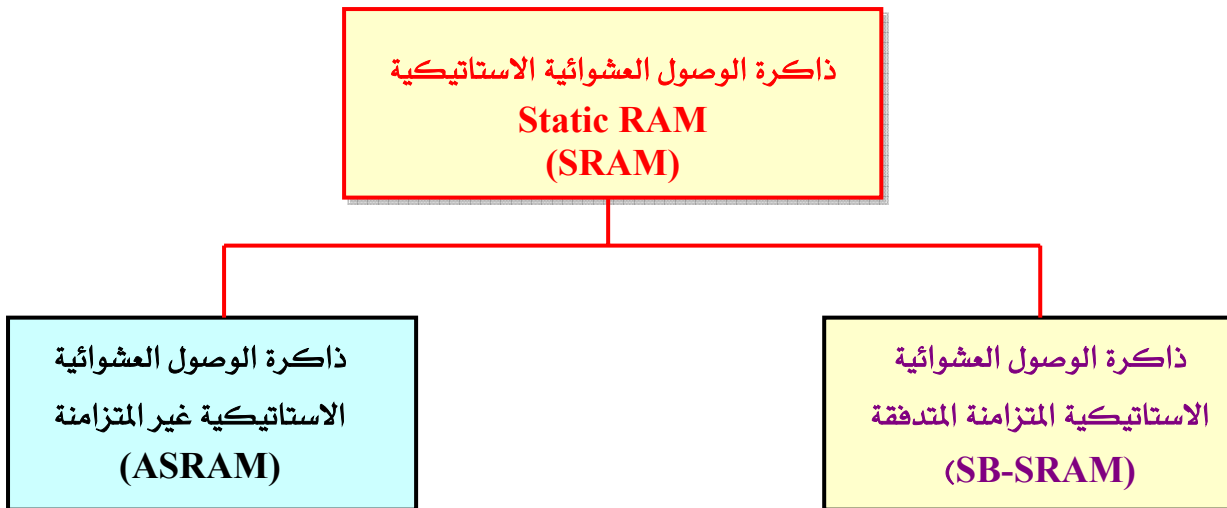

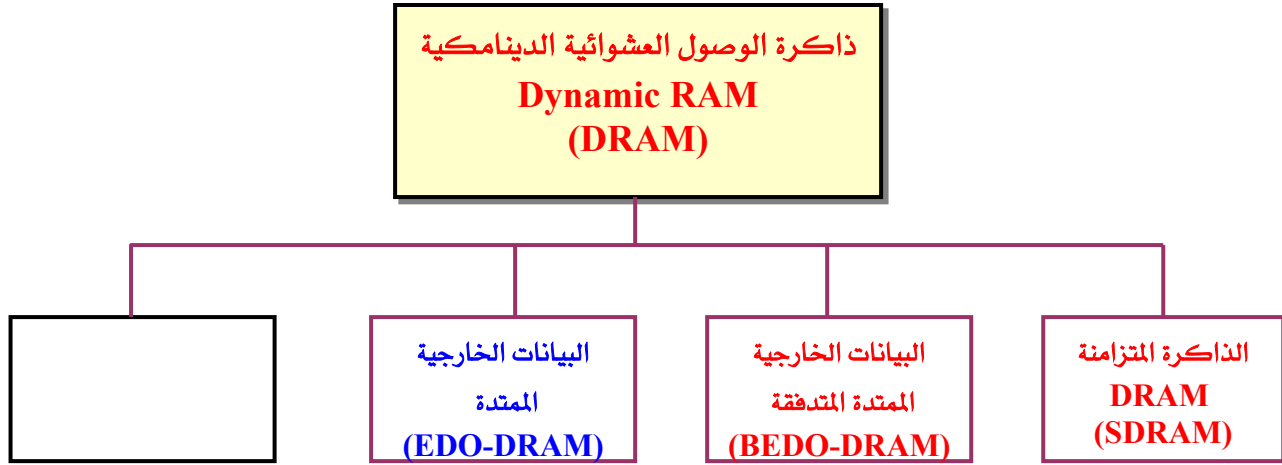الشكل (٧ - ٧) أنواع ذاكرة الوصول العشوائية الاستاتيكية




الشكل (٧- ٨) أنواع ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية

### ٧- ٣ ذكرات القراءة فقط Read Only Memories

ذاكرة القراءة فقط تحتوي بالشكل دائم أو بالشكل شبه دائم على بيانات مخزنة والتي يمكن أن تقرأ من الذاكرة ولكن لا يمكن تغييرها ككل أو لا يمكن تغييرها بدون أجهزة خاصة. ذاكرة القراءة فقط تخزن البيانات التي تستعمل بالشكل متكرر في تطبيقات النظام مثل الجداول، والتحويلات، والأوامر المبرمجة للتهيئة والتشغيل. ذكرات القراءة فقط تحتفظ بالبيانات عندما تطفأ القدرة وتكون حينها ذكرات غير قلقة.
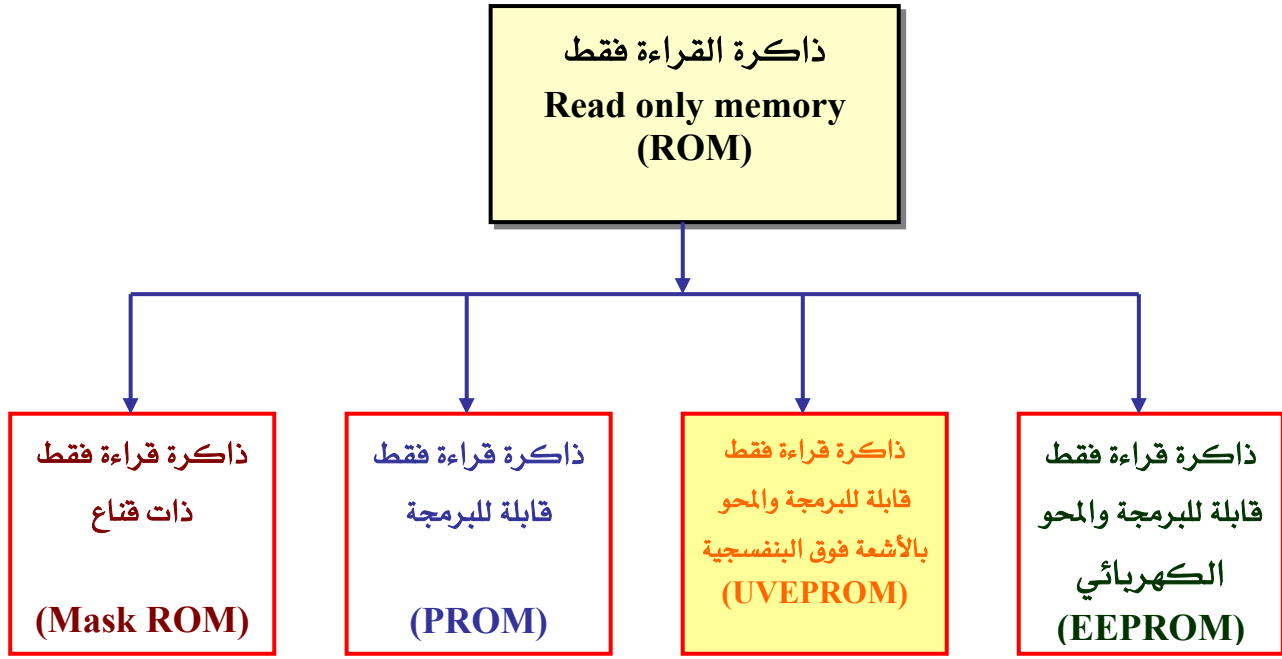
## ٧-٣-١ عائلة ذاكرة القراءة فقط The ROM Family

الشكل (٧-٩) يشير إلى كيفية تصنيف ذاكرات شبه الموصل للقراءة فقط




الشكل (٧-٩) عائلة ذاكرة القراءة فقط

## ٧-٤ توسعة الذاكرة Memory Expansion

الذاكرة المتاحة يمكن توسعتها عن طريق إما زيادة طول الكلمة (عدد البيئات في كل عنوان) أو زيادة قدرة أو سعة الكلمة (عدد العناوين المختلفة) وذلك عن طريق إضافة عدد مناسب من الرقائق إلى ناقلات العنوان والبيانات والتحكم.

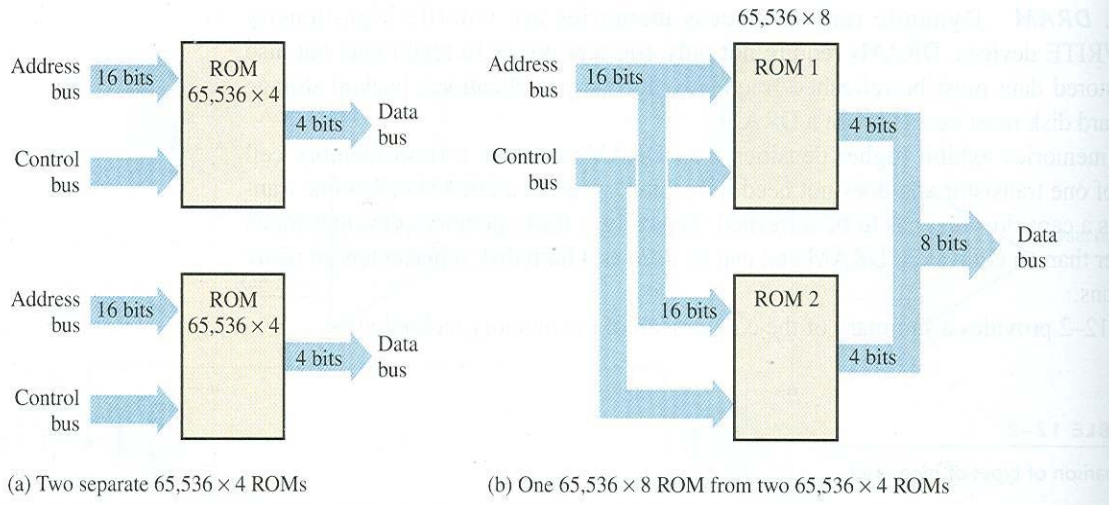
## ٧-٤-١ توسعة طول الكلمة Word Length Expansion

لتوسعة طول الكلمة للذاكرة يجب زيادة عدد البيئات في ناقل البيانات ومثال ذلك كلمة طولها ٨ بيت يمكن أن نحصل عليها باستخدام ذاكرتين كل واحدة منهما مع كلمة ٤ بيت كما هو موضح بالشكل (٧-١٠).



الشكل (٧- ١٠) يوضح طريقة توسعة ذاكرة بزيادة طول الكلمة [٣]

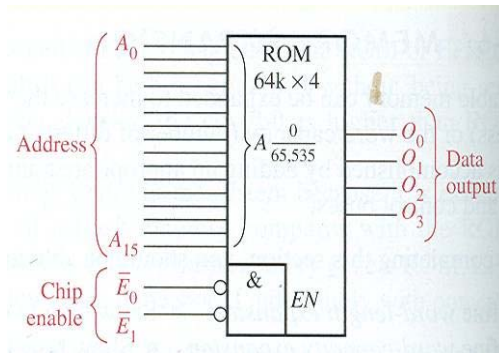مثال (٧- ١) وسع ذاكرة القراءة فقط  $65,536 \times 4$  في الشكل (٧- ١١) لتشكيل ذاكرة قراءة  $64K \times 8$




الشكل (٧- ١١) [٣]

الحل

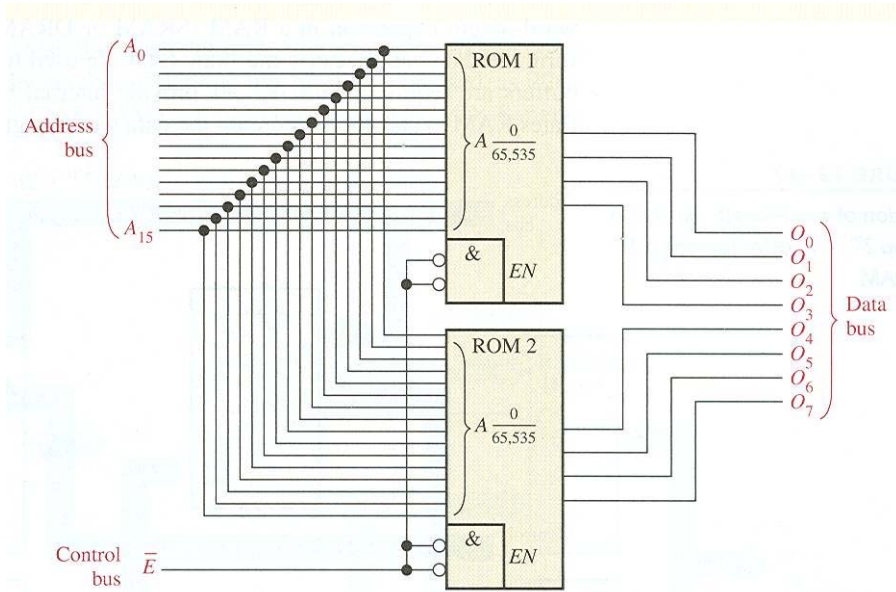يتم توصيل ذاكرتين  $64K \times 4$  كما بالشكل (٧- ١٢) لاحظ أن العنوان المحدد يدخل على الذاكرتين في نفس الوقت.






الشكل (٧- ١٢) يوضح كيفية توسعة الذاكرة بزيادة طول الكلمة [٣].

مثال (٧- ٢) استخدم الذاكرات في مثال (٧- ٢) لتشكيل ذاكرة قراءة 64K×16.
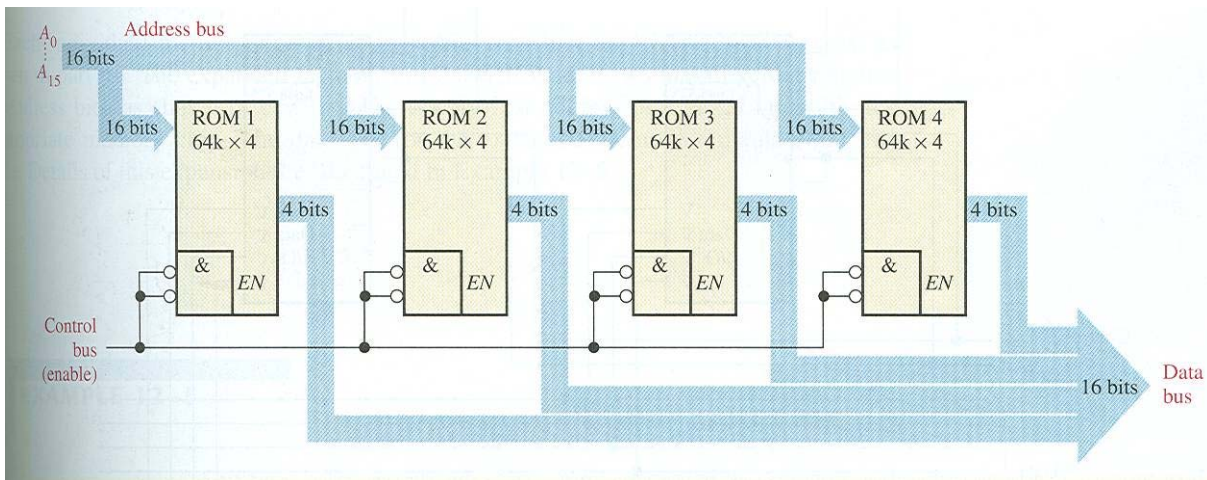
### الحل


في هذه الحالة نحتاج إلى ذاكرة تخزن 65,536 16 bit words ولذلك المطلوب هو أربع ذاكرات

قراءة فقط 64K×4 لإتمام هذا العمل كما هو موضح في الشكل (٧- ١٣).



الشكل (٧- ١٣) [٣].

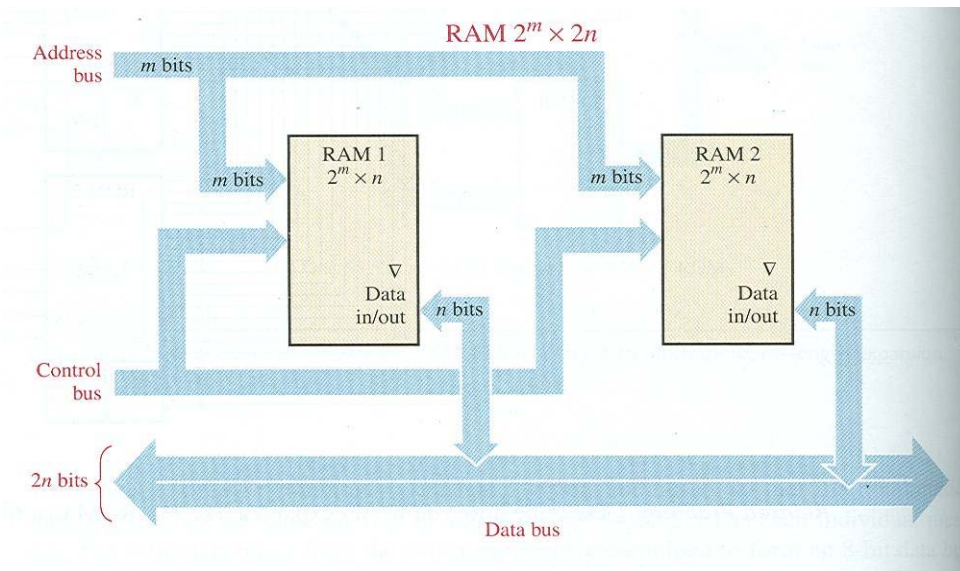ذاكرة القراءة فقط لها فقط مخارج للبيانات ولكن ذاكرة الوصول العشوائية لها مداخل ومخارج للبيانات وتوسعة طول الكلمة في ذاكرة الوصول العشوائية سواء الاستاتيكية أو الديناميكية يتالشكل ناقل البيانات من مداخل ومخارج البيانات ولأننا نستخدم نفس الخطوط لمداخل ومخارج البيانات لذلك مطلوب حواجز ثلاثية. الشكل (٧- ١٤) يوضح كيفية زيادة طول الكلمة عن طريق ذاكرة الوصول العشوائية.




الشكل (٧- ١٤) يوضح زيادة طول الكلمة بذاكرة الوصول العشوائية [٣].

مثال (٧- ٣) استخدم ذاكرات وصول عشوائية استاتيكية  $1M \times 4$  للحصول على ذاكرة وصول عشوائية استاتيكية  $1M \times 8$ .
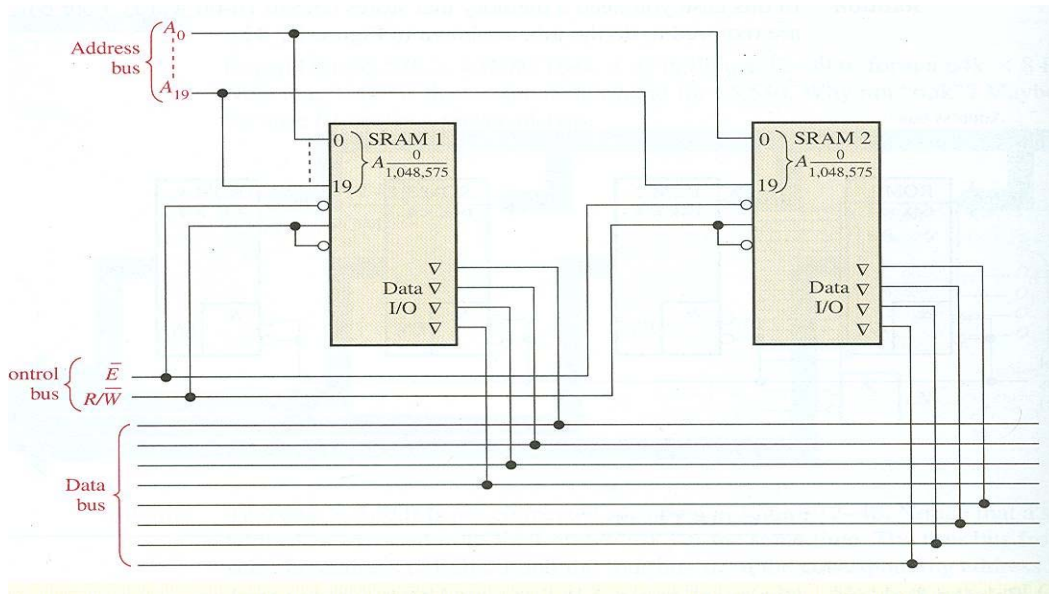
### الحل

يتم توصيل ذاكرتين  $1M \times 4$  كما هو مبين في الشكل (٧- ١٥)




الشكل (٧- ١٥) [٣].
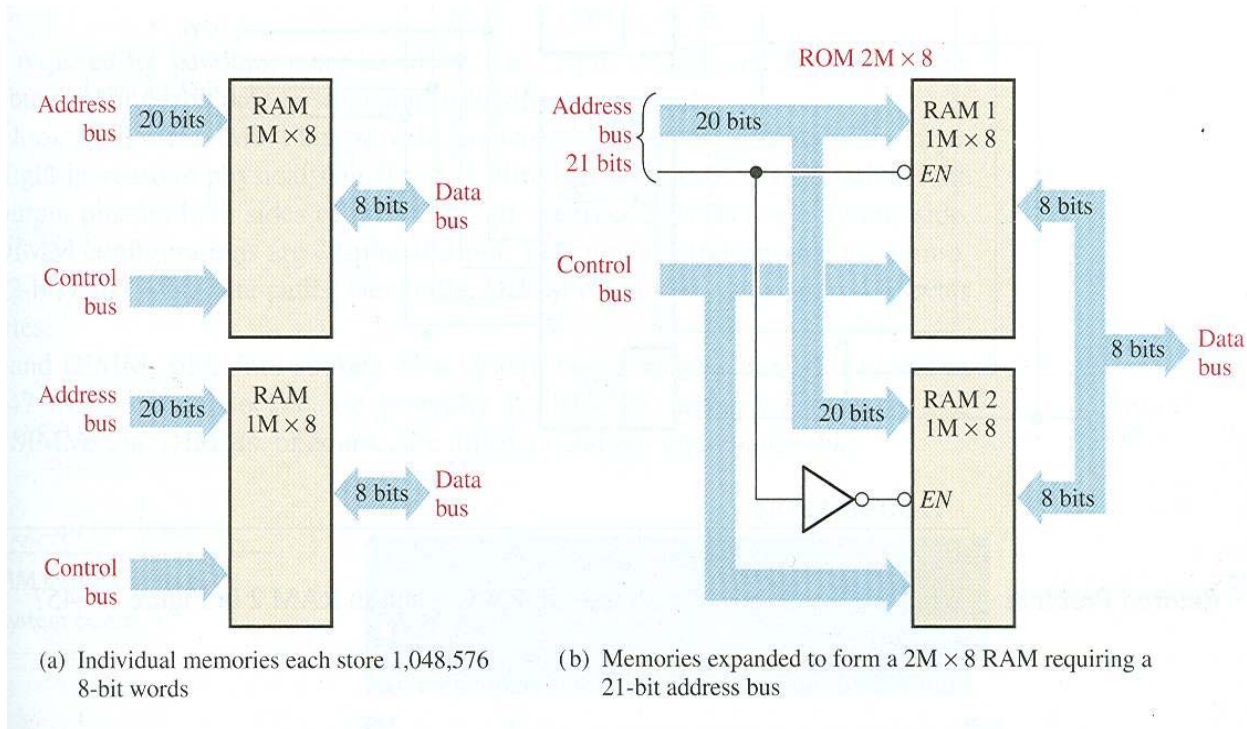
### ٧- ٤- ٢ توسعة قدرة أوسعة الكلمة Word Capacity Expansion

عند توسيع الذاكرات لزيادة قدرة الكلمة يزداد عدد العناوين وللحصول على هذه الزيادة يجب

أن تزيد عدد بيتات العنوان كما هو موضح في الشكل (٧- ١٦)



(a) Individual memories each store 1,048,576 8-bit words


(b) Memories expanded to form a 2M x 8 RAM requiring a 21-bit address bus

الشكل (٧- ١٦) يوضح توسعة قدرة الكلمة [٣]

مثال (٧-٤) استخدم ذاكرات وصول عشوائية  $512K \times 4$  لتنفيذ ذاكرة  $1M \times 4$ .
 
### الحل

يمكن الحصول على توسيع العنوان بتوصيل دخل تمكين الرقيقة  $\overline{E}_0$  إلى بيت العنوان  $A_{19}$  كما في الشكل (٧-١٧) والدخل  $\overline{E}_1$  يستخدم كدخل تمكين مشترك للرقيقتين. عندما يكون بيت العنوان  $A_{19}$  في المستوى المنخفض (Low) يتم اختيار الذاكرة ١ وتصل ببيتات العنوان الأقل رتبة ( $A_0-A_{18}$ ) إلى العناوين في الذاكرة ١ وعندما يصبح  $A_{19}$  في المستوى العالي يتم تمكين الذاكرة ٢ بواسطة المستوى المنخفض على عاكس الخرج وتصل ببيتات العنوان الأقل رتبة ( $A_0-A_{18}$ ) إلى العناوين في الذاكرة ٢.



الشكل (٧-١٧) [٣]

# الدوائر المنطقية والمعالجات الدقيقة

معالجة البيانات

### الوحدة الثامنة : معالجة البيانات

**الجدارة :** التعرف على البنية الأساسية للمعالج الدقيق وكيفية معالجة البيانات

**الأهداف :** يتعرف المتدرب بإذن الله على الموضوعات التالية:

١. البنية الأساسية للمعالج الدقيق Intel 8085 وتشغيله الأساسي
٢. معالجة البيانات.
٣. تنفيذ التعليمات
٤. عمل وحدة الحساب والمنطق
٥. مسجل الحالة
٦. تحكم البرنامج
٧. دورات الإحضار
٨. القفز المطلق
٩. البرامج الفرعية
١٠. ترجمة التعليمات والتحكم

**مستوى الأداء المطلوب :** أن يصل المتدرب إلى إتقان الجدارة ٨٠٪.

**الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة:** ٥ ساعات

**الوسائل المساعدة:**

- السيورة

- استخدام برنامج Power point لعرض المحاضرات باستخدام جهاز عرض البيانات.

**متطلبات الجدارة:** أن يكون المتدرب ملماً بالدوائر المنطقية ونظم الأعداد المختلفة ومكونات كل من الحاسب والمعالج الدقيق وطريقة عمل كل منهما.

## مقدمة

في هذه الوحدة سنتطرق بالدراسة إلى الموضوعات التالية:

- البنية الأساسية للمعالج الدقيق Intel 8085. وتشغيله الأساسي
- معالجة البيانات.
- تنفيذ التعليمات
- عمل وحدة الحساب والمنطق
- مسجل الحالة
- تحكم البرنامج
- دورات الاحضار
- القفز المطلق
- البرامج الفرعية
- ترجمة التعليمات والتحكم


## ٨ - ١ البنية الأساسية للمعالج الدقيق وتشغيله

الشكل (٨ - ١) يبين البنية الأساسية للمعالج الدقيق Intel 8085. يعتمد التشغيل الأساسي للمعالج الدقيق على تنفيذ برنامج (قائمة من الأوامر) بواسطة دورة متكررة خلال الخطوات الثلاث التالية:

١. جلب الأمر من الذاكرة ووضعه في وحدة المعالجة المركزية.
  ٢. فك شفرة الأمر وفي هذه الخطوة يتم تحديث عداد البرنامج للإشارة إلى الأمر التالي.
  ٣. تنفيذ الأمر وأثناء هذه الخطوة تتم إعادة النتائج إلى المسجلات والذاكرة.
- لاحظ أن هذه الخطوات تتم بالتتابع.
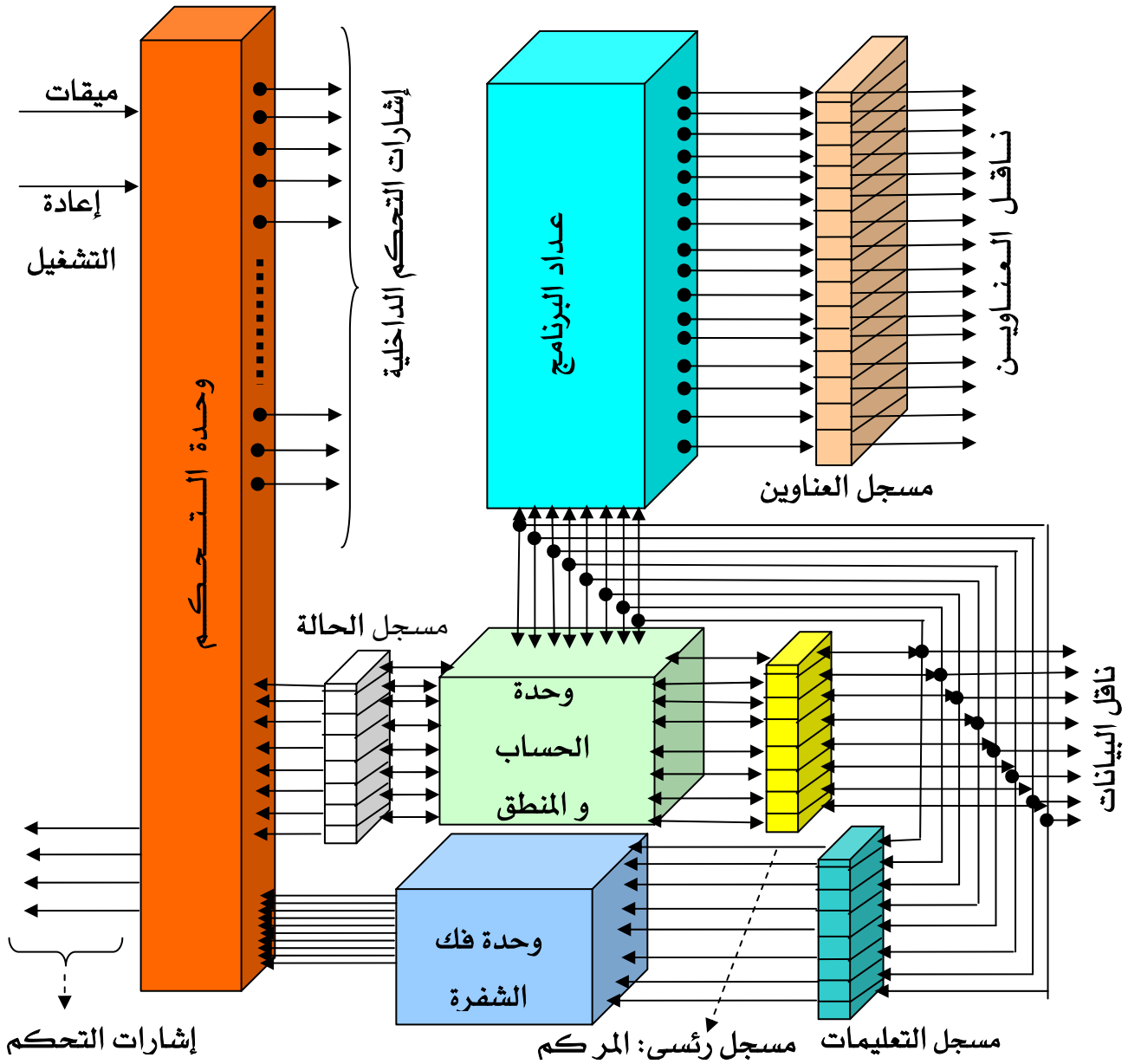
## ٨ - ٢ معالجة البيانات

تتم معالجة البيانات من خلال مراحل متعددة داخل المعالج الدقيق حيث يتم تنفيذ المرحلة بعد المرحلة بالتتابع.




الشكل (٨ - ١) يوضح بنية المعالج الدقيق

### ٨ - ٢ - ١ تنفيذ الأمر

إشارة إعادة التشغيل هي أحد إشارات الدخل للمعالج، فعند تنشيطها (أو عند تغذية المعالج) تقوم وحدة التحكم بتشغيل عداد البرنامج ابتداءً من العنوان القاعدي (الذي يتمثل في 0000H)، وهذه المرحلة تعرف عنوان موقع الأمر الأول الذي سيقوم بتنفيذه المعالج حسب المراحل التالية:



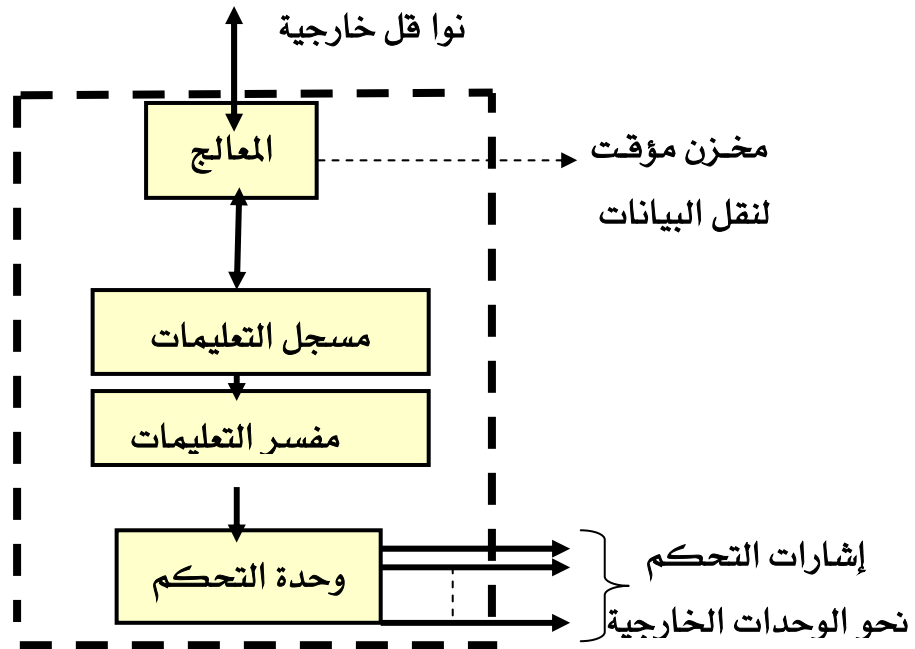١. وحدة التحكم:
  - تقوم بتحويل محتوى عداد البرنامج (عنوان الموقع) داخل مسجل العناوين و تقوم بزيادة هذا العداد بواحد ليصبح العنوان داخل مسجل العناوين يشير إلى الموقع التالي.
  - تنشط إشارة التحكم التي تمثل القراءة من الذاكرة.
٢. تحوّل المعلومة الموجودة في الموقع المعين من الذاكرة عبر ناقل البيانات داخل المعالج، ثم يحوّل هذا الأمر إلى مسجل التعليمات أو الأوامر.
٣. الأمر الأول تمثله كلمة (8 وحدات رقمية أو Byte) وهي تعبّر بالنسبة للمعالج على العمليات الذي سيقوم بها المعالج عبر وحدة التحكم لتنفيذ هذا الأمر
٤. لتنفيذ الأمر، يستعمل مسجل التعليمات مصدر أوامر مصغرة (micro-instructions)، يقوم الصانع بتخزينها داخل المعالج عند تصنيعه، فمصدر الأوامر المصغرة هو عبارة عن برنامج أصلي داخل المعالج هدفه تفسير كل التعليمات المستعملة في البرنامج المخزن في الذاكرة.




الشكل (٨- ٣) يوضح المعالج - وحدة التحكم - مسجل التعليمات و مفسر التعليمات

## ٨ - ٣ مصادر مسجل العنوان

هناك عدة مصادر لمسجل العنوان، يمثل المسجلان (H) و (L) مصدران أساسيان لمسجل العناوين

عند المعالج Intel 8085 .

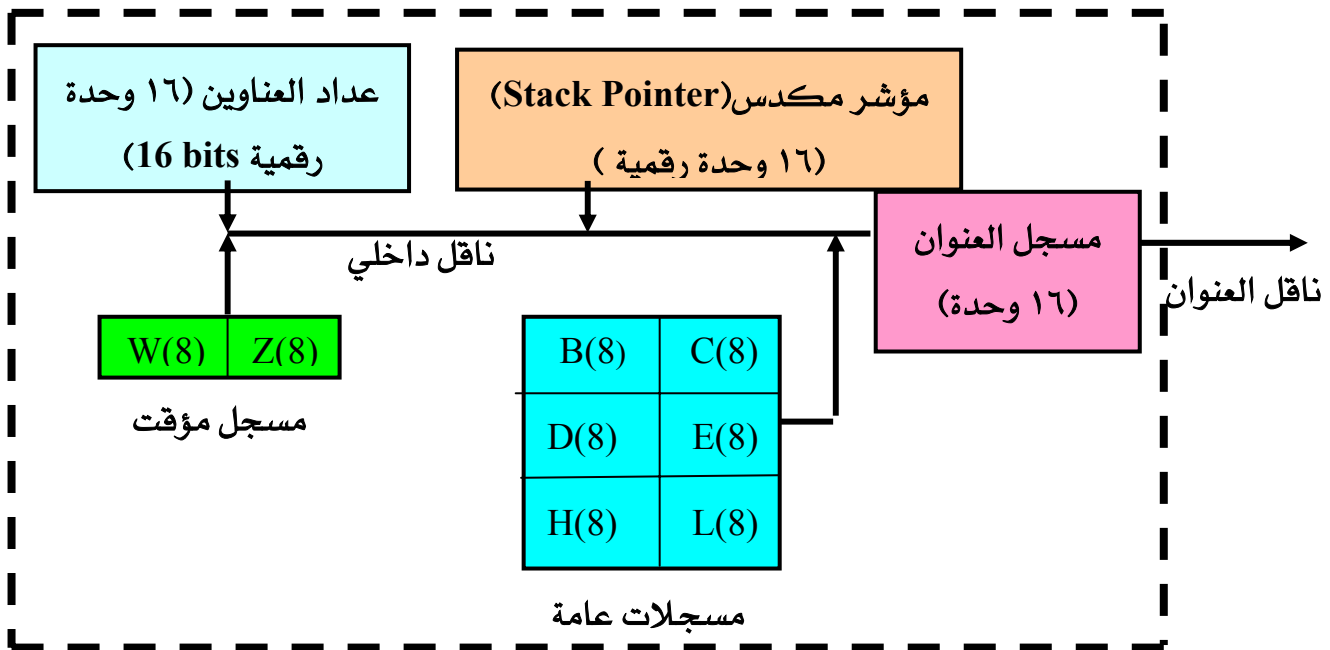


الشكل (٨ - ٤) مصادر العناوين لمسجل العنوان

عندما نستعمل أمراً ما عنواناً، فيحوّل هذا الأخير داخل المسجلات المؤقتة (W) و (Z) ثم نحو عداد البرنامج ثم نحو المسجلين (L) و (H) الذين يمثلان مسجلاً ذو ١٦ وحدة رقمية (عداد البرنامج يزود بواحد و يصبح مخزناً لعنوان الموقع المباشر المستعمل في الأمر).

مثال : ليكن 0012H هو العنوان المستعمل مع أمر ما (سنتطرق إلى هذه الأوامر فيما بعد).

• المرحلة الأولى: هذا العنوان يحول داخل المعالج باستعمال ناقل البيانات :

 
- ناقل البيانات يحوّل الـ Byte الأولي للعنوان و يخزنه في المسجل المؤقت (Z)
- ناقل البيانات يحوّل الـ Byte الأعلى للعنوان و يخزنه في المسجل المؤقت (W)



محتوى عداد البرنامج

00 12

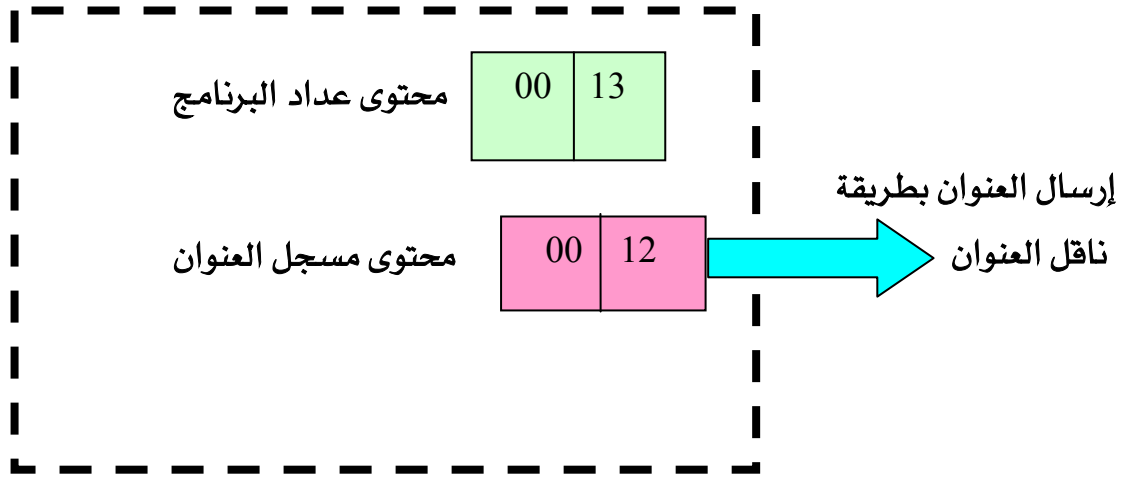- المرحلة الثانية : يحوّل العنوان داخل مسجل عداد البرنامج
- المرحلة الثالثة : يحوّل محتوى مسجل عداد البرنامج إلى مسجل العنوان ثم إلى ناقل العنوان ويزوّد عداد البرنامج بواحد.



## ٨- ٤ المعالج Intel 8085A : المسجلات والتعليمات

### ٨- ٤- ١ المسجلات


- يحتوي هذا المعالج على المسجلات الآتية:
- مسجل عداد البرنامج ذو ١٦ وحدة رقمية
  - مسجل مؤشر مكس (المكس هي مساحة مؤقتة من الذاكرة، تستخدم لحفظ مجموعات من البيانات. كلما أضيفت معلومة جديدة نزلت كل البيانات السابقة بموقع واحد و من هنا يقال إنها "مكدسة" واحدة فوق الأخرى.
  - 6 مسجلات عامة مرتبة ثنائياً : HL ، DE ، BC.
  - مسجلات مؤقتة مرتبة ثنائياً : WZ
  - مسجل رئيس A ذو 8 وحدات رقمية يسمى المركم : موقع يستخدم لإجراء العمليات الحسابية.

## ٨ - ٤ - ٢ التعليمات أو الأوامر

إن تعليمات المعالج Intel 8085A تتكون من ثلاث مجموعات:

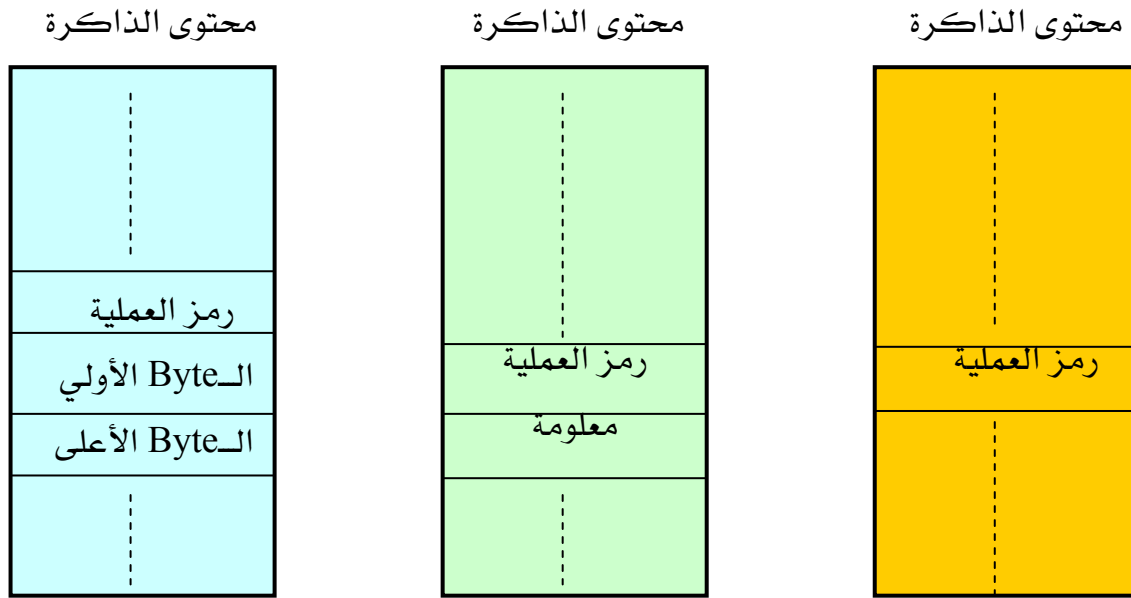
١. مجموعة التعليمات التي تحتل موقع واحد في الذاكرة (1 Byte)
٢. مجموعة التعليمات التي تحتل موقعين في الذاكرة (2 Bytes)
٣. مجموعة التعليمات التي تحتل ثلاثة مواقع في الذاكرة (3 Bytes)

الموقع الأول يحتوي دائماً على رمز العملية (Operation Code) ويمكن توضيح المجموعات الثلاث كما بالشكل (٨ - ٥).




الشكل (٨ - ٥): مجموعة التعليمات للمعالج Intel 8085A

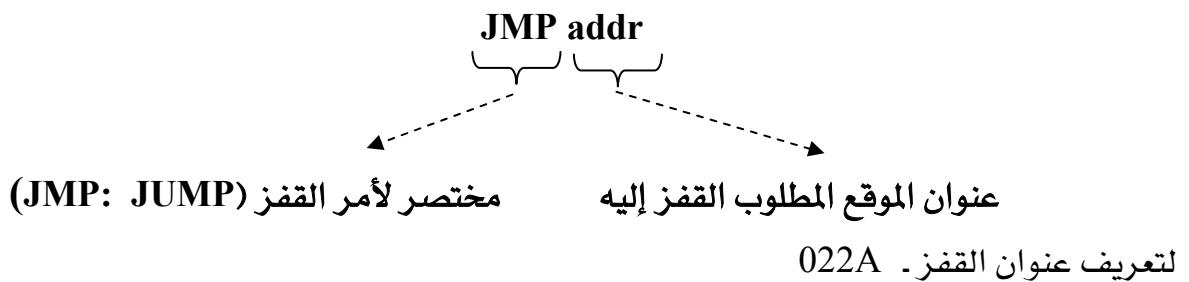مثال : أمر القفز إلى موقع ذي عنوان ما (تعليمية تحتل ثلاثة مواقع)  
الأمر يكتب على النمط التالي:



يكتب الأمر على الصورة JMP 022A ، ثم يتم تخزين هذا الأمر في الذاكرة ويستعمل رمز العملية المناسب للأمر..

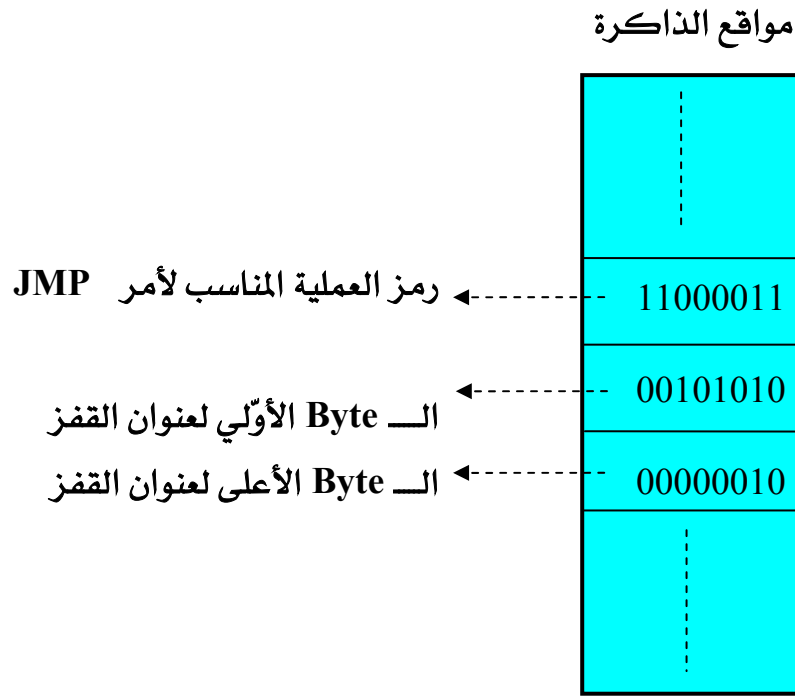رمز العملية هو عبارة عن معلومة تكتب بصيغة الترقيم السداسي العشري على خانتين ، والرمز المناسب لهذا الأمر هو C3 ، ومن هنا يمكن التخزين على الشكل التالي :



الشكل (٨ - ٦) تخزين الأمر JMP 022A

#### ٨ - ٥ تفسير التعليمات أو الأوامر

#### ٨ - ٥ - ١ تعليمات تحتل ثلاثة مواقع في الذاكرة

في حالة هذه التعليمات يقوم المعالج بالمراحل التالية:

١. تحويل رمز الأمر داخل مسجل التعليمات
٢. تحويل Byte الأولي لعنوان القفز داخل المسجل المؤقت (Z)
٣. تحويل Byte الأعلى لعنوان القفز داخل المسجل المؤقت (W)

**٨ - ٥ - ٢ تعليمات تحتل موقعين في الذاكرة**

في هذه الحالة يقوم المعالج بالمراحل التالية:

١. تحويل رمز العملية داخل مسجل التعليمات
٢. تحويل المعطية داخل المسجل المؤقت (Z)

**٨ - ٥ - ٣ تعليمات تحتل موقعاً واحداً**

في هذه الحالة يحوّل رمز العملية داخل مسجل التعليمات. بعد تفسير رمز العملية (لأي حالة كانت)

و يقوم المعالج بتنفيذها باستعمال مصدر التعليمات المصغرة.

**٨ - ٦ تعليمات تحويل البيانات**

تستعمل عدة تعليمات لتحويل البيانات من مسجل إلى آخر داخل المعالج. المسجل الأصلي الموجود

فيه البيانات يسمى بالمصدر و المسجل النهائي الذي يتم تحويل البيانات إليه يسمى الاتجاه.


لتحويل البيانات يوجد ثلاثة أنواع من طرق التحويل وهي على النحو التالي:

١. طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج ووحدات الإدخال/الإخراج.
٢. طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و الذاكرة.
٣. طريقة تحويل البيانات داخل المعالج.

**٨ - ٦ - ١ طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و وحدات الإدخال/الإخراج****٨ - ٦ - ١ - ١ تحويل بيانات من وحدات الإدخال/الإخراج إلى المعالج**

الأمر المستعمل لتحويل معلومة من وحدات الإدخال أو الإخراج إلى المعالج الدقيق يكتب على

الصورة التالية:

 

العبرة المستعملة في هذه الحالة يمكن تفسيرها كما يلي:


محتوى جهاز الإدخال/الإخراج ذي عنوان (Port) يحوّل داخل المسجل الرأسي (أو المر كم) A.

الأمر المستخدم لهذه العبرة هو : **IN Port**  
 عنوان جهاز الدخل : يكتب هذا العنوان على خانتين باستعمال الترقيم السداسي العشري  
 اختصار لأمر إدخال (Input)

ملحوظة: هذه الطريقة لكتابة عنوان الاتصال بالجهاز خاصة بالمعالج Intel 8085A.


مثال: IN 82

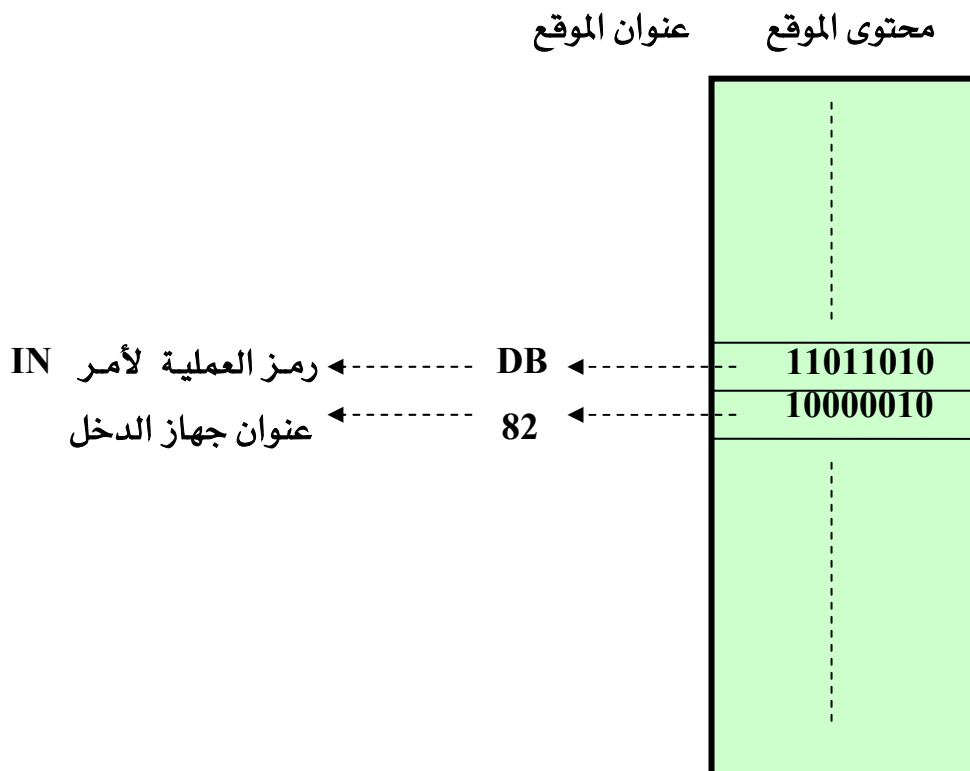يخزن هذا الأمر في الذاكرة على الصيغة الآتية:



٨ - ٦ - ١ - ٢ تحويل بيانات من المعالج إلى وحدات إدخال/إخراج

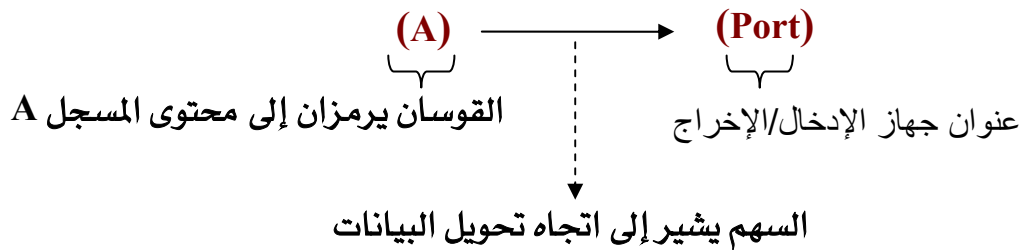يكتب الأمر المستعمل في هذه العملية على الصورة التالية:



يمكن تفسير التعبير المستخدم على النحو التالي:

يحول محتوى المرمك إلى جهاز الخرج ذي العنوان (Port)

الأمر المستعمل لهذا التعبير هو :

OUT Port

اختصار لأمر إخراج (Output)

عنوان جهاز الإخراج : يكتب هذا العنوان على خانتين باستعمال الترقيم السداسي العشري.

مثال : OUT 80

يخزن هذا الأمر في الذاكرة على الصورة التالية:

عنوان الموقع	محتوى الموقع
D3	11010011
80	10000000

رمز العملية لتعليمة OUT

عنوان جهاز الخرج



## ٨ - ٦ - ٢ طريقة تحويل البيانات بين المعالج والذاكرة

أولاً: التحويل غير المباشر

الأمر الذي يستعمل لهذا النوع من التحويل يتكون من الأمر نفسه و مصدر و اتجاه وقيمة المعلومة التي تحول من المصدر إلى الاتجاه وتكون غير ظاهرة في الصيغة التي يكتب عليها الأمر.


مثال: (مختصر للأمر) أ، ب

أ: يمثل المصدر (موقع ذاكرة أو مسجل)


ب: يمثل الاتجاه (موقع ذاكرة أو مسجل)

• أمر التحويل من الذاكرة إلى مسجل

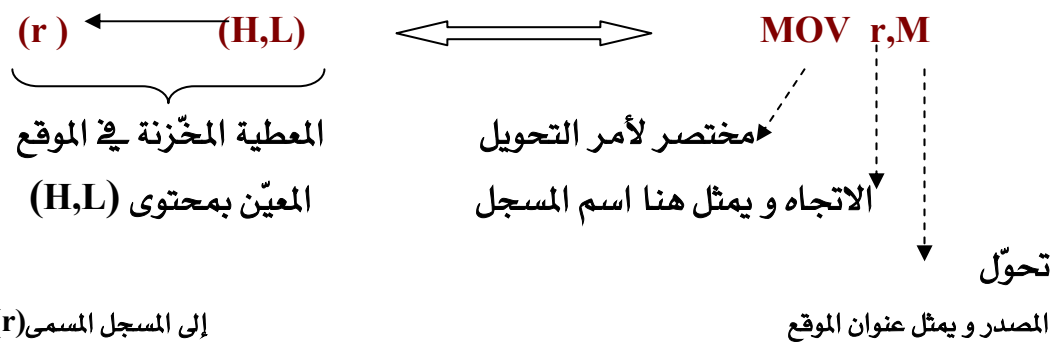يكتب هذا الأمر على الصيغة العامة الآتية :



مثال: MOV B,M

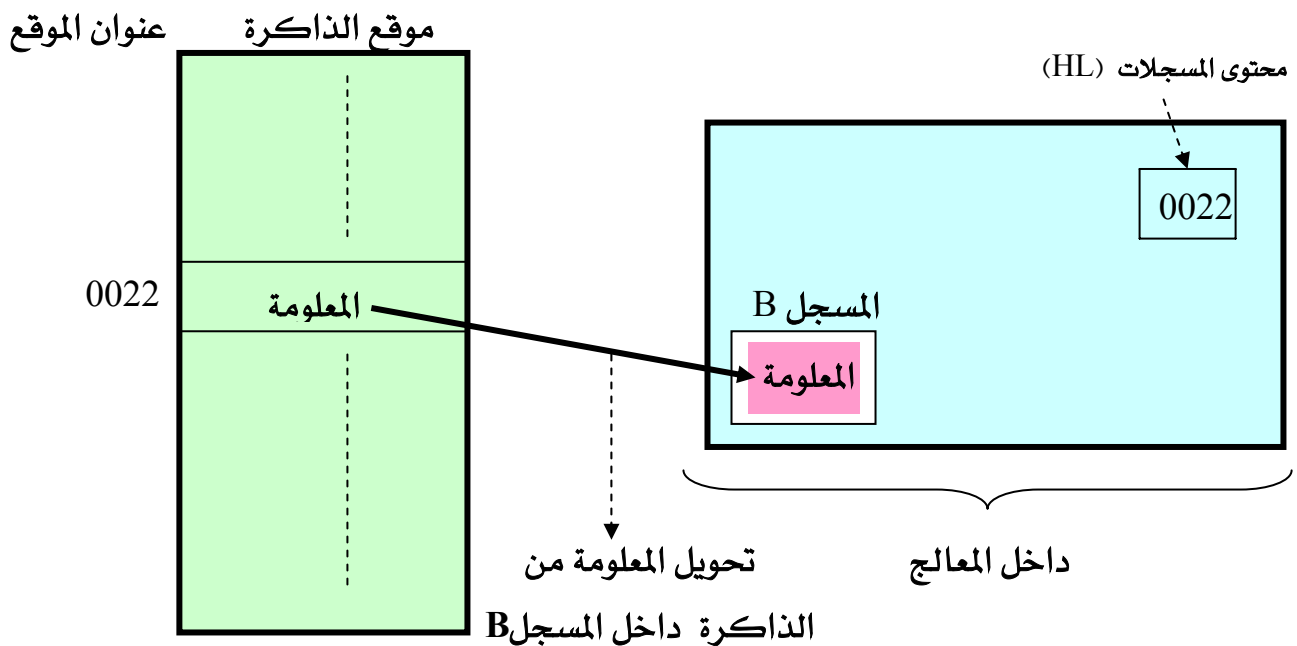


- أمر تحويل البيانات من المسجل إلى الذاكرة.  
يكتب هذا الأمر على الصيغة العامة الآتية:

$(H,L) \leftarrow (r) \longleftrightarrow \text{MOV } M,r$

المعلومة المخزنة في المسجل (r) (قيمتها غير ظاهرة في التعليمة) تحول إلى موقع في الذاكرة، ومحتوى المسجلات (HL) يعبر عن عنوان الموقع.

مثال: MOV M,C

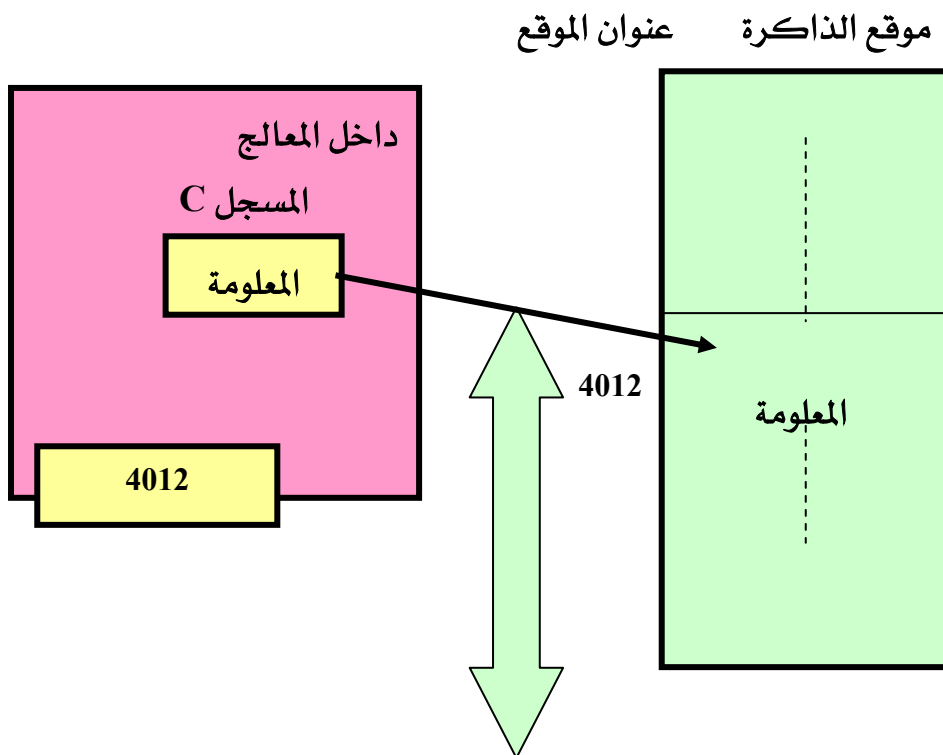

تحويل المعطية من المسجل C نحو موقع الذاكرة  
المعّين بمحتوى المسجلات (HL)

ثانياً: التحويل المباشر.

في هذا النوع من التحويل المعلومة تظهر كجزء في صيغة الأمر.


• تعليمات التحويل داخل الذاكرة.

صيغة الأمر تكتب على النمط التالي:

(H,L) ← (data) ↔ MVI M,data

تحويل المعلومة ذات قيمة (data) داخل الموقع المعين بمحتوى المسجلات (H,L)

مثال : MVI M,02

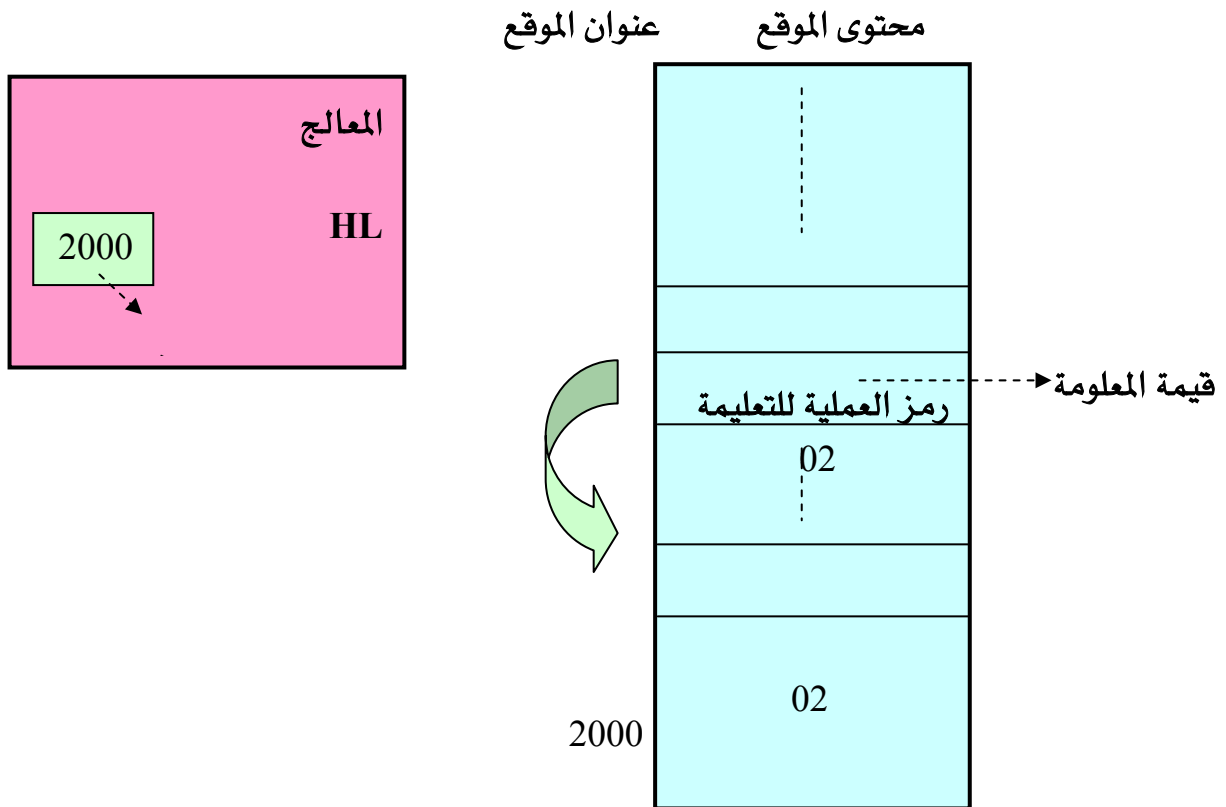

• تعليمات التحويل نحو مسجل

في هذا النوع من التحويل يكتب الأمر على النمط التالي:

**(r) ← (data) ↔ MVI r,data**

المعلومة ذات قيمة data ( وهي على 8 وحدات رقمية ) تحول داخل المسجل r

مثال: MVI D,54

تحويل المعلومة 54 داخل المسجل D .

كما نعلم بإمكان المعالج أن يستعمل مسجلين ليكونا مسجلاً ذا 16 وحدة رقمية، وفي هذه

الحالة صيغة أمر التحويل تختلف عن السابقة و تكتب على النمط التالي:

**(rp) ← data 16 ↔ LXI rp,data 16**

تحويل المعلومة (قيمته على 16 وحدات رقمية) داخل المسجلين r و p اللذان يكوّنان المسجل rp.

مثال: LXI BC,0142

تحويل المعطية 0142 داخل المسجل BC.

القيمة 42 تصبح تمثل محتوى المسجل C و القيمة 01 تصبح تمثل محتوى المسجل B.

٨ - ٦ - ٣ تحويل البيانات داخل المعالج ما بين المسجلات

بعض الحالات تستلزم تحويل المعلومة (بعد إدخالها للمعالج) من مسجل إلى آخر. الأمر الذي يقوم


بهذا العمل هو أمر النقل : MOV ، و تكتب على النمط التالي:

**(r1) ← (r2) ↔ MOV r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>**

يحوّل محتوى المسجل (r<sub>2</sub>) داخل المسجل (r<sub>1</sub>)


مثال: MOV B,A محتوى المسجل (A) يحوّل داخل المسجل (B)

(B) ← (A) ↔ MOV B,A

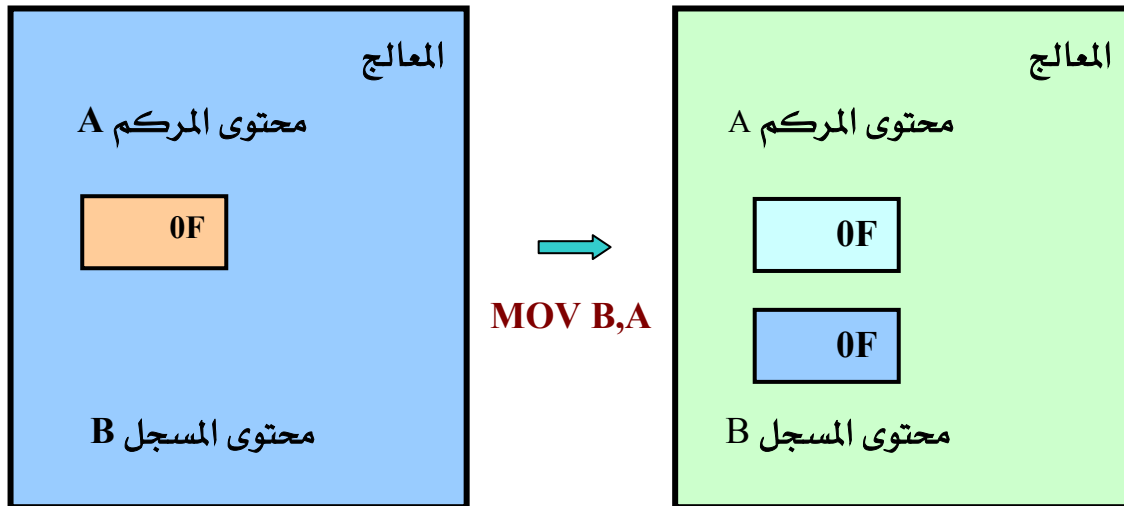
 
### ٨ - ٧ العمليات المنطقية

إن نتائج العمليات حسابية كانت أو منطقية تستعمل لأداء قرار مامن طرف المعالج ، و لذلك يوجد داخل المعالج مسجل خاص يسمى بمسجل الحالات ، يخزن هذا المسجل وحدات رقمية تدل على حالة الأخير نتيجة عملية قام بتنفيذها المعالج. يرمز لهذا المسجل بـ F و مكوّن حسب الالشكل التالي:



0	2	4	6	7	الوحدة الرقمية
CY(Carry)	P(Parity)	AC(Auxiliary Carry)	Z(Zero)	S(Sign)	الرمز
الحافظة	التكافؤ	مساعد الحافظة	الصفير	الإشارة	التسمية

هذه الوحدات الرقمية يمكن أن يكون لها قيمة 0 أو 1 (الوحدات رقم 1، 3، 5 غير معرفة).

## ٨ - ٧ - ادليل محتوى مسجل الحالات

• الإشارة: إذا كانت الحالة المنطقية لهذه الوحدة 1 فهذا يدل على أن محتوى المرسم A سلبى.  
مثال: افترض أن محتوى المرسم 04 و محتوى المسجل B 05 ويقوم المعالج بالعملية (A-B)، فتكون نتيجة هذه العملية هي 01-. إشارة (-) تحفظ قيمة الوحدة الرقمية 7 (الإشارة) في الحالة المنطقية 1.

• الصفرة: الحالة المنطقية 1 على هذه الوحدة الرقمية تدل على أن نتيجة آخر عملية قام بها المعالج قيمتها 0

• مساعد الحافظة: الحالة المنطقية 1 على هذه الوحدة الرقمية تدل على أن هناك حافظة بين الوحدة الرقمية الثالثة و الوحدة الرقمية الرابعة نتيجة العملية الأخيرة التي قام بها المعالج.  
مثال: نفترض أن محتوى المرسم 0E و محتوى المسجل B هو 02 و يقوم المعالج بالعملية (A+B)

$$\begin{array}{r}
 \text{محتوى المرسم} \\
 00001110 \\
 + \text{محتوى المسجل B} \\
 00000010 \\
 \hline
 = \text{نتيجة العملية} \\
 00010000
 \end{array}$$

إذا أجرينا العملية يدوياً نلاحظ أن قيمة الوحدة الرقمية (D<sub>4</sub>) هي قيمة الحافظة للوحدة الرقمية (D<sub>3</sub>).

• التكافؤ: الحالة المنطقية 1 على هذه الوحدة تدل على أن عدد الوحدات الرقمية للنتائج (آخر عملية) هو زوجي.

• الحافظة: الحالة المنطقية 1 لهذه الوحدة تدل على أن محتوى المرسم A تجاوز أقصى قيمة مسموح بتخزينها في هذا المسجل (أي FF)

مثال: نفترض أن محتوى المرسم هو FF و محتوى المسجل B هو 10 والعملية المطلوبة هي (A + B)

هذه الوحدات الرقمية يمكن أن تكون لها قيمة 0 أو 1 (الوحدات رقم 1، 3، 5 غير معرفة).

$$\begin{array}{r}
 \text{محتوى المرسم} \\
 11111111 \\
 + \text{محتوى المسجل B} \\
 10000000
 \end{array}$$

نتيجة العملية هي 01111111 =

نتيجة هذه العملية تجاوزت قدرة التخزين في المسجل و لذا الحالة المنطقية في مسجل الحالات التي تمثل الحافظة ستكون بقيمة 1.

## ٨ - ٨ المخطط الانسيابي Flowchart

بعد القيام بتعريف الوظائف اللازمة في البرمجة للمعالج الدقيق لذا يجب على المستخدم أن يقوم بكتابتها حسب المراحل بطريقة منظمة ومتسلسلة متعارف عليها ، و لهذا الغرض تستعمل طريقة المخطط الانسيابي لإظهار كل هذه المراحل بالتسلسل المطلوب.  
ترتكز طريقة المخطط الانسيابي على الرموز ومغزها كما يلي:

← : انسياب البرنامج (Program Flow)

يشير هذا الرمز للمرحلة التي سيقوم بتنفيذها المعالج.

العملية (Process) :

العملية المذكورة داخل هذا الرمز تنفذ من طرف المعالج

العملية المعرفة (Predefined Process) :

البرنامج الفرعي المذكور ينفذ من طرف المعالج

القرار (Decision) :


المرحلة التي ستنفذ من طرف المعالج يشير إليها حسب الحالة المذكورة داخل شبه المنحرف

الطرفية (Terminal) :


بداية أو نهاية البرنامج الفرعي أو البرنامج الرئيس

أمثلة:

المثال الثاني:

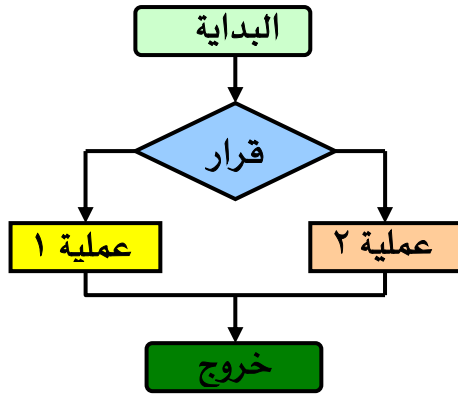

المثال الأول:

 

### ٨ - ٩ التعليمات أو الأوامر الفرعية Branch Instructions

تستعمل التعليمات الفرعية في البرمجة لتحويل اتجاه البرنامج الرئيس (أو البرنامج الفرعي) بتغيير

قيمة عداد البرنامج إلى عنوان غير متسلسل للأمر الفرعي كما هو موضح في المثال التالي:

عنوان الموقع

الموقع



موقع ذو عنوان متسلسل  
لعنوان الأمر الفرعي

موقع ذو عنوان غير  
متسلسل لعنوان الأمر



أنواع التعليمات الفرعية: يوجد نوعان من الأوامر أو التعليمات الفرعية وهما:

١. تعليمات القفز (JUMP Instructions)

٢. تعليمات النداء (CALL Instructions)

٨ - ٩ - ١ تعليمات القفز (JMP: JUMP)

٨ - ٩ - ١ - ١ أمر القفز بدون شرط

**JMP addr**

يكتب هذا الأمر على النمط التالي:

يمثل الاختصار JMP أمر القفز إلى الموقع ذي العنوان المذكور (في الأمر)، و addr هو العنوان المذكور.

مثال:

JMP F021

عنوان الموقع	موقع
0022	رمز عملية القفز
0023	21
0024	F0
F021	تعليمة لاتباع البرنامج

محتوى مسجل عداد البرنامج بعد تنفيذ أمر القفز سيكون F021.

٨ - ٩ - ١ - ٢ أمر القفز بالشرط

يكتب أمر القفز بالشرط على النمط أو الصورة التالية :

**J < شرط > addr**

يمثل **J** اختصاراً لأمر القفز، إذا كان الشرط صحيحاً فالبرنامج يستمر و ينفذ حسب التعليمات المخزنة في الموقع المعين بالعنوان (addr) المذكور في أمر القفز.


مثال: من أوامر القفز بالشرط يوجد الأمر **Jump if Zero: JZ**

الشرط هنا يتمثل في: إذا كانت نتيجة العملية الأخيرة (التي نفذت من طرف المعالج) صفراً فالبرنامج يستمر حسب التعليمات المخزنة في العنوان المذكور في أمر القفز بالشرط.

JZ 0023

العنوان 0023 يمثل العنوان المذكور في أمر القفز بالشرط.

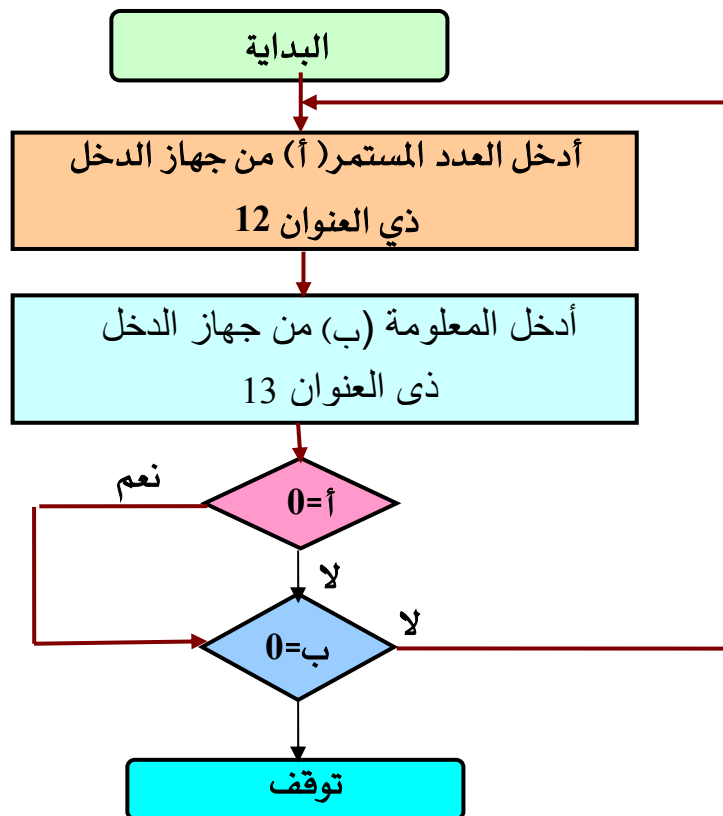مثال: المخطط الانسيابي لبرنامج يستعمل أوامر القفز بالشرط.




٨ - ٩ - ٢ تعليمات النداء

تستعمل هذه التعليمات على الشكل التالي:

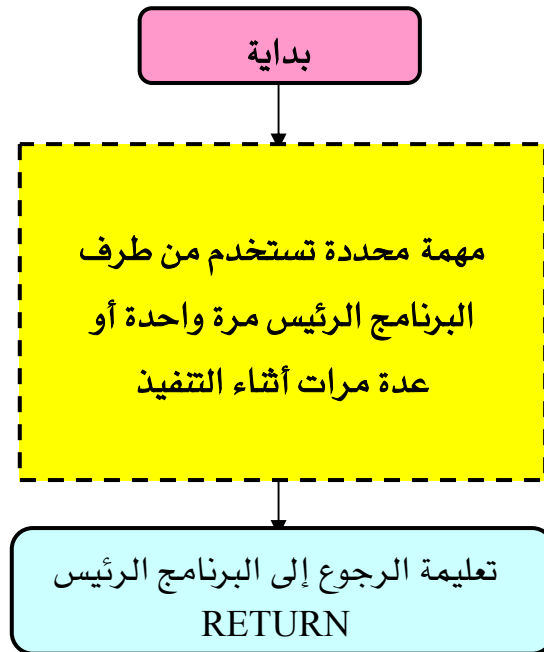**CALL addr**

الاختصار addr يمثل هنا عنواناً لبرنامج أو بدقة أكثر عنواناً لجزء من برنامج يسمى البرنامج الفرعي أو جزء من برنامج يؤدي مهمة محددة (subroutine) ويمكن للبرنامج الرئيس أن يستخدمه لمرة واحدة أو عدة مرات أثناء التنفيذ، وفي العادة يقوم الأمر الأخير في هذا الجزء بإعادة (RETURN) المعالج إلى الأمر الذي يتلو ذلك الأمر الذي غادر البرنامج الرئيس عنده.

المخطط الانسيابي لهذا الجزء (subroutine) يمكن أن يكون كما يلي:





## تدريبات على الوحدة السابعة

(٨- ١) العملية القاعدية للمعالج الدقيق مراقبة من طرف وحدة التحكم و هي عملية متكررة تتمثل في أخذ و تنفيذ التعليمات صح أم خطأ ؟

(٨- ٢) عرّف الأخذ و التنفيذ للتعليمية.

(٨- ٣) ماذا تمثل التعليمية HLT للمعالج ؟

(٨- ٤) عند تغذية المعالج تقوم وحدة التحكم بتشغيل عداد البرنامج ابتداء من العنوان القاعدي صح أم خطأ ؟

(٨- ٥) هل محتوى الموقع القاعدي في ذاكرة ROM يمثل تعليمية أم معلومة ؟

(٨- ٦) عرّف دور مصدر التعليمات المصغرة (micro-instructions).

(٨- ٧) افترض أن العنوان 0125H يستعمل من طرف المعالج، ما الالشكل المناسب عند تخزين هذا العنوان في المسجلات المؤقتة Z و W :

01	25
----	----

W Z

25	01
----	----

W Z

(٨- ٨) باستعمال المصطلحات : تعليمية، ومعطية، الـ Byte الأولي، الـ Byte الأعلى

ارسم الشكل تخزين التعليمات الآتية في الذاكرة:

أ- تعليمية تستعمل موقعاً واحداً في الذاكرة

ب- تعليمية تستعمل موقعين في الذاكرة

ج- تعليمية تستعمل ثلاثة مواقع في الذاكرة

(٨- ٩) اربط العبارات الآتية:

أ- (A) ← (Port) ; (A) → (Port)

ب- MOV r,M

ج- MOV r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>

بطريقة الإرسال المناسبة: ١- إرسال بين مسجلين ٢- إرسال من الذاكرة نحو المسجل

٣- إرسال من المسجل نحو الذاكرة ٤- إرسال بين المعالج و وحدات

الإدخال/الإخراج

(٨- ١٠) عرف التحويل غير المباشر و التحويل المباشر

(٨- ١١) ما التعليمات التي تدل على التحويل المباشر و التي تدل على التحويل غير المباشر:  
MVI M,45 ; LXI DE,FH01 ; MOV A,C ; MOV M,E ; MVI D,FC ; MOV C,M

(٨- ١٢) أ- عند تنفيذ التعليمة MOV A,B محتوى المسجل ..... ينقل إلى المسجل .....

ب- عند تنفيذ التعليمة MOV B,M محتوى ..... ينقل إلى .....

ج- عند تنفيذ التعليمة MVI C,1A يقوم المعالج .....

د- التعليمة التي تناسب تحويل المعطية 1D إلى موقع معين في الذاكرة هي .....

(٨- ١٣) عرّف المسجل التالي ومحتواه.

7	6	5	4	3	2	1	0
A	Z	A	P	C	Y	C	

(٨- ١٤) يقوم المعالج بعملية (A-B) علماً بأن محتوى المسجلين أصلاً بنفس القيمة فما هي قيمة الوحدة

الرقمية 6 في المسجل السابق (تمرين رقم (٨- ١٣) 5.

(٨- ١٥) عرف المخطط الانسيابي.

(٨- ١٦) اكتب المخطط الانسيابي للعمل التالي:

يقوم المعالج بقراءة معطية من وحدة إدخال على العنوان 12H و يطرح محتوى المسجل B من هذه المعطية، ونتيجة عملية الطرح ترسل إلى وحدة إخراج على العنوان 13H.

(٨- ١٧) عرف المختصر (JMP)، ما التعليمات التي ينتسب إليها ؟

(٨- ١٨) ماذا تعني القيمة 01FE التي تكوّن التعليمات JMP 01FE ؟

(٨- ١٩) ما الفرق بين تعليمات القفز بالشرط و تعليمات القفز بدون شرط ؟

(٨- ٢٠) عرف الخطأ في التعليمات الآتية:

JMP ABCDH ; JMP 012FH ; JMP 12H ; JMP 158GH ; JZ 00FFH ; JP 012FH  
. JM AFF0H ; JMP 013H

## المراجع

- [1] Nigel P. Cook, Introductory Digital Electronics. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1998.
- [2] M. Morris Mano, Digital Logic and Computer Design, Prentice- Hall, Inc. of India - 2000.
- [3] Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, Seventh Edition, Prentice-Hall, Inc. 2000.
- [4] M. Morris Mano, Digital Design, Prentice- Hall, Inc. Aug 2001.



## المحتويات

	مقدمة . . . . .	١
- ١ -	الوحدة الأولى: نظم العد . . . . .	١
- ٢ -	مقدمة Introduction . . . . .	٢
٣	١ - ١ نظم الأعداد Numbers Systems . . . . .	٣
- ٢ -	الوحدة الثانية: الدوائر المنطقية البسيطة . . . . .	٢
٢٣	- ٢ ١ البوابات Gates . . . . .	٢٣
- ٣٥ -	- ٢ ٢ قواعد الجبر البولياني Rules of Boolean Algebra . . . . .	٣٥
- ٣٧ -	- ٢ ٣ تمثيل دائرة منطقية من خلال جدول الحقيقة . . . . .	٣٧
- ٣٩ -	- ٢ ٤ تحويل التعبير البولياني إلى جدول الحقيقة . . . . .	٣٩
- ٤١ -	- ٢ ٥ تبسيط التعبيرات البوليانية باستخدام الجبر البولياني . . . . .	٤١
	تدريبات على الوحدة الثانية . . . . .	
	خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.	
- ٤٦ -	الوحدة الثالثة: الدوائر المنطقية التوافقية . . . . .	٤٦
- ٤٧ -	مقدمة Introduction . . . . .	٤٧
- ٤٧ -	- ٣ ١ نظريات ديمورجان Demorgan's Theorems . . . . .	٤٧
- ٤٩ -	- ٣ ٢ الخواص العامة لبوابات NOR, NAND . . . . .	٤٩
- ٥٢ -	- ٣ ٣ تصميم الدوائر المنطقية التوافقية باستخدام بوابات NOR, NAND . . . . .	٥٢
- ٥٧ -	- ٣ ٤ خريطة كارنو Karnaugh Map . . . . .	٥٧
- ٥٧ -	- ٣ ٥ التبسيط باستخدام خريطة كارنو Simplification using Karnaugh-map . . . . .	٥٧
- ٦٦ -	- ٣ ٦ دوائر الجامع والطرح الثنائية Binary Adder and Subtractor Circuits . . . . .	٦٦
- ٧٤ -	تدريبات على الوحدة الثالثة . . . . .	٧٤
- ٧٦ -	الوحدة الرابعة: الدوائر المنطقية المتعاقبة . . . . .	٧٦
- ٧٧ -	مقدمة Introduction . . . . .	٧٧
- ٧٧ -	- ٤ ١ القلابات . . . . .	٧٧
- ٩١ -	- ٤ ٢ مسجلات الإزاحة Shift Registers . . . . .	٩١
- ٩٩ -	- ٤ ٣ العدادات Counters . . . . .	٩٩
- ١٠٩ -	- ٤ ٤ وحدات التعدد (منتخبات البيانات) Multiplexers (Data Selectors) . . . . .	١٠٩
- ١١١ -	- ٤ ٥ وحدات فك التعدد Demultiplexers . . . . .	١١١
- ١١٣ -	تدريبات على الوحدة الرابعة . . . . .	١١٣
	الوحدة الخامسة: المعالج الدقيق . . . . .	
	خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.	
١١٦	- ٥ ١ مفاهيم للحاسب الدقيق والمعالج الدقيق . . . . .	١١٦
١٢١	- ٥ ٢ هيئة البيانات الرقمية القياسية . . . . .	١٢١
١٢٢	تدريبات على الوحدة الخامسة . . . . .	١٢٢

١٢٤	الوحدة السادسة :مواجهات الدخل والخرج .
١٢٥	٦ - ١ مواجهة الدخل
١٢٦	٦ - ٢ مواجهة الخرج
١٢٧	٦ - ٣ الذاكرة
١٢٨	٦ - ٤ النظام الخارجي للذاكرة
١٣٠	٦ - ٥ خريطة الذاكرة
١٣٢	٦ - ٦ وحدة فك الشفرة الثنائي Binary Decoder
١٣٤	٦ - ٧ مراحل القراءة والكتابة
١٣٤	٦ - ٨ إمكانيات الاتصال بين المعالج والوحدات في نقل البيانات
١٣٧	تدريبات على الوحدة السادسة .
١٤٠	الوحدة السابعة : التكوين الداخلي للذاكرة .
١٤١	مقدمة .
١٤١	٧ - ١ أساسيات ذاكرة شبه الموصل Basics of semiconductor memory
١٤٧	٧ - ٢ ذكرات الوصول العشوائية (Random-Access Memories (RAMs)
١٤٩	٧ - ٣ ذكرات القراءة فقط Read Only Memories
١٥٠	٧ - ٤ توسعة الذاكرة Memory Expansion
١٥٦	الوحدة الثامنة :معالجة البيانات .
١٥٧	مقدمة .
١٥٧	٨ - ١ البنية الأساسية للمعالج الدقيق وتشغيله
١٥٧	٨ - ٢ معالجة البيانات
١٦٠	٨ - ٣ مصادر مسجل العنوان
١٦١	٨ - ٤ المعالج Intel 8085A : المسجلات والتعليمات .
١٦٣	٨ - ٥ تفسير التعليمات أو الأوامر .
١٧١	٨ - ٧ العمليات المنطقية
١٧٢	٨ - ٧ - ١ دليل محتوى مسجل الحالات .
١٧٣	٨ - ٨ المخطط الانسيابي Flowchart
١٧٤	٨ - ٩ التعليمات أو الأوامر الفرعية Branch Instructions
١٧٤	٨ - ٩ التعليمات أو الأوامر الفرعية Branch Instructions
١٧٩	تدريبات على الوحدة الثامنة .
١٨٢	المراجع .

